

SKY130で学ぶLSI回路設計

森 瑞紀 (Mizuki Mori) , <https://github.com/3zki>

2024/9/21

Labデータ

- <https://github.com/3zki/lab240921>
- git clone 等でダウンロードしてください

アジェンダ

- テーマ：CMOSインバータを作る
 - LSI予備知識
 - 回路設計
 - レイアウト設計
 - ポストレイアウトシミュレーション


+小ネタ集

LSI予備知識

プレーナ型FETプロセス

LSIとは？

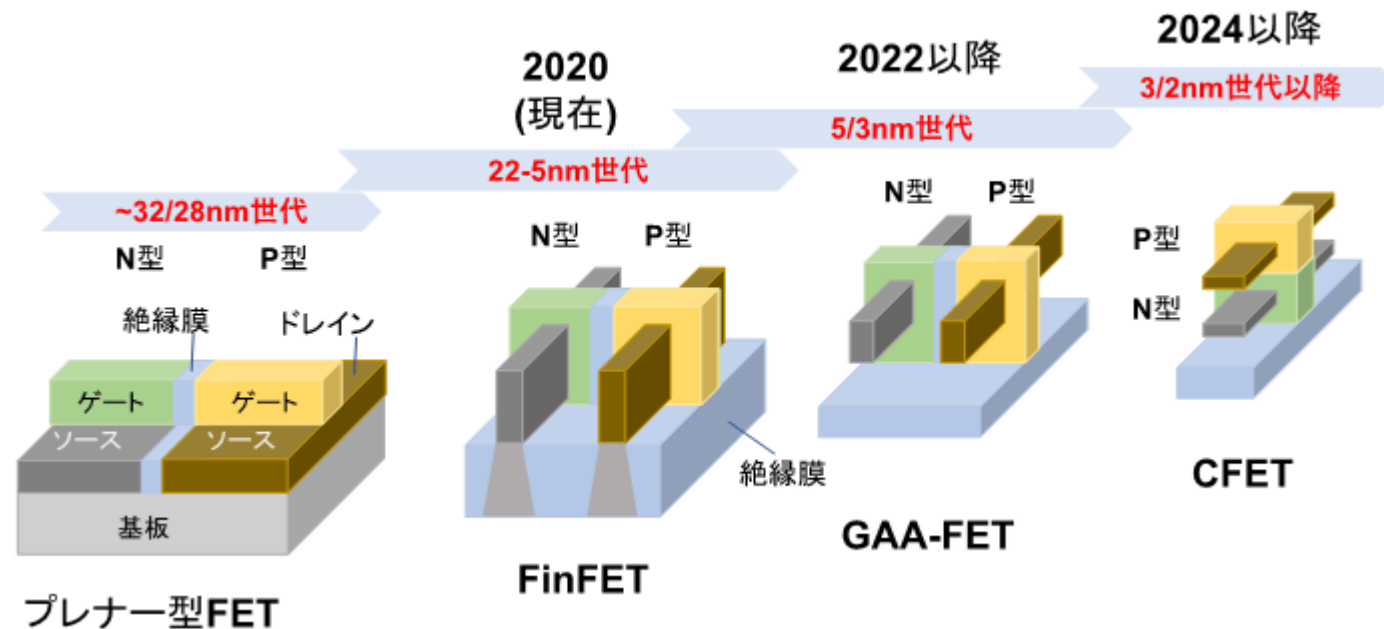- 一言にLSIと言っても、様々な種類がある
- SKY130, GF180MCU, OpenRule1um (PTS06) は プレーナ型FET





https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2020/pr20201208/pr20201208.html

プレーナ型FETプロセスで作れる素子

- プレーナMOSFET: **PMOS**, **NMOS**
 - SKY130では1.8V, 3.3V 5.0V, 10.5V, 16V, 20V の耐圧をサポート
- ダイオード
- 抵抗: **ポリ抵抗**, 拡散層抵抗 (アクティブ抵抗) , Nwell抵抗
- キャパシタ: **ポリ容量**, 拡散層容量, **MIMCAP** (プロセスによっては無い), 配線層の寄生容量
- バラクタダイオード: プロセスによっては無い
- ラテラルバイポーラ (PNP, NPN) : プロセスによっては無い

PMOS, NMOSとは

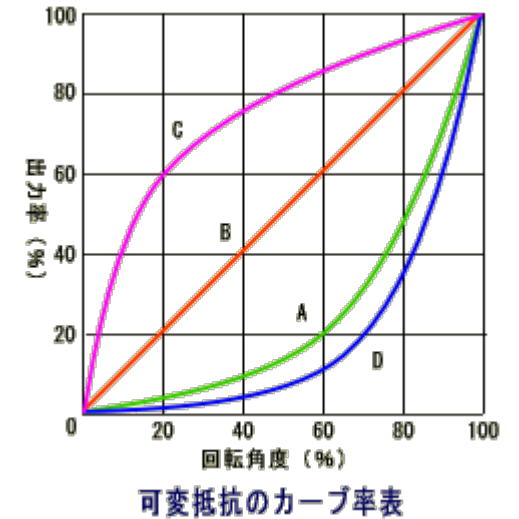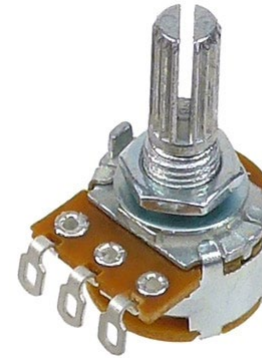
- 可変抵抗（ボリューム）に似ている
 - 0Ω から摺動子(ツマミ)を回すと、抵抗値が増加する
 - スペックでは最大抵抗値とカーブが記載
 - 抵抗値の増え方にバリエーションがある（カーブ）






https://part.freelab.jp/p_resist.html

PMOS, NMOSとは

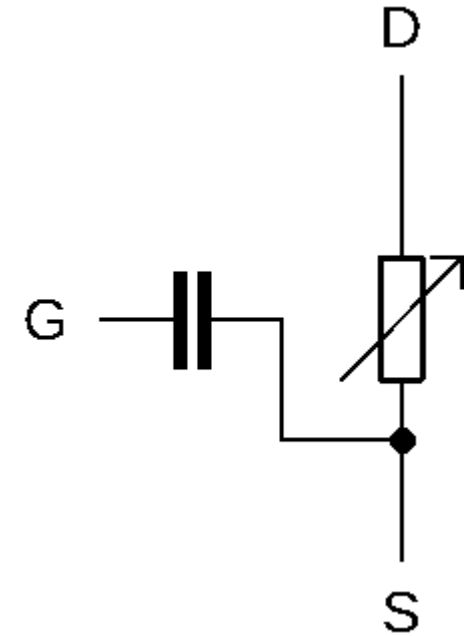
- MOSFETは電流をベースにして考える（抵抗値に置き換えて考えない事）
- MOSFETは可変抵抗の逆
 - 摺動子（ツマミ）ではなくゲート電圧 V_{GS} によってドレインソース間の電流を制御
 - $\infty\Omega$ からゲート電圧を調整すると抵抗値減少
 - スペックでは電流カーブが記載(ドレインソース間電流 I_{DS})
 - 最小抵抗値は電流カーブから計算（オン抵抗 R_{on} ）
 - 抵抗値の増え方はプロセス依存（閾値電圧 V_{th} 、トランスコンダクタンス g_m ）



可変抵抗 vs NMOS

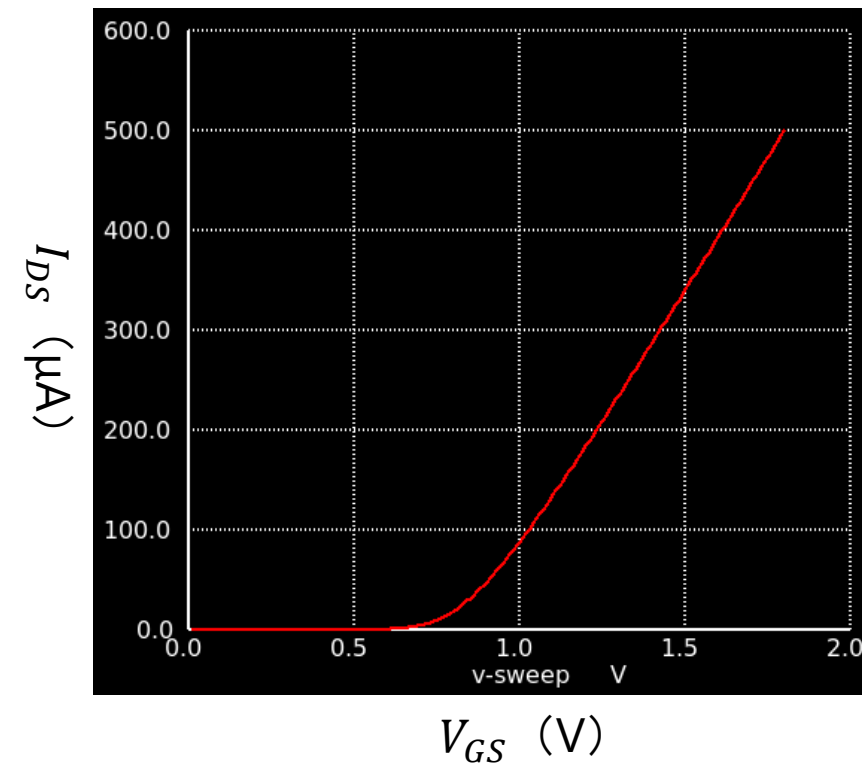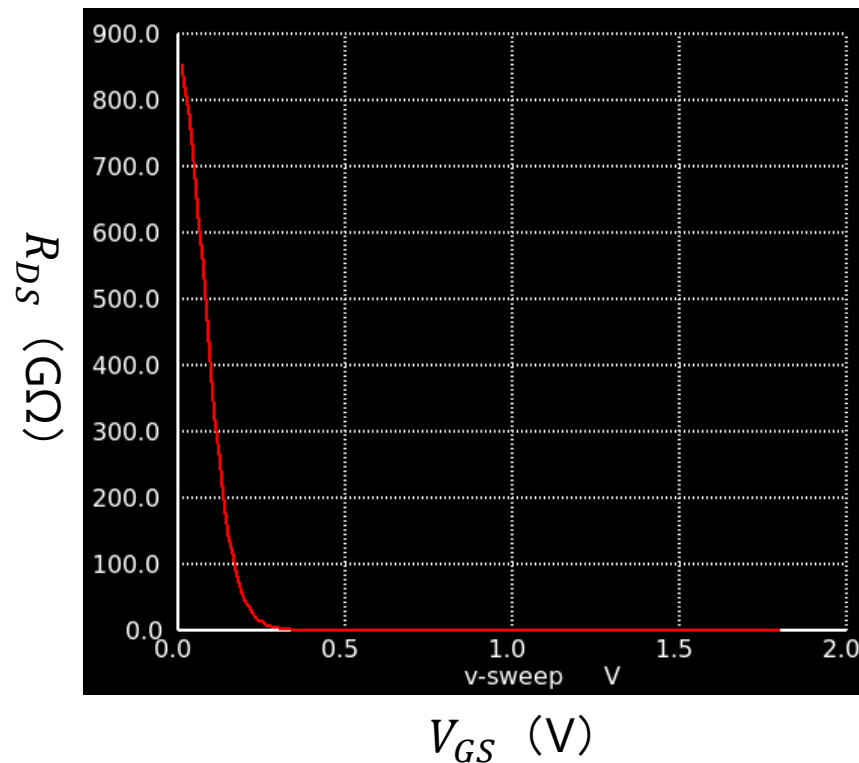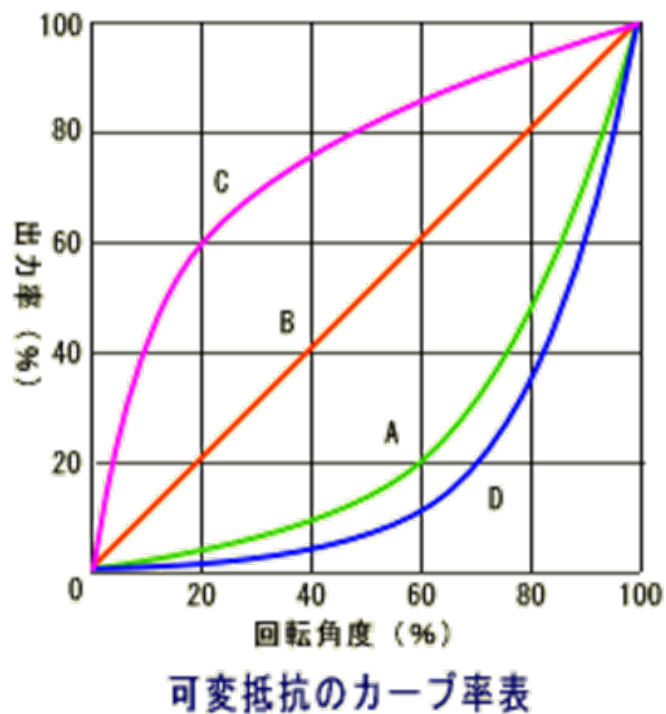


NMOSの特性

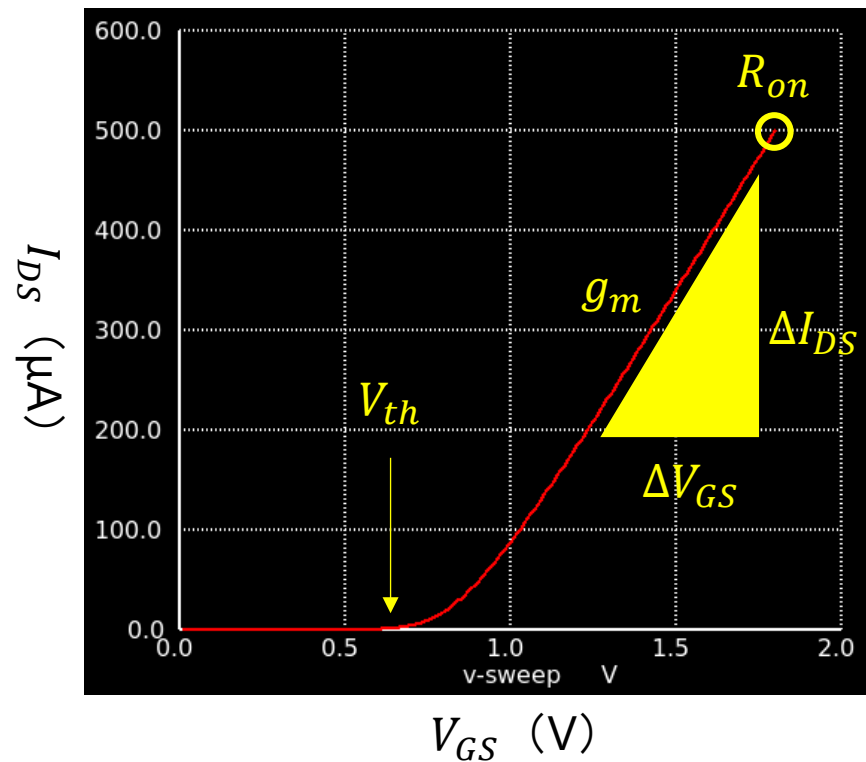

- V_{th} 閾値電圧
電流が流れ始めるゲートソース間電圧の閾値
- g_m トランスコンダクタンス
ゲート電圧の変化分 対 ドレインソース間電流の変化分
- R_{on} オン抵抗
オン状態での抵抗値

NMOSの特性：フローティングゲート

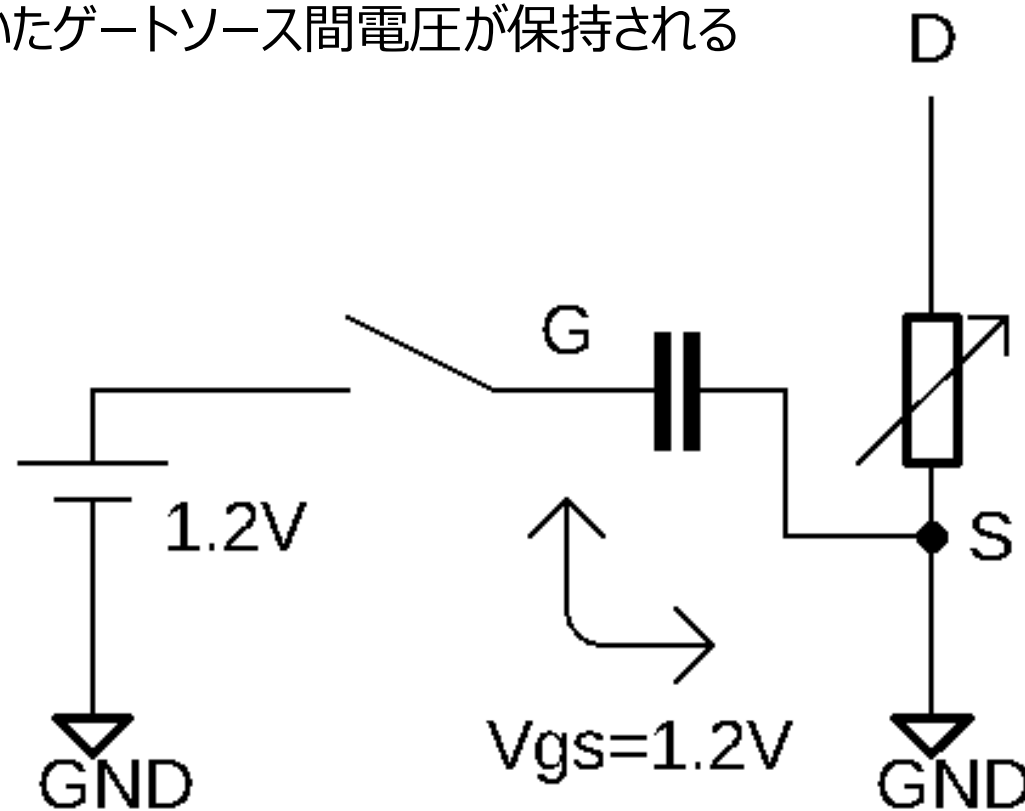- ドレインソース間電流 I_{DS} はゲートソース間の電圧 V_{GS} によって決定するが、**ゲートには寄生容量がある**
- ゲートがフローティング状態になった時は直前に入力されていたゲートソース間電圧が保持される
 - フローティングゲートと呼ばれる状態 SRAMで利用





アナログLSIの設計フロー

どのような開発ツールを使用するか、どのような設計をするか

アナログLSIの設計フロー

1. 回路図（テストベンチ）を描く
2. シミュレーションをする
3. 回路図を基にレイアウトを描く
4. レイアウトを検証する (DRC, LVS)
5. レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする OpenRule1um では未対応
6. フレームに載せる

回路図(テストベンチ)を描いて・・・

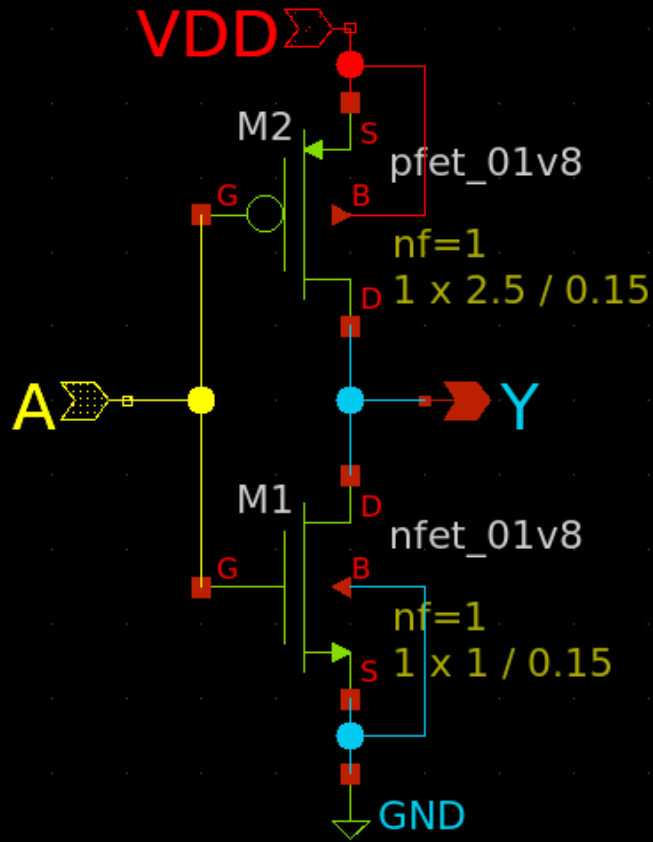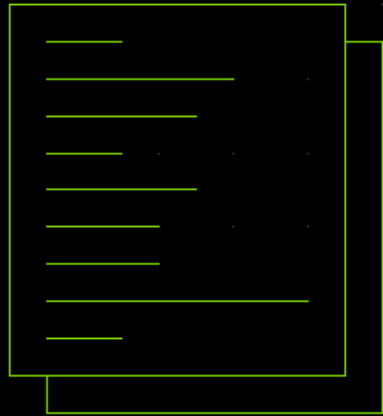


COMMANDS
SIM=ngspice

```


VD VDD 0 dc 1.8
VA A 0 dc 0
.control
save all
dc VA 0 1.8 0.05
plot v(a) v(y)
.endc

```


論理検証をして...

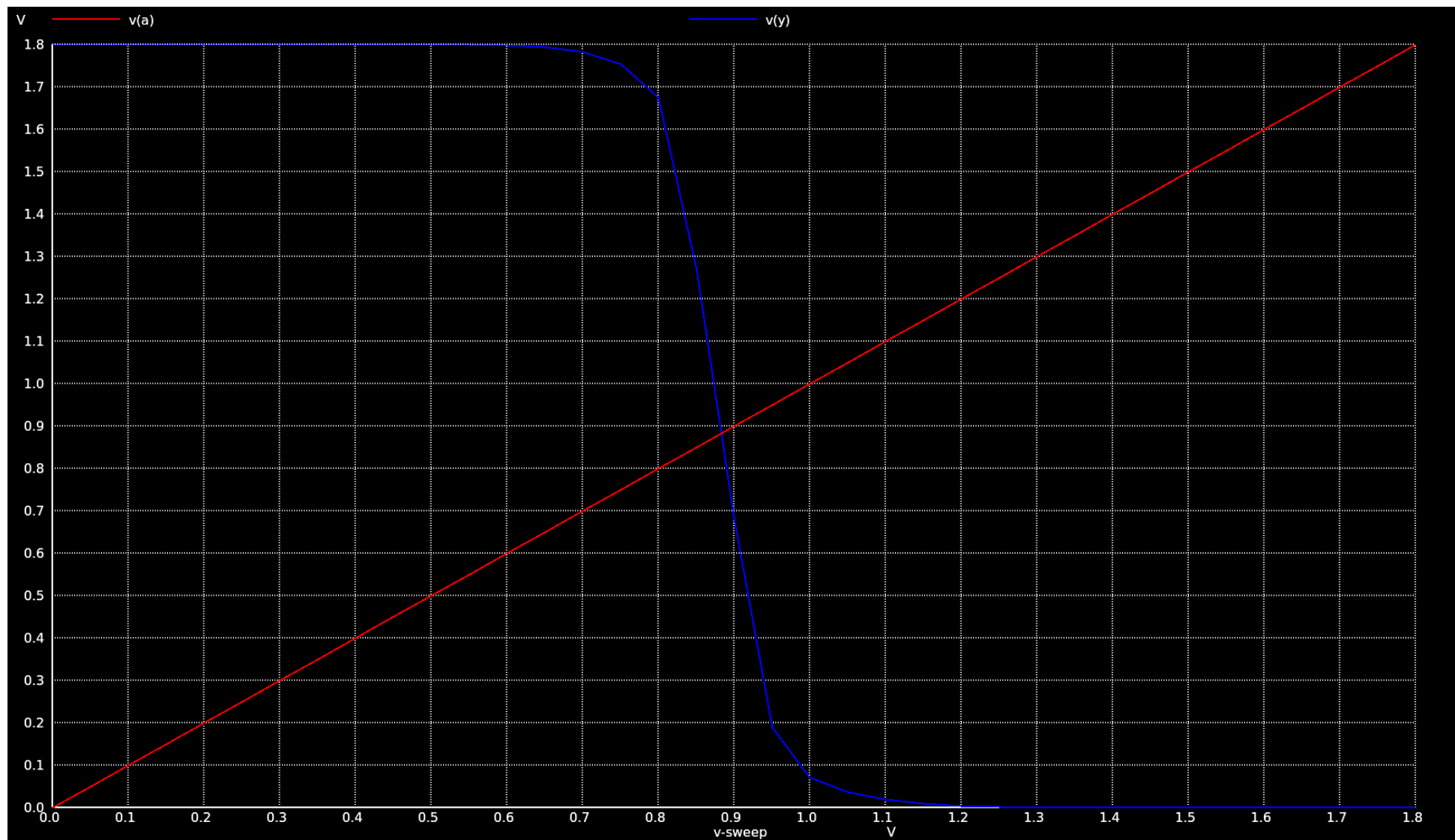

レイアウトを描いて・・・

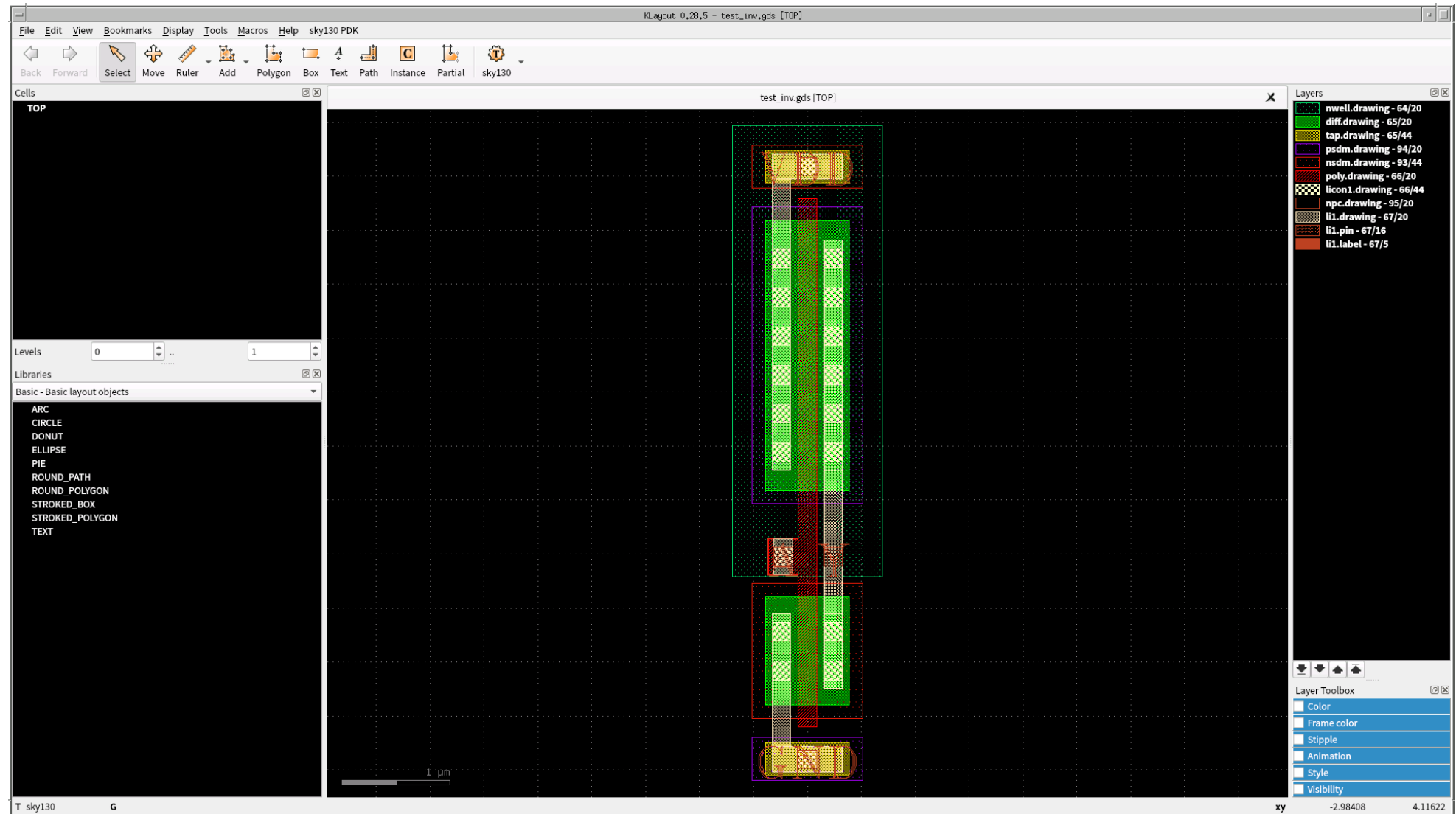

寄生成分を抽出して...

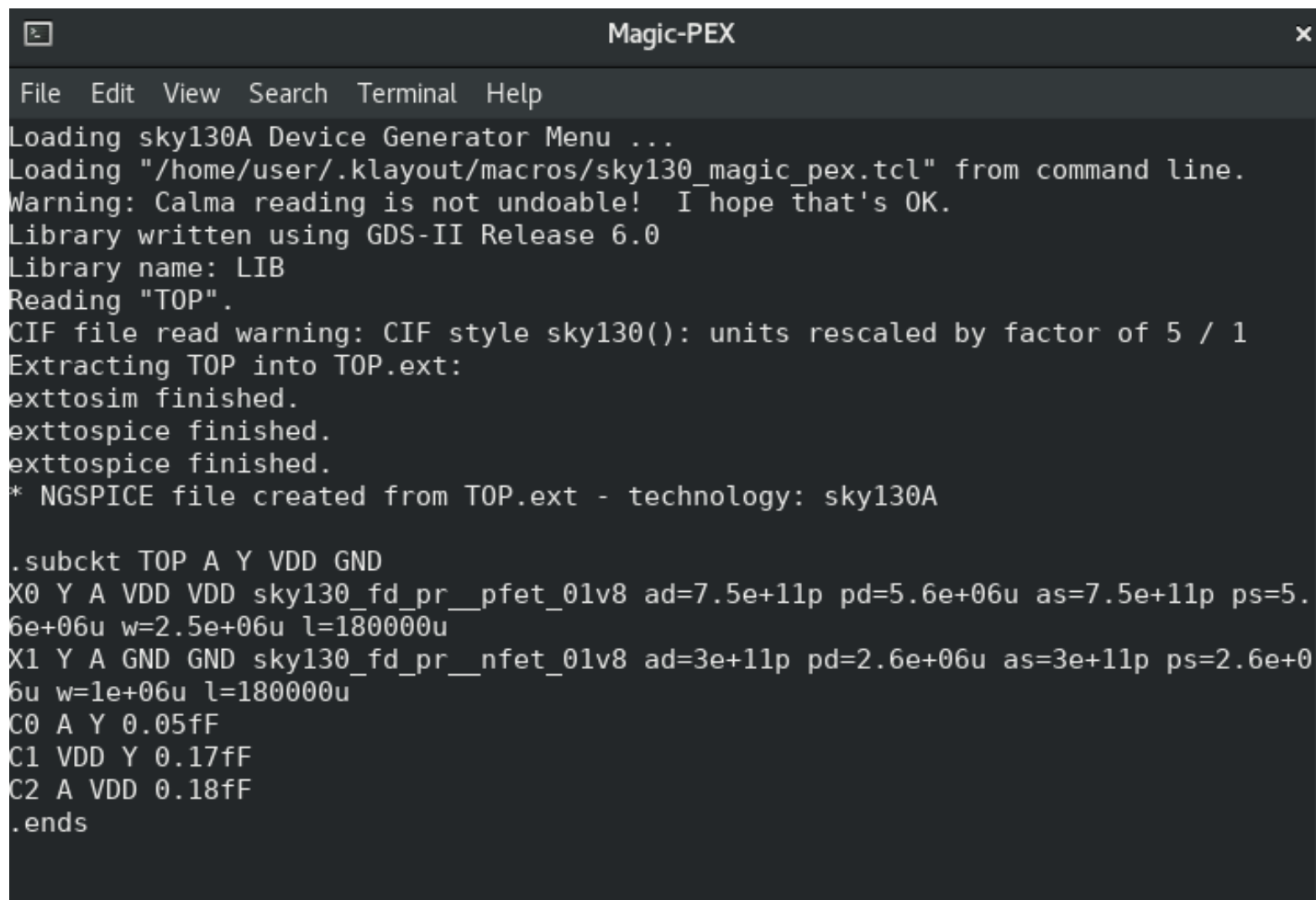

```
File Edit View Search Terminal Help
Loading sky130A Device Generator Menu ...
Loading "/home/user/.klayout/macros/sky130_magic_pex.tcl" from command line.
Warning: Calma reading is not undoable! I hope that's OK.
Library written using GDS-II Release 6.0
Library name: LIB
Reading "TOP".
CIF file read warning: CIF style sky130(): units rescaled by factor of 5 / 1
Extracting TOP into TOP.ext:
exttosim finished.
exttospice finished.
exttospice finished.
* NGSPICE file created from TOP.ext - technology: sky130A



.subckt TOP A Y VDD GND
X0 Y A VDD VDD sky130_fd_pr__pfet_01v8 ad=7.5e+11p pd=5.6e+06u as=7.5e+11p ps=5.
6e+06u w=2.5e+06u l=180000u
X1 Y A GND GND sky130_fd_pr__nfet_01v8 ad=3e+11p pd=2.6e+06u as=3e+11p ps=2.6e+0
6u w=1e+06u l=180000u
C0 A Y 0.05fF
C1 VDD Y 0.17fF
C2 A VDD 0.18fF
.ends
```

テストベンチを作成して...


ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.include ~/TOP_pex_extracted.spice
.control
tran 1p 4n
wrdata ~/inv_bench.txt v(ina) v(outy)
write ~/inv_test_pex.raw
.endc
```

MODELS

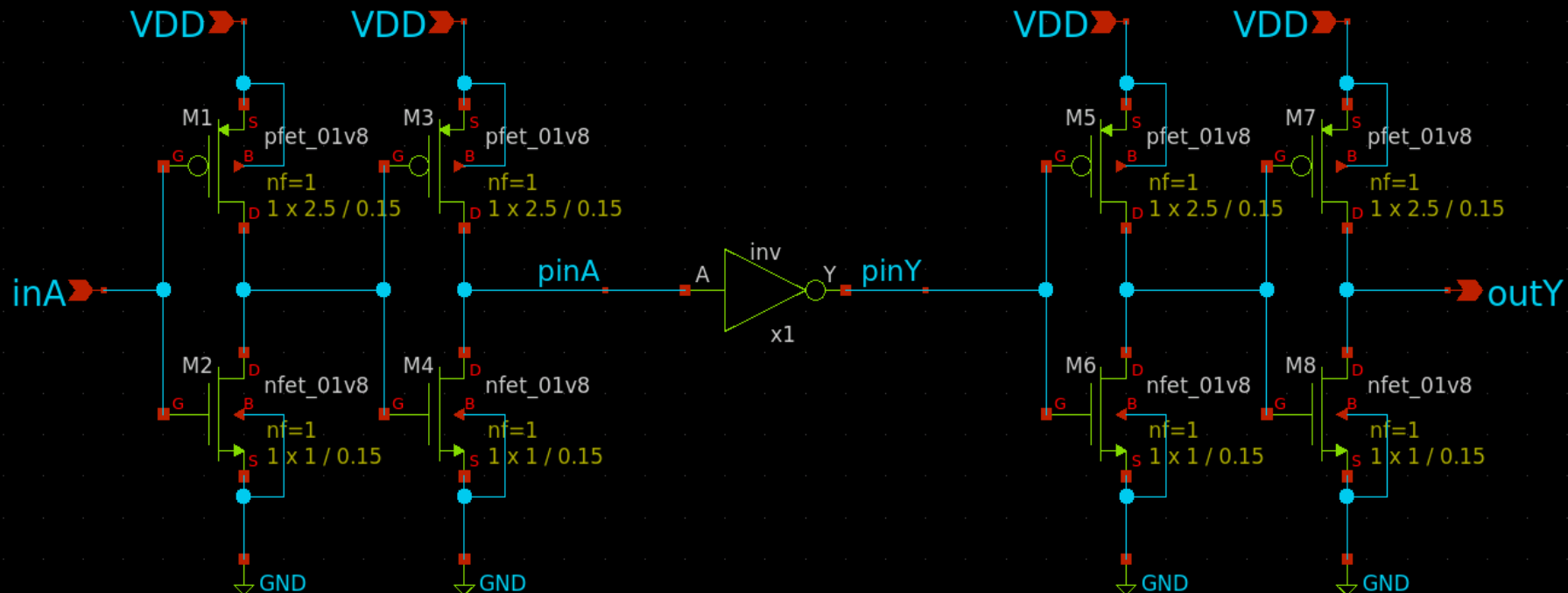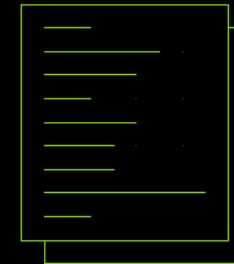

ポストレイアウトシミュレーションをする

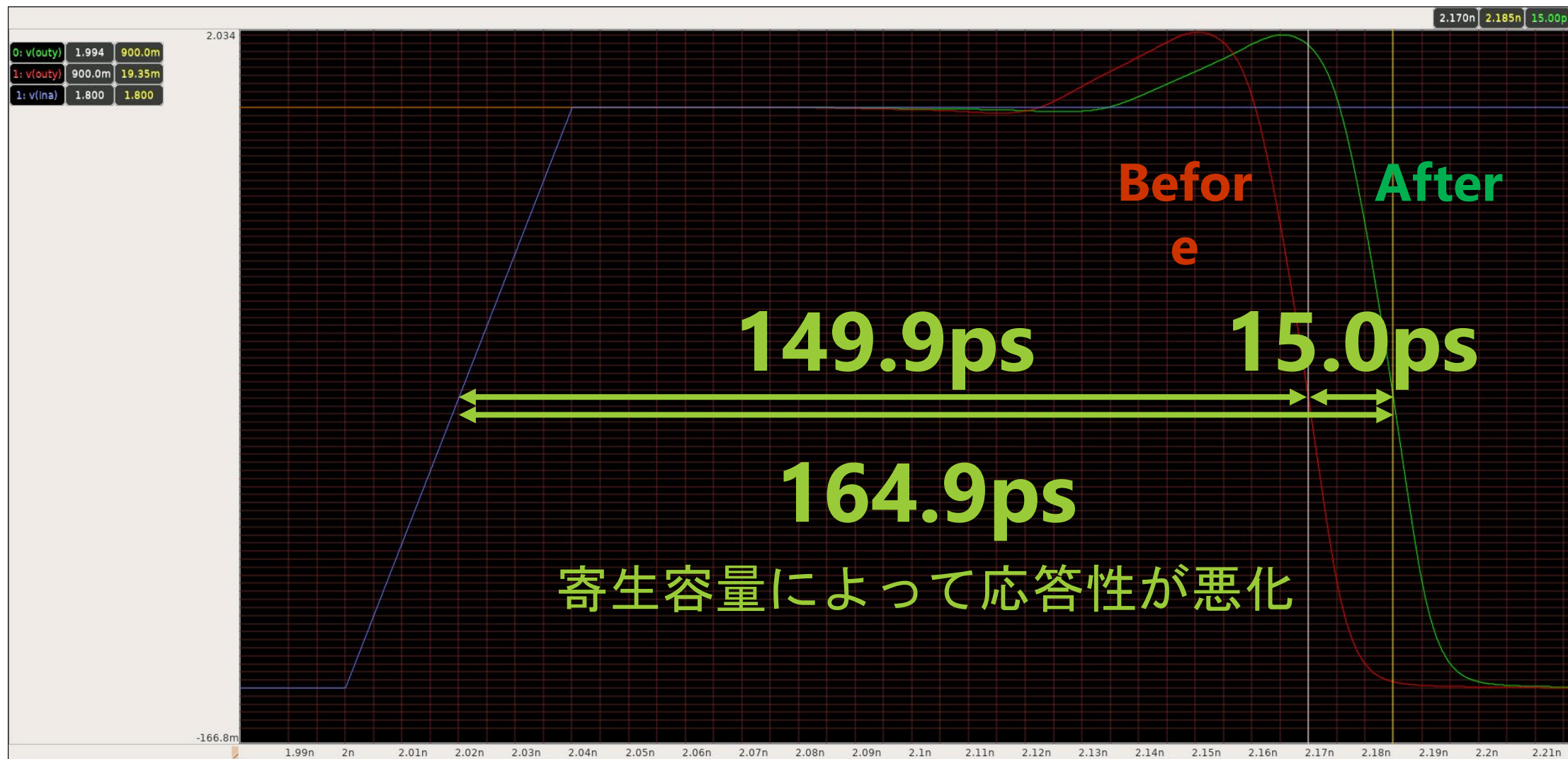

アナログLSI設計デモンストレーション

CMOSインバータ作成

アナログLSIの設計フロー

1. 回路図（テストベンチ）を描く
2. シミュレーションをする
3. 回路図を基にレイアウトを描く
4. レイアウトを検証する
5. レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
6. （フレームに載せる）

設計する前に…

- CMOSの特性を知りたい！
 - $V_{gs} - I_{ds}$ カーブ
 - 動作点解析 (Operational Point)
 - ~~$V_{ds} - I_{ds}$ カーブ~~

ロジック回路では恐らく不要なので省略

V_{gs} – I_{ds} カーブ / オン抵抗測定

PMOS/NMOSのオン抵抗を測定する ($L=0.15\mu\text{m}$, $W=1.0\mu\text{m}$, $V_{ds}=1.8\text{V}$)


1. ドレイン–ソース間に電圧源vp ($V=1.8$), vn ($V=1.8$)を置く
2. ゲートに電圧源vg ($V=0$)を置く
3. **DC解析**でvgの電圧を0V→1.8V間で掃引
4. 電圧源vp, vnの消費電流を見る

DC解析書式

dc [電圧源] [開始電圧] [終了電圧] [ステップ幅]


消費電流

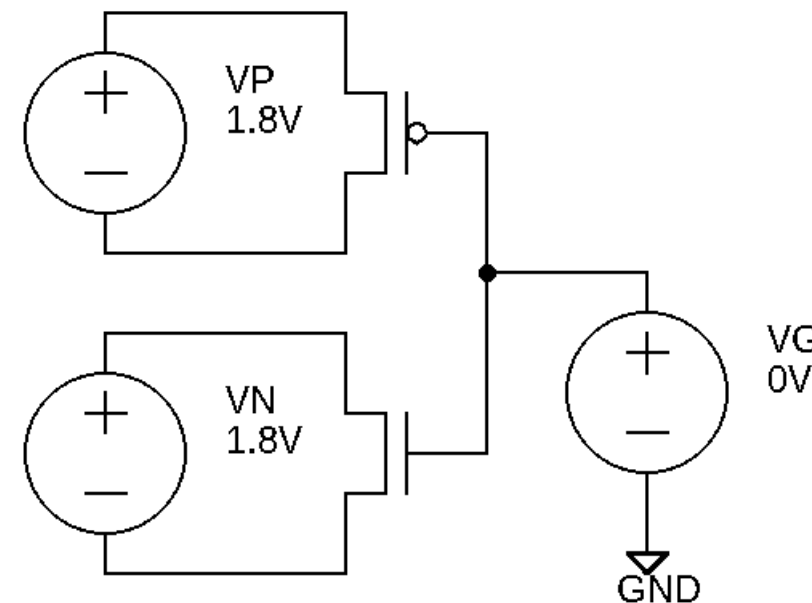ngspice: vp#branch, vn#branch または gaw: i(vp), i(vn)



Xschem 構成例 (L=0.15 μ m)

MODELS

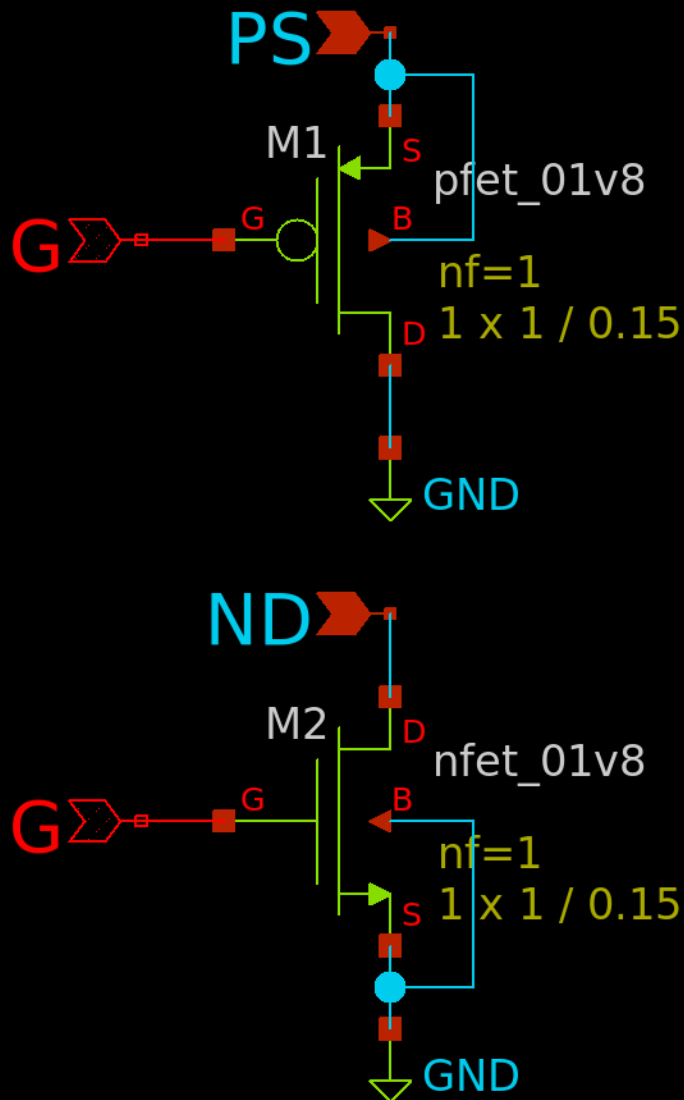


SPICEネットリストで
GNDは数字の0で書く

ngspice

```
VG G 0 dc 0
VP PS 0 dc 1.8
VN ND 0 dc 1.8
.control
save all
dc VG 0 1.8 0.1
write trbench.raw
.endc
```

ピン名は基本任意だが、
基準となるGND or 0を必ず入れる事
"VSS"は0に変換されない！

シミュレーション結果例

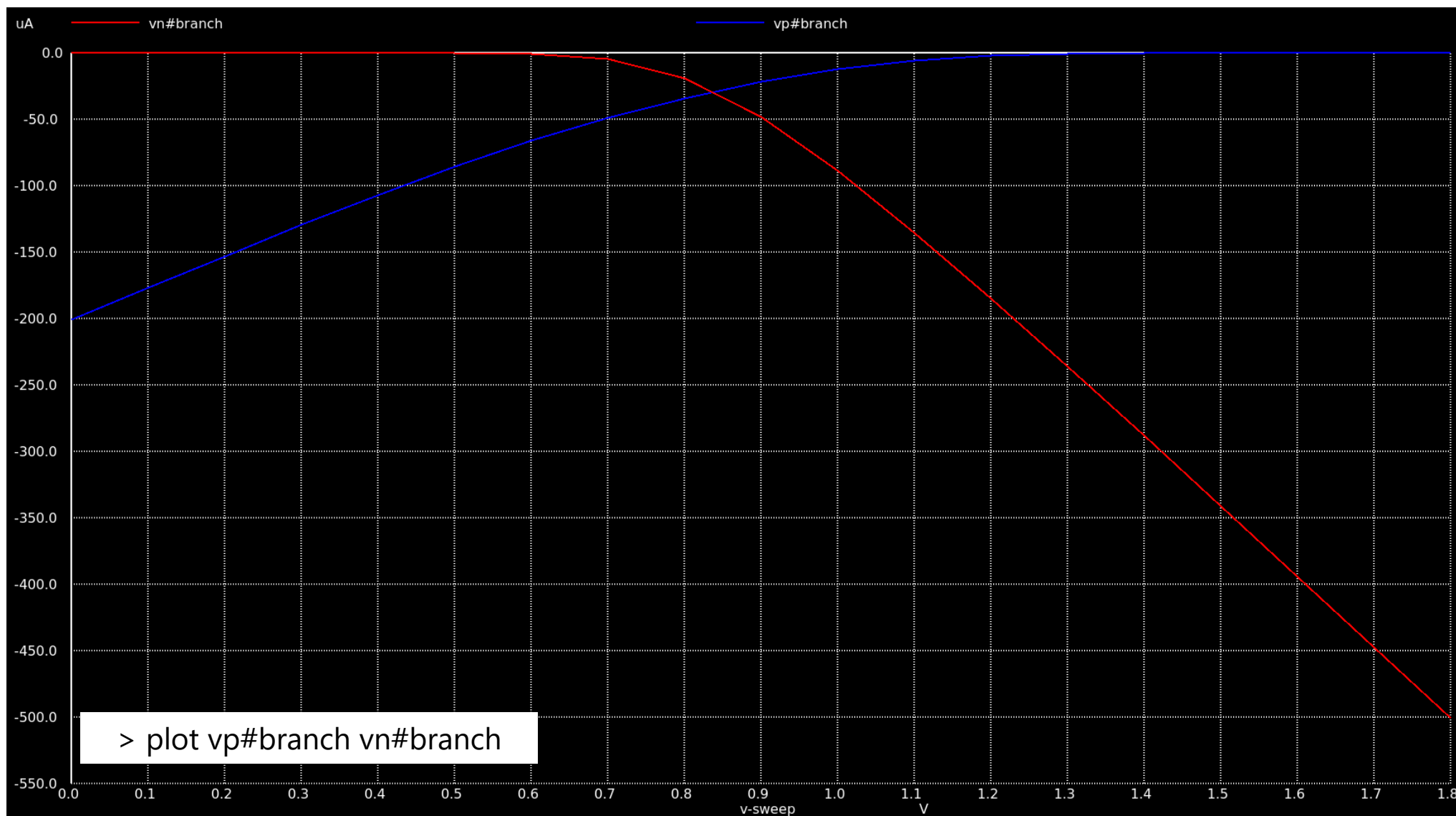

ngspiceの生データ出力方法

wrdataで特定のデータを抽出可能

ホームディレクトリ (/home/[ユーザ名]/) にvp.txt, vn.txtが生成される

vp.txt

```
0.00000000e+00 -2.00726126e-04
1.00000000e-01 -1.76783868e-04
2.00000000e-01 -1.52856174e-04
3.00000000e-01 -1.29370810e-04
4.00000000e-01 -1.06779404e-04
5.00000000e-01 -8.55349063e-05
6.00000000e-01 -6.60656564e-05
7.00000000e-01 -4.87492484e-05
8.00000000e-01 -3.38904626e-05
9.00000000e-01 -2.17083481e-05
1.00000000e+00 -1.23365952e-05
1.10000000e+00 -5.82743752e-06
1.20000000e+00 -2.07958988e-06
1.30000000e+00 -5.36969830e-07
1.40000000e+00 -1.19564554e-07
1.50000000e+00 -2.81003906e-08
1.60000000e+00 -6.92577344e-09
1.70000000e+00 -1.63614705e-09
1.80000000e+00 -3.19909099e-10
```

vn.txt

```
0.00000000e+00 -2.03659312e-12
1.00000000e-01 -4.80682161e-12
2.00000000e-01 -3.99689171e-11
3.00000000e-01 -4.84302376e-10
4.00000000e-01 -5.99945693e-09
5.00000000e-01 -7.04327370e-08
6.00000000e-01 -6.97912479e-07
7.00000000e-01 -4.74592920e-06
8.00000000e-01 -1.91451559e-05
9.00000000e-01 -4.83465908e-05
1.00000000e+00 -8.87674453e-05
1.10000000e+00 -1.35141610e-04
1.20000000e+00 -1.84593052e-04
1.30000000e+00 -2.35816015e-04
1.40000000e+00 -2.88115929e-04
1.50000000e+00 -3.41048569e-04
1.60000000e+00 -3.94303222e-04
1.70000000e+00 -4.47655558e-04
1.80000000e+00 -5.00941446e-04
```

ngspice

```
VG G 0 dc 0
VP PS 0 dc 1.8
VN ND 0 dc 1.8
.control
dc VG 0 1.8 0.1
wrdata ~/vp.txt vp#branch
wrdata ~/vn.txt vn#branch
.endc
```

オン抵抗

$L=0.15\mu\text{m}$, $W=1.0\mu\text{m}$ ときの静特性

PMOS: $0.000000000\text{e}+00$ - $2.00726126\text{e}-04$

ドレインソース間は1.8Vなので、 $1.8/2.01\text{e}-4 = 9.0\text{k}\Omega$

NMOS: $1.800000000\text{e}+00$ - $5.00941446\text{e}-04$

ドレインソース間は1.8Vなので、 $1.8/5.01\text{e}-4 = 3.6\text{k}\Omega$

オン抵抗と W は概ね逆比の関係がある $\rightarrow P : N = 2.5 : 1$ でオン抵抗が揃う

- トランジスタサイズは通常、 W を変える

動作点解析 (OP)


- 動作点解析のコマンドは **op**
- gm等を見る場合は電圧の条件に注意
 - オフ状態とオン状態とでは値が異なる

オフ状態

gm	3.79481e-08	7.63463e-11
gds	4.38991e-09	2.43751e-12
udsat	0.0447906	0.0430537
vth	0.561294	0.769268

オン状態


gm	0.00060858	0.000533543
gds	9.80226e-05	4.93687e-05
udsat	0.755181	0.343415
vth	0.561319	0.769291

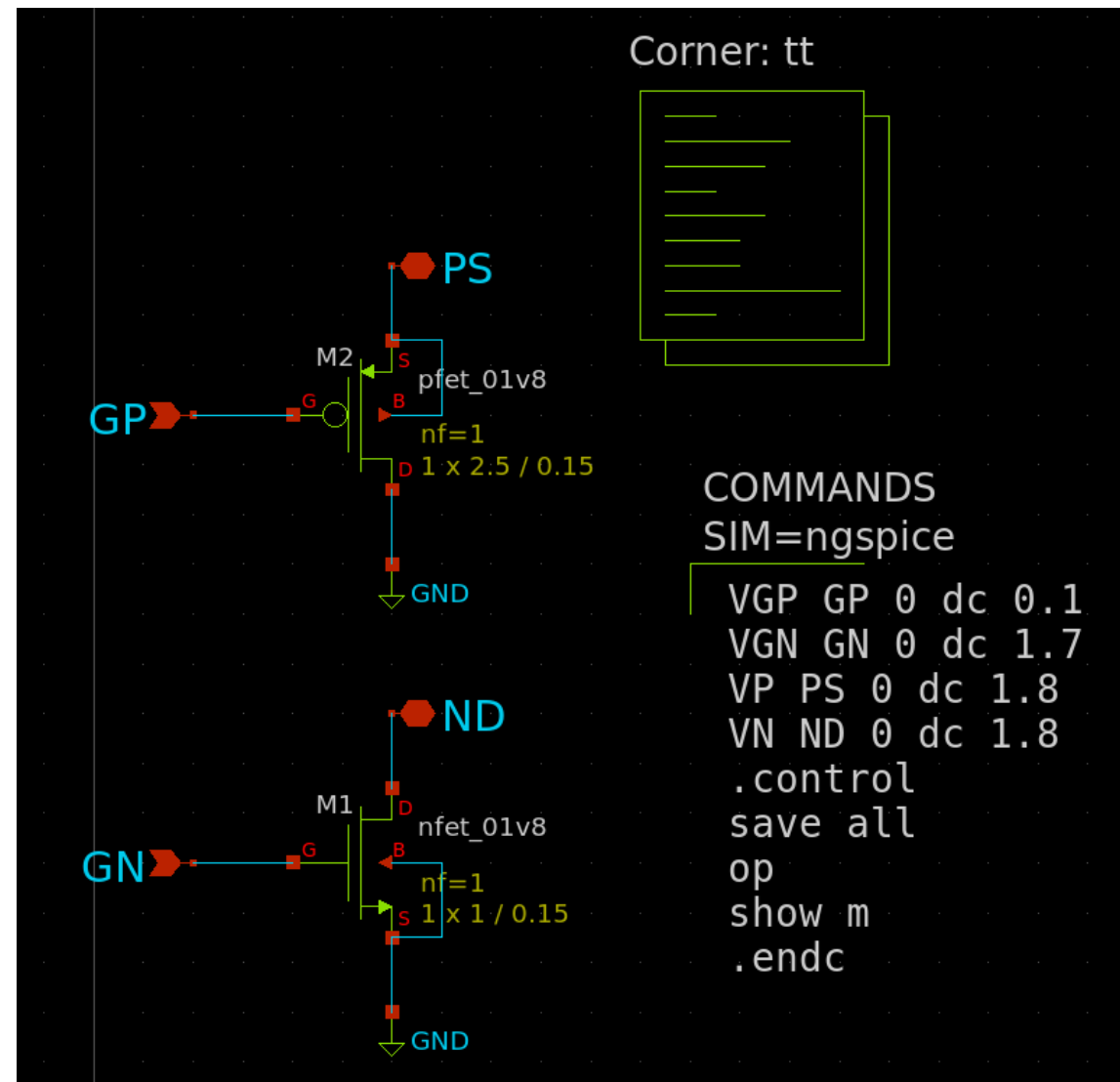

show m

長いのでテキストへの保存をオススメ

- `show m > ~/test.txt` など

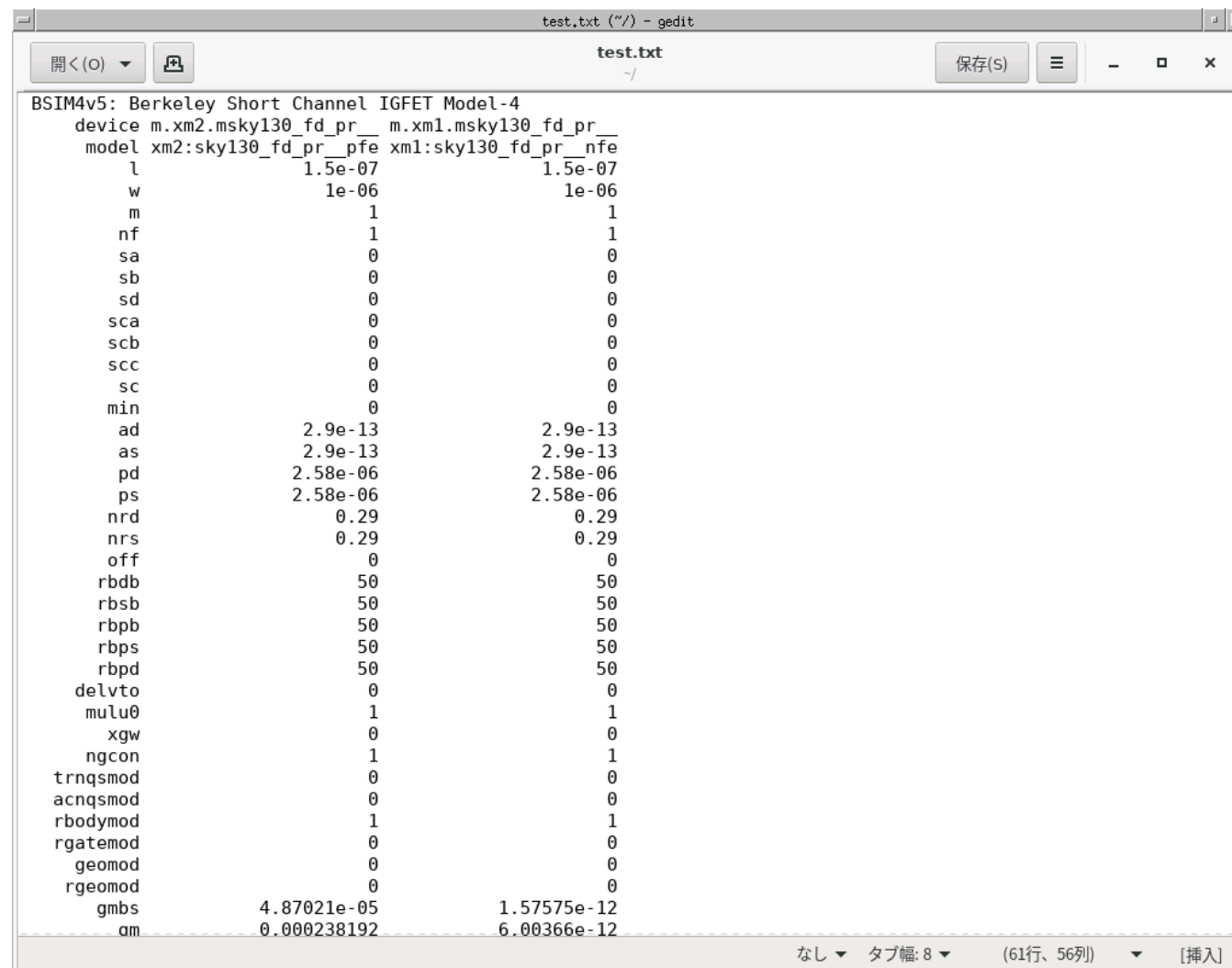


The screenshot shows a gedit window titled "test.txt (~) - gedit". The window contains a BSIM4v5 model definition for two transistors, m.xm2.msky130_fd_pr and m.xm1.msky130_fd_pr. The model is defined with various parameters such as l, w, m, nf, sa, sb, sd, sca, scb, scc, sc, min, ad, as, pd, ps, nrd, nrs, off, rbdb, rbsb, rbpb, rbps, rbpd, delvto, mulu0, xgw, ngcon, trnqsmo, acnqsmo, rbodmod, rgatemod, geomod, rgeomod, gmbs, and am. The parameters are listed in two columns, one for each transistor, with values in scientific notation. The window has a menu bar with "開く(O)" and a toolbar with "保存(S)". The status bar at the bottom shows "なし", "タブ幅: 8", "(61行、56列)", and "[挿入]".

```
BSIM4v5: Berkeley Short Channel IGFET Model-4
device m.xm2.msky130_fd_pr m.xm1.msky130_fd_pr
model xm2:sky130_fd_pr_pfe xm1:sky130_fd_pr_nfe
l 1.5e-07 1.5e-07
w 1e-06 1e-06
m 1 1
nf 1 1
sa 0 0
sb 0 0
sd 0 0
sca 0 0
scb 0 0
scc 0 0
sc 0 0
min 0 0
ad 2.9e-13 2.9e-13
as 2.9e-13 2.9e-13
pd 2.58e-06 2.58e-06
ps 2.58e-06 2.58e-06
nrd 0.29 0.29
nrs 0.29 0.29
off 0 0
rbdb 50 50
rbsb 50 50
rbpb 50 50
rbps 50 50
rbpd 50 50
delvto 0 0
mulu0 1 1
xgw 0 0
ngcon 1 1
trnqsmo 0 0
acnqsmo 0 0
rbodmod 1 1
rgatemod 0 0
geomod 0 0
rgeomod 0 0
gmbs 4.87021e-05 1.57575e-12
am 0.000238192 6.00366e-12
```

CMOSインバータの設計

- トポロジ検証
- CMOSインバータの性能とは？
- エルモア遅延モデル
 - 入出力条件を調べる
- 遅延時間シミュレーション
- measの使い方
- シミュレーションモデルの変更

CMOSインバータ

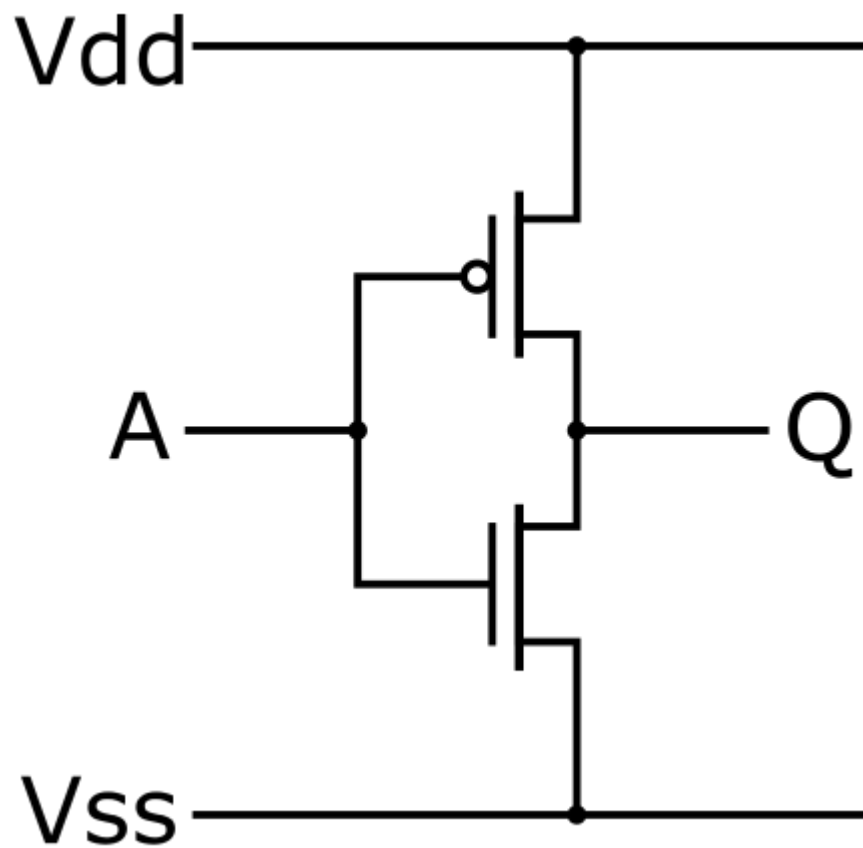

入力A	出力Q
L	H
H	L




入力A	出力Q
Vss	Vdd
Vdd	Vss


論理検証 (トポロジ検証)

- インバータでは入力に対して反転した出力が確認できれば良い
 - 入力 0 V $\rightarrow$ 出力 $V_{dd}\text{ V}$, 入力 $V_{dd}\text{ V}$ $\rightarrow$ 出力 0 V
 - DC解析でCMOSインバータの動作をしてみる
- DC解析 電圧を変動させたときの定常応答
- tran解析 時間を変動させたときの過渡応答
- AC解析 周波数を変動させたときの定常応答

Xschem 構成例 (L=0.15 μ m)

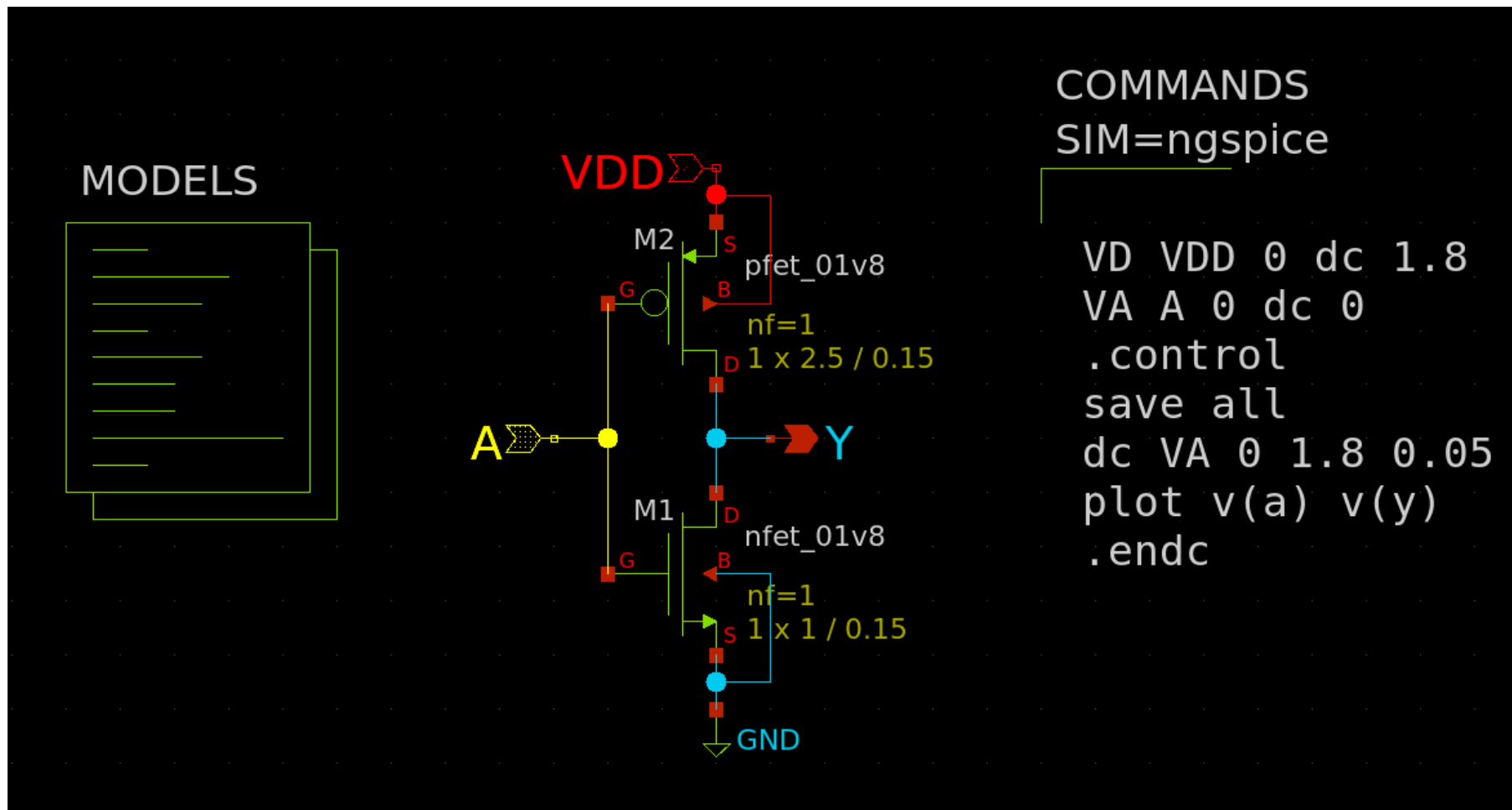

シミュレーション結果

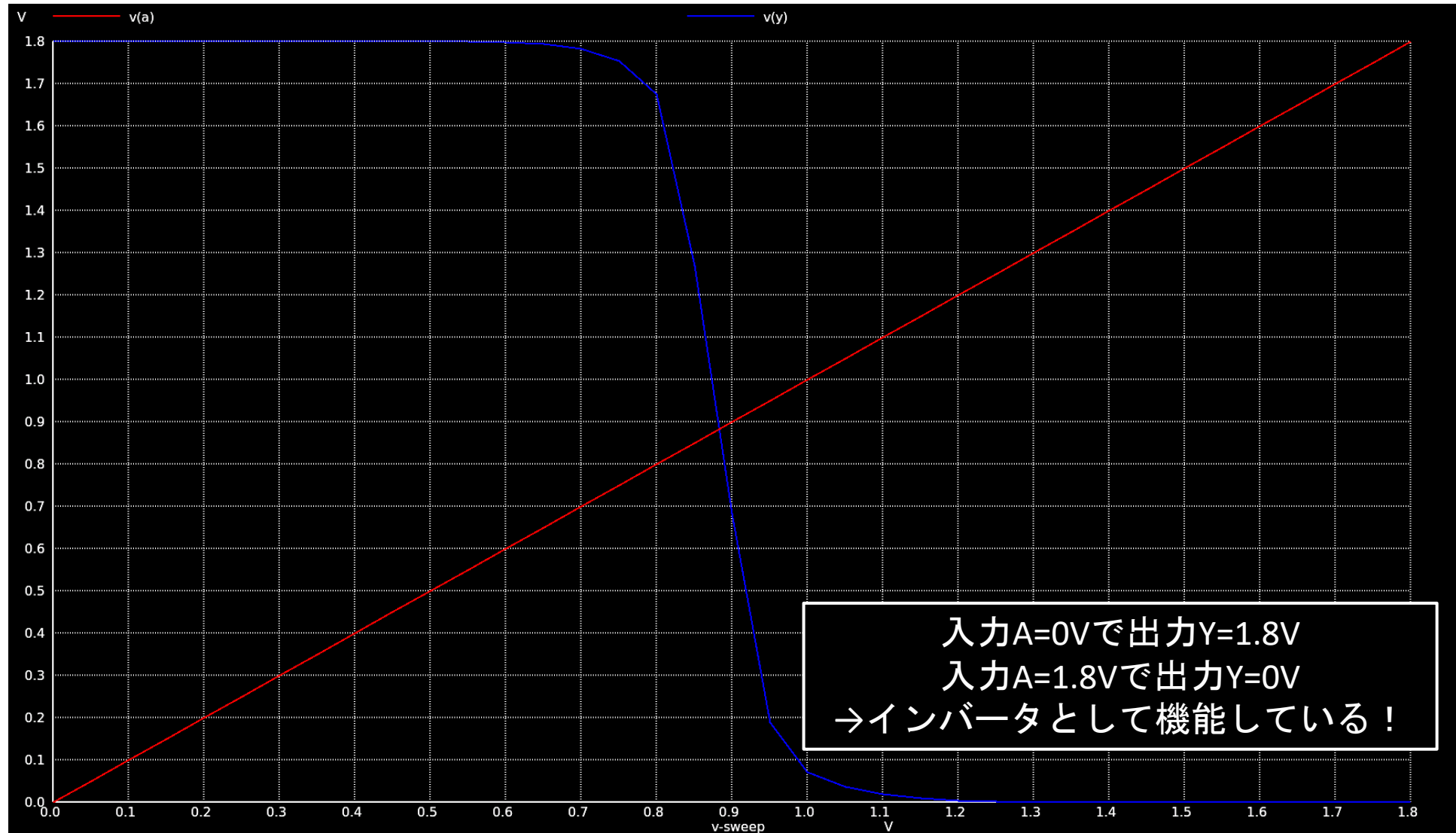

CMOSインバータの「性能」とは？


- トポロジは決定したが、PMOSとNMOSのサイズが決定していない → どうやって決めるの？
- CMOSインバータの性能
 - ドライバビリティ (オン抵抗の大きさ)
 - ファンアウト (F.O.)
 - **遅延時間** (立ち上がり遅延・立ち下がり遅延)

ファンアウト： インバータ／バッファの遅延時間

ファンアウトについて考える

$$P=2.5\mu / N=1\mu$$

$$P=25\mu / N=10\mu$$

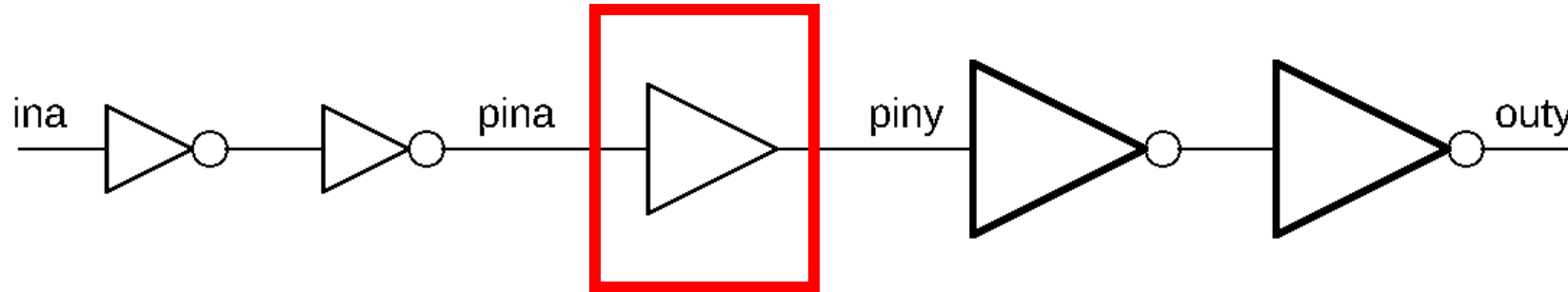

ina - outy 間の遅延時間を測定

- 初段インバータサイズは $w_p = 2.5 \mu\text{m}$, $w_n = 1 \mu\text{m}$
- 出力段の負荷容量は入力容量の10倍
- 中間にバッファ（インバータ×2）を置く **このバッファのFOを考える**
- ina から outy までの遅延時間の最小化をめざす

バッファ遅延時間

6段のインバータチェーンをシミュレーション

時間対電圧の波形を見たいのでトランジェント解析を行う

トランジェント解析書式

tran [最小ステップ幅] [解析時間]

Xschem 構成例 (L=0.15 μ m)


COMMANDS

SIM=ngspice


```
VA ina 0 pulse (0 1.8 0 40p 40p 0.5n 1n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 2n
plot v(ina) v(outy) v(outy)
write 6inv_test.raw
.endc
```

MODELS


このFOをどうする？

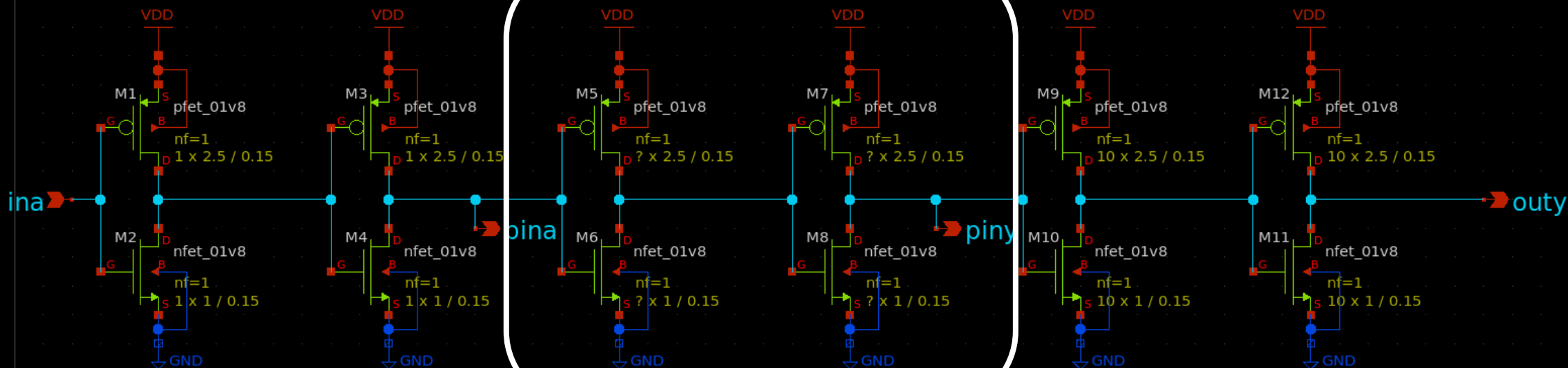

Xschem 構成例 (L=0.15 μ m)

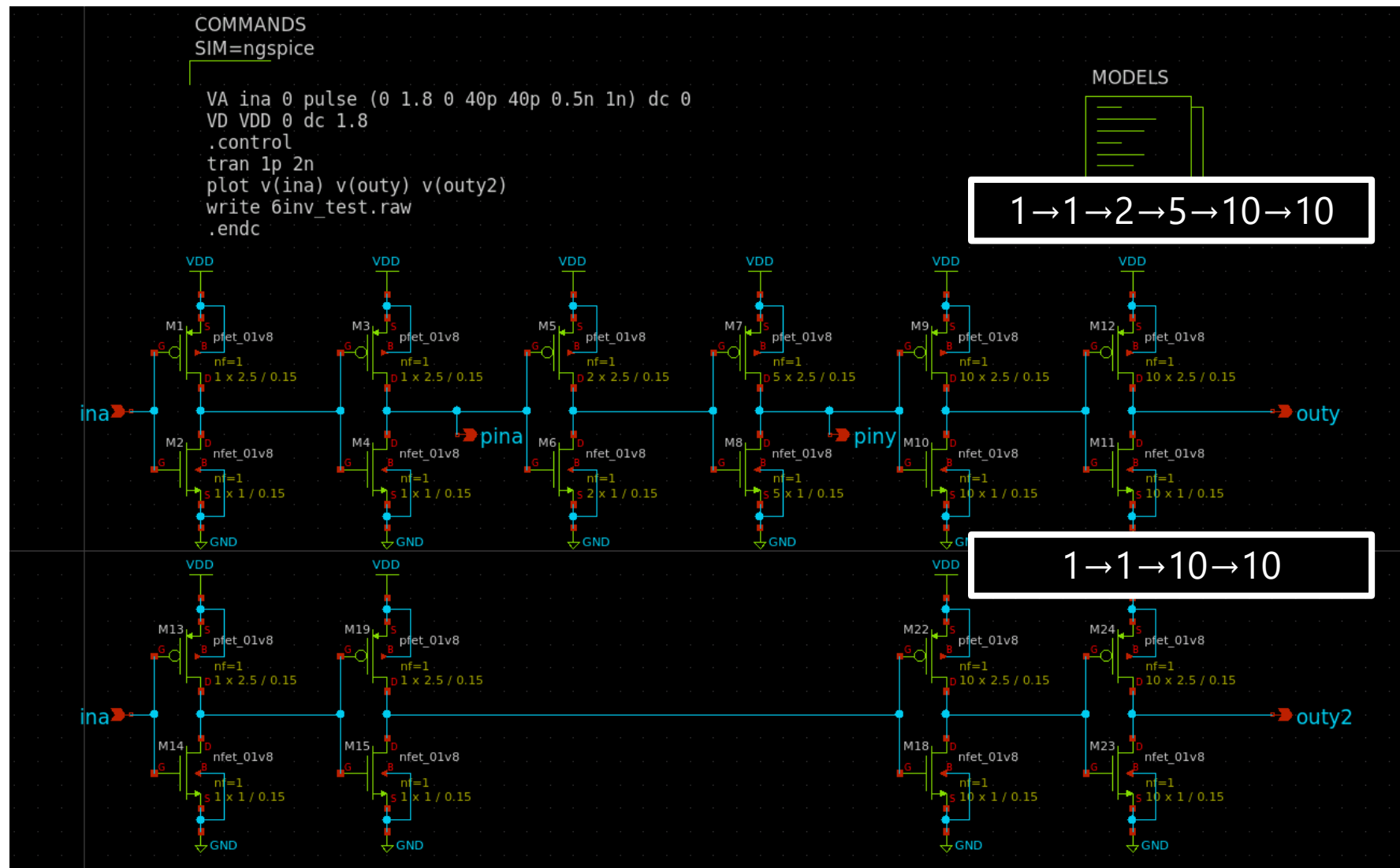

シミュレーション結果

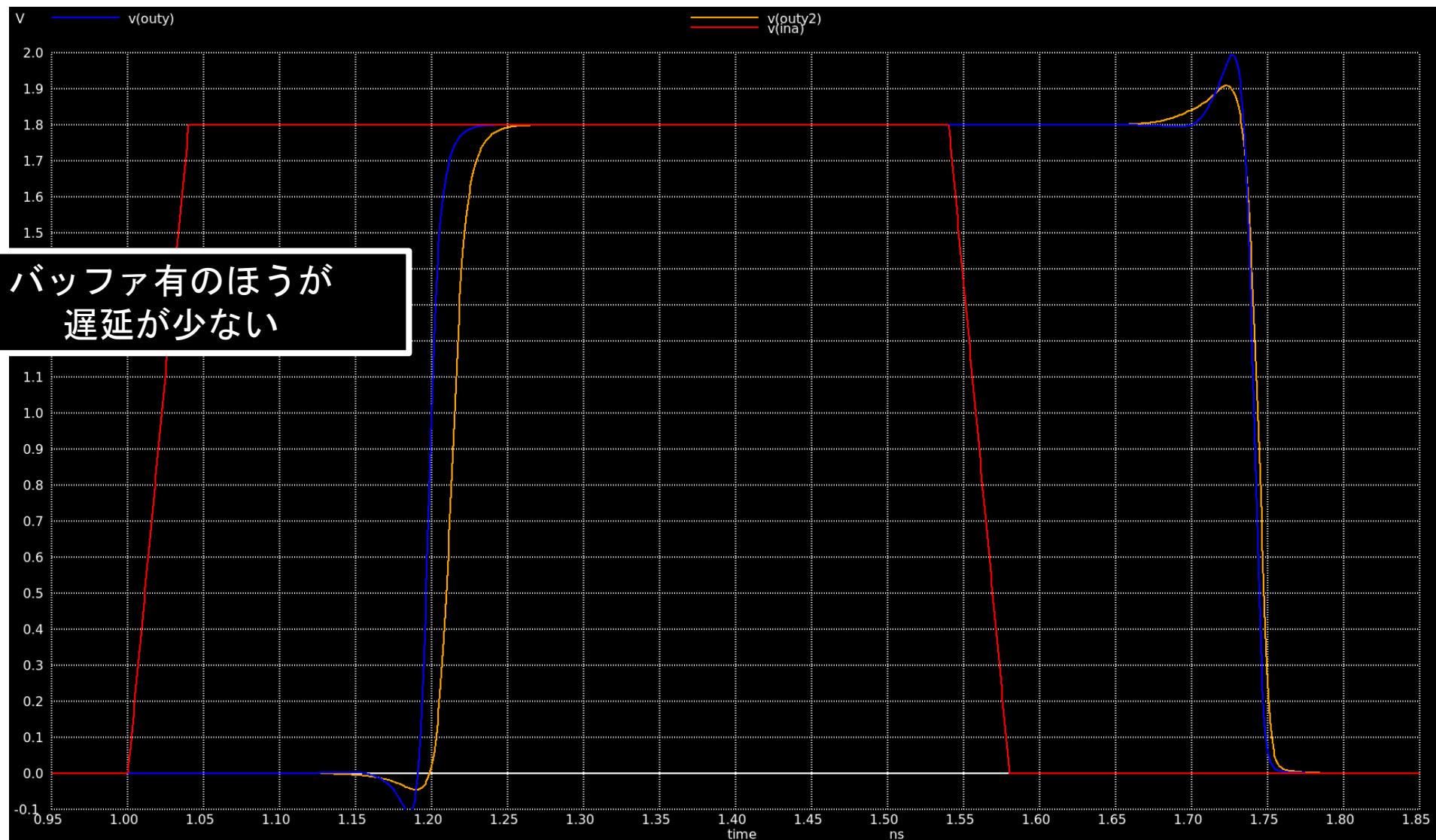

参考：スタンダードセルにおけるバッファの構成

buf_2 1→2

buf_4 1→4

buf_8 3→8

clkbuf8 2→8


bufbuf8 0.6→1→3→8

buf_12 4→12

buf_16 6→16

clkbuf16 4→16


bufbuf16 1→3→6→16

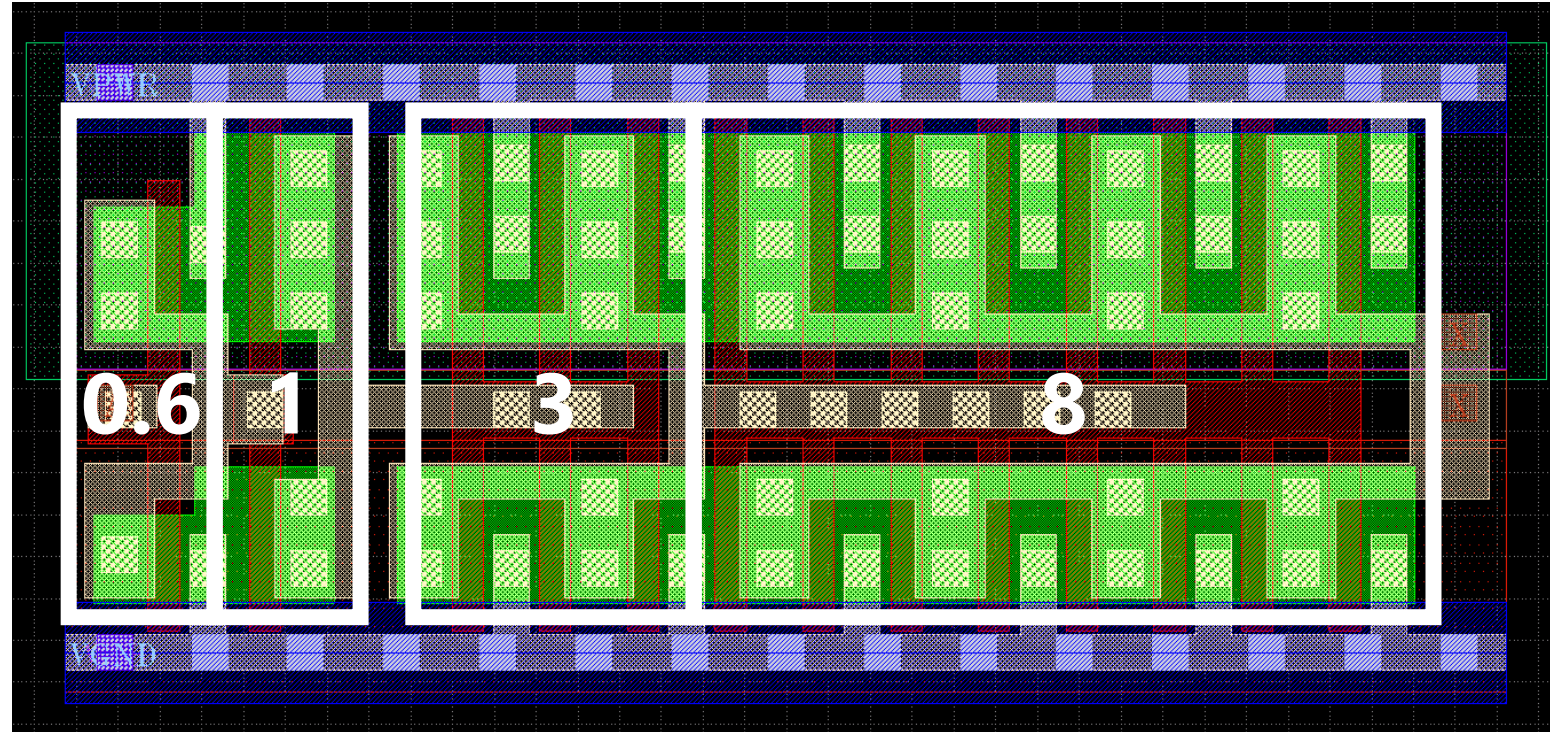

遅延時間とは？

- 遅延時間 = **寄生容量の充放電時間** (入力ゲート容量+出力ドレイン容量 & 出力電流)
- エルモア遅延モデルでは、以下のような近似式で遅延時間を計算
- $t_{PHL} = 0.75 \times (C_{dd.n} + C_{dd.p} + C_{gg.n} + C_{gg.p})R_n$
入力立ち上がり・出力立ち下がり遅延
- $t_{PLH} = 0.75 \times (C_{dd.n} + C_{dd.p} + C_{gg.n} + C_{gg.p})R_p$
入力立ち下がり・出力立ち上がり遅延
- C_{dd} = 出力側のドレイン容量、 C_{gg} = 入力側のゲート容量 R =出力側のオン抵抗

$R_n = R_p$ なら立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致する？

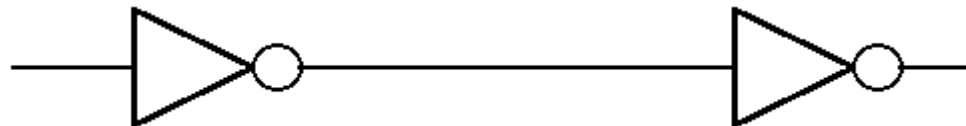

Cdd, Cgg はop解析でシミュレーション可能

ネットでMOSFETの入力容量(Ciss)を検索すると下記の式がでてくる

$$C_{iss} = C_{gs} + C_{gd} = \text{ゲートソース間容量} + \text{ゲートドレイン間容量}$$

LSIのCMOSではゲートボディ間容量も考慮する必要がある

$$C_{gg} = |C_{gs} + C_{gd} + C_{gb}|$$

- ゲート容量はCggというパラメータで表される
- 出力容量=ドレイン容量 $C_{dd} = |C_{dg} + C_{ds} + C_{db}|$
 - Cgd、Cdgはどちらもドレイン・ゲート間の寄生容量を表しているが、Cdgはドレイン電圧が変化した時に影響する寄生容量である一方、Cgdはゲート電圧が変化した時に影響する寄生容量。普通は $C_{dg} \neq C_{gd}$

過渡応答、遅延時間


- 遅延時間を見たい場合はtran解析を用いる
- **ロジックでは入力・出力段に負荷を設定しないと正しい過渡応答（遅延）が見れない**
今回は $FO=1$ のインバータを設計するので、同じサイズのインバータを接続

テストベンチ例


ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo $&delay1
.endc
```


MODELS

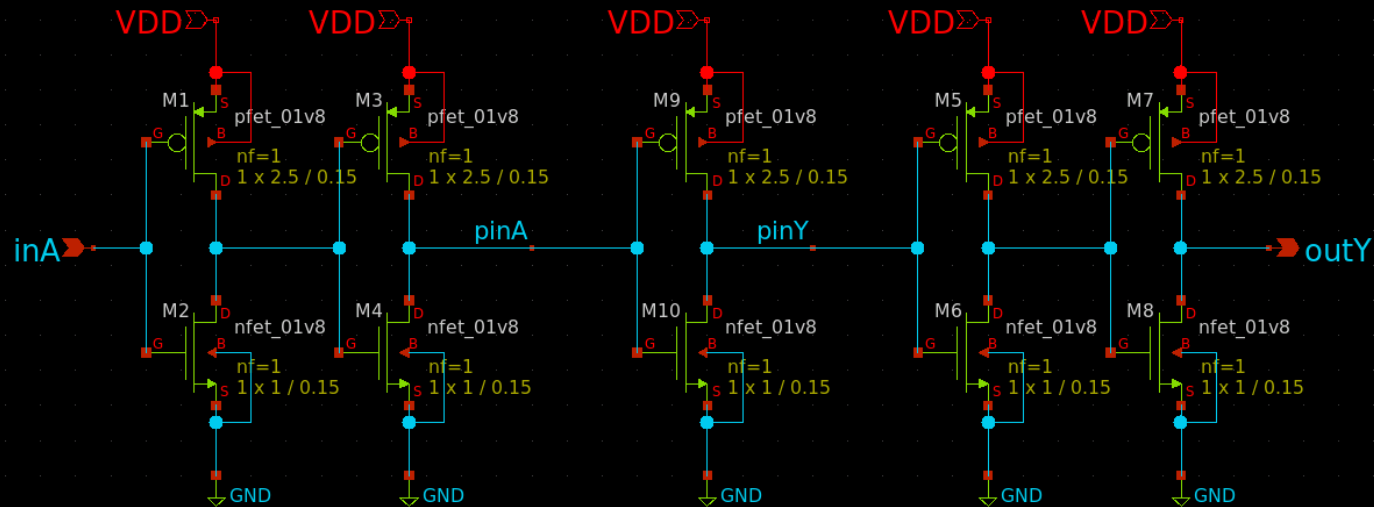

波形ビューワから遅延時間を測る

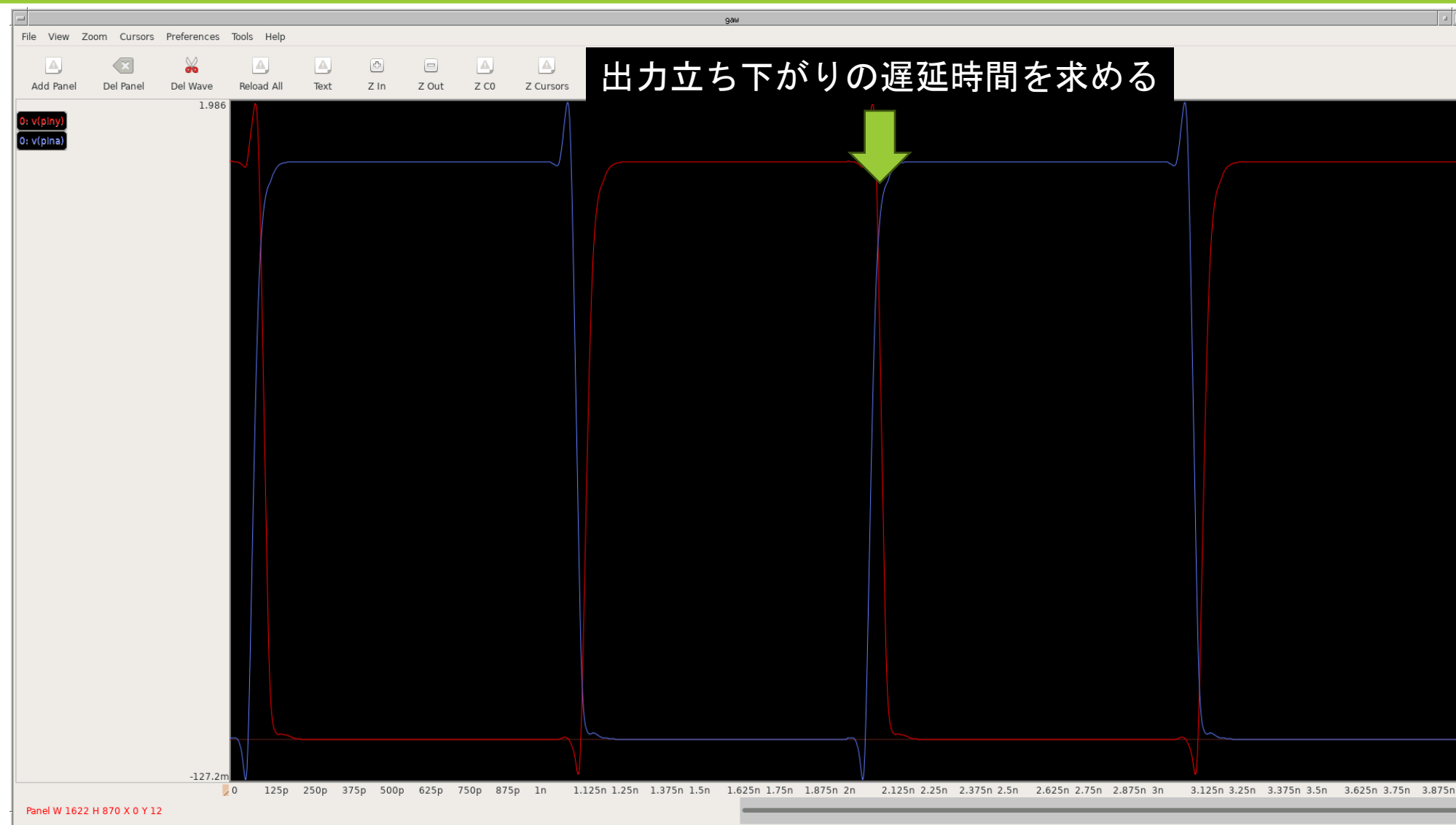


波形ビューワで遅延時間を見ると...

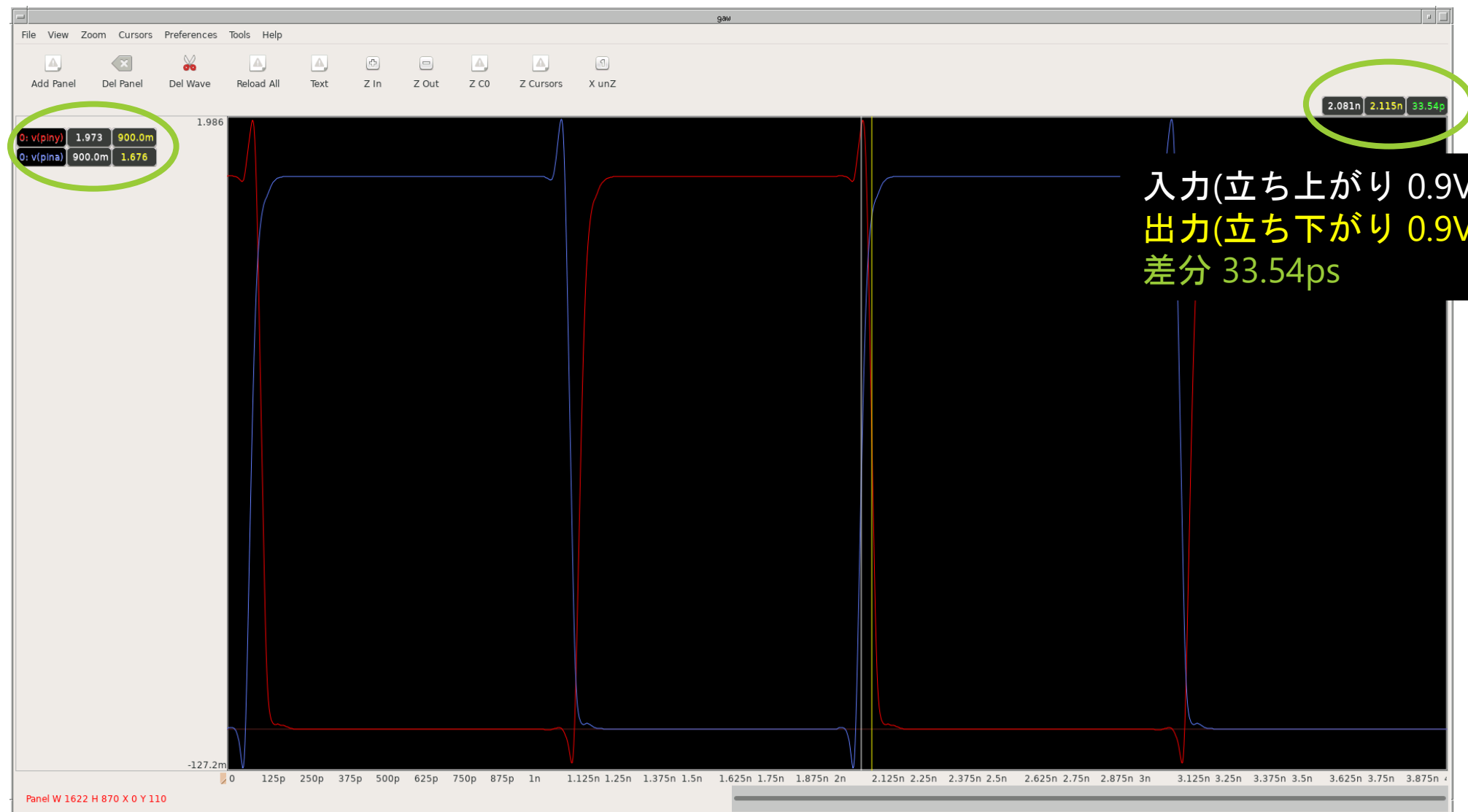

入力(立ち上がり 0.9V) 2.081ns
出力(立ち下がり 0.9V) 2.118ns
差分 33.54ps

measで遅延時間を測る

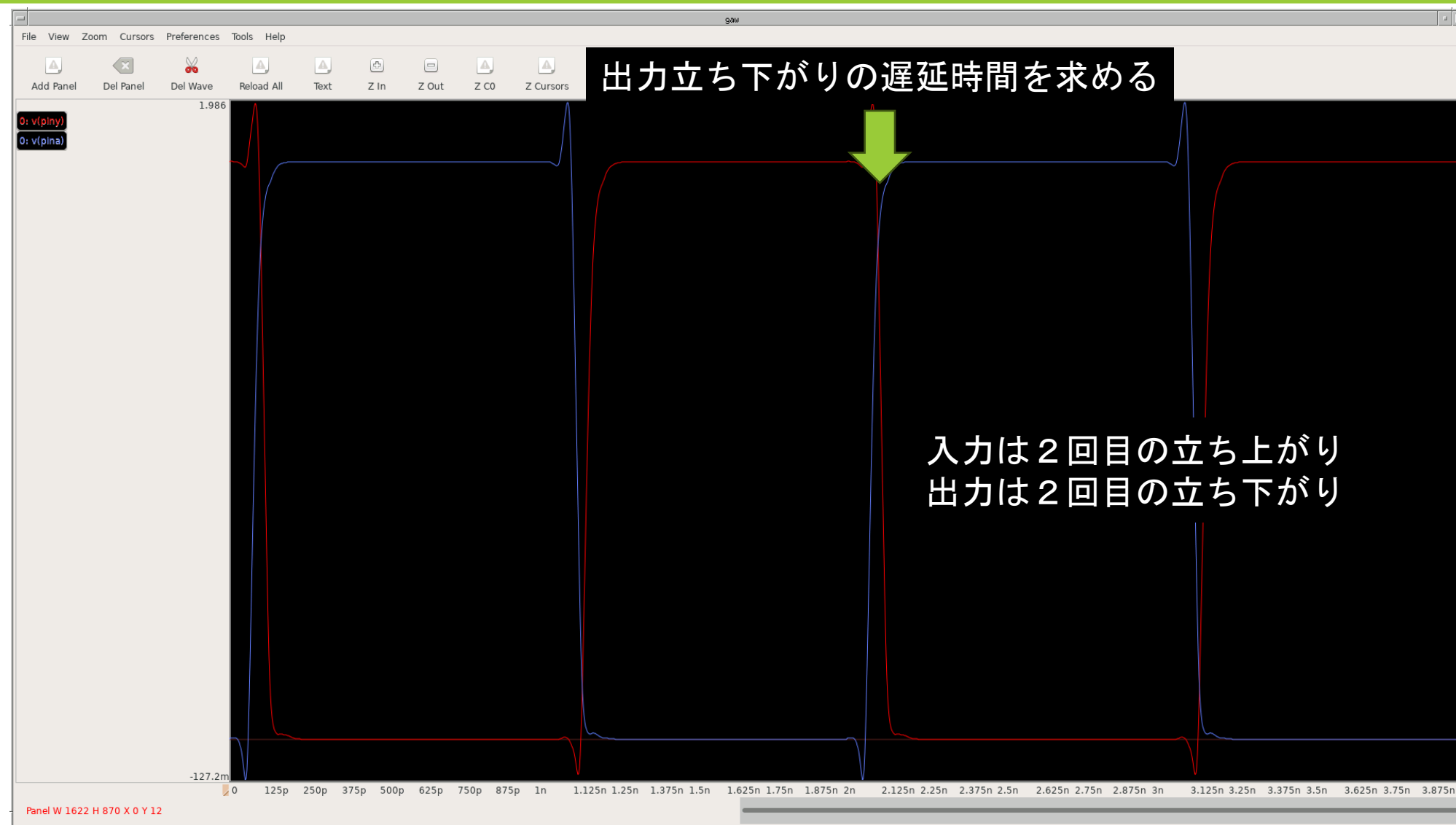

meas を使う

波形やグラフから遅延時間を都度求めるのは面倒 → meas

- 多機能コマンドだが、今回は遅延時間算出に絞って紹介

meas 書式

meas tran [変数] FIND time WHEN [条件] [コマンド]

- [変数] - 結果を代入する変数
- [条件] - 今回は “ $v(\text{ノード}) = V_{dd} / 2$ ”
- コマンド : RISE / FALL / CROSS のいずれかだが、CROSSは恐らく使わない。

meas を使う

波形やグラフから遅延時間を都度求めるのは面倒 → meas

- 多機能コマンドだが、今回は遅延時間算出に絞って紹介

meas 書式例


meas tran delay1 FIND time WHEN v(vin)=0.9 RISE=2
v(vin)が2回目の立ち上がりで0.9Vの時の時間をdelay1に代入

meas tran delay2 FIND time WHEN v(vout)=0.9 FALL=2
v(vout)が2回目の立ち下がりで0.9Vの時の時間をdelay2に代入


measで遅延時間を見ると...

```
ngspice
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo $&delay1
.endc
```

MODELS

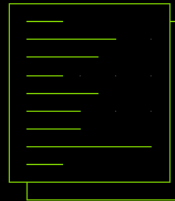

入力は2回目の立ち上がり
出力は2回目の立ち下がり

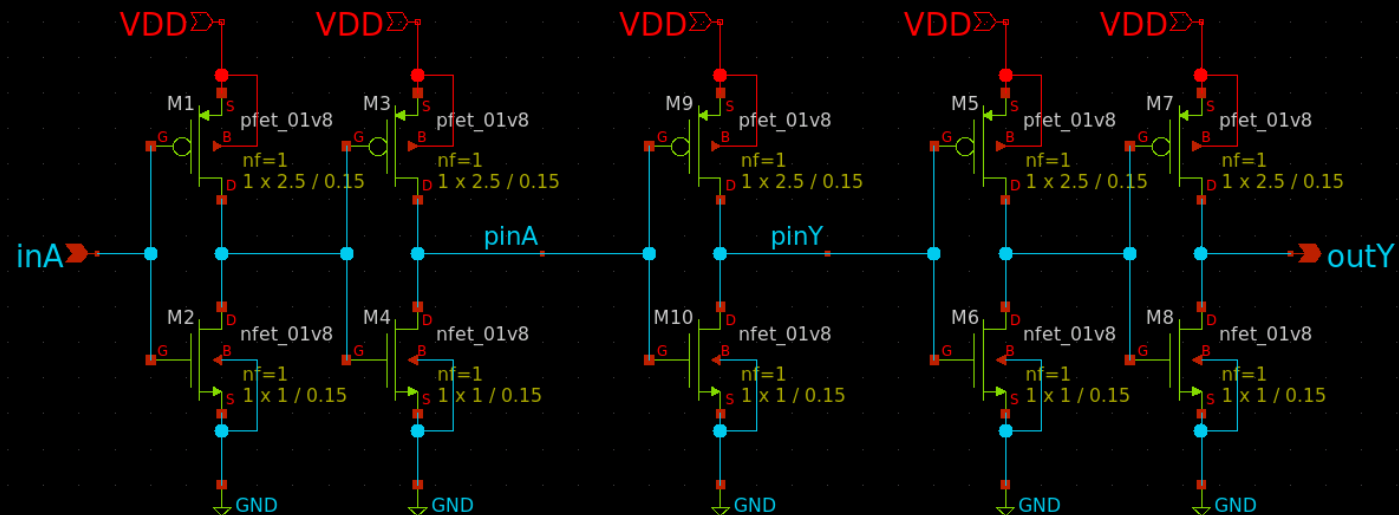

measで遅延時間を見ると...

```
ngspice
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo $&delay1
.endc
```

MODELS

入力は2回目の立ち上がり
出力は2回目の立ち下がり

```
Reference value : 2.18050e-09
No. of Data Rows : 4029
delaya1          = 2.066458e-09
delayy1          = 2.091065e-09
2.4607E-11 ←遅延時間が自動で求まる
ngspice 1 ->
```

同様にして出力立ち上がり遅延時間を見る


ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
meas tran delayA1 find time WHEN v(pinA)=0.9 RISE=2
meas tran delayY1 find time WHEN v(pinY)=0.9 FALL=2
let delay1 = delayY1 - delayA1
echo tpHL = $&delay1

meas tran delayA2 find time WHEN v(pinA)=0.9 FALL=1
meas tran delayY2 find time WHEN v(pinY)=0.9 RISE=1
let delay2 = delayY2 - delayA2
echo tpLH = $&delay2
.endc
```

MODELS
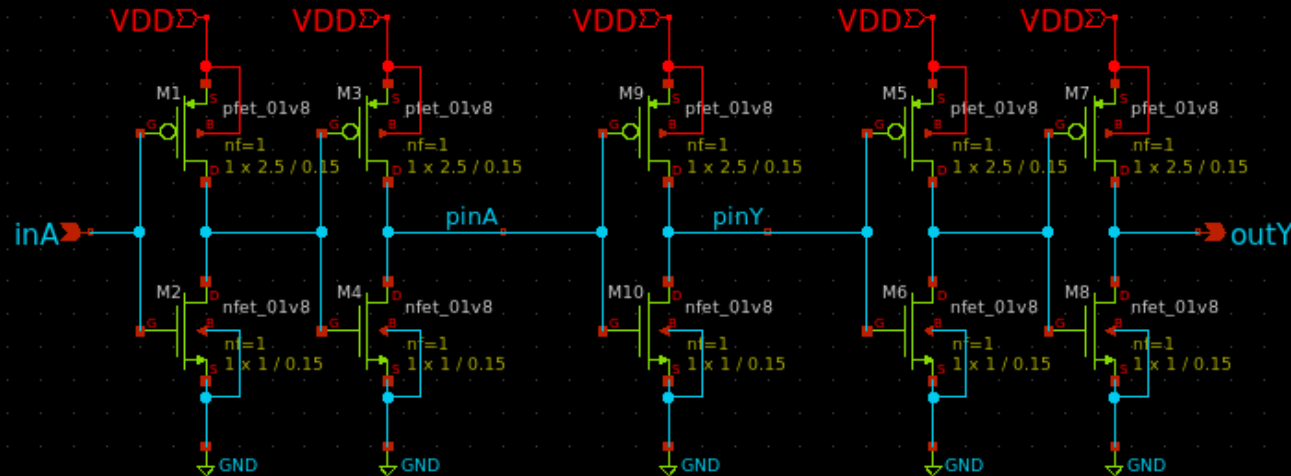
```
Reference value : 3.24350e-09
No. of Data Rows : 4029
delaya1           = 2.066458e-09
delayy1           = 2.091065e-09
tpHL = 2.4607E-11
delaya2           = 1.109285e-09
delayy2           = 1.132613e-09
tpLH = 2.3328E-11
ngspice 1 ->
```



立ち上がり時間と立ち下がり時間

N=1u 固定、PMOSのWを変更、入力段・出力段のバッファも変更した

	2.0u	2.1u	2.2u	2.3u
t_{PHL}	23.238ps	23.496ps	23.764ps	24.035ps
t_{PLH}	23.889ps	23.725ps	23.591ps	23.482ps


- N=1uならP=2.1u or 2.2u がよさそう

$R_n = R_p$ で立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致しない

- PMOSとNMOSの V_{th} , g_m が一致していない


シミュレーションモデルについて

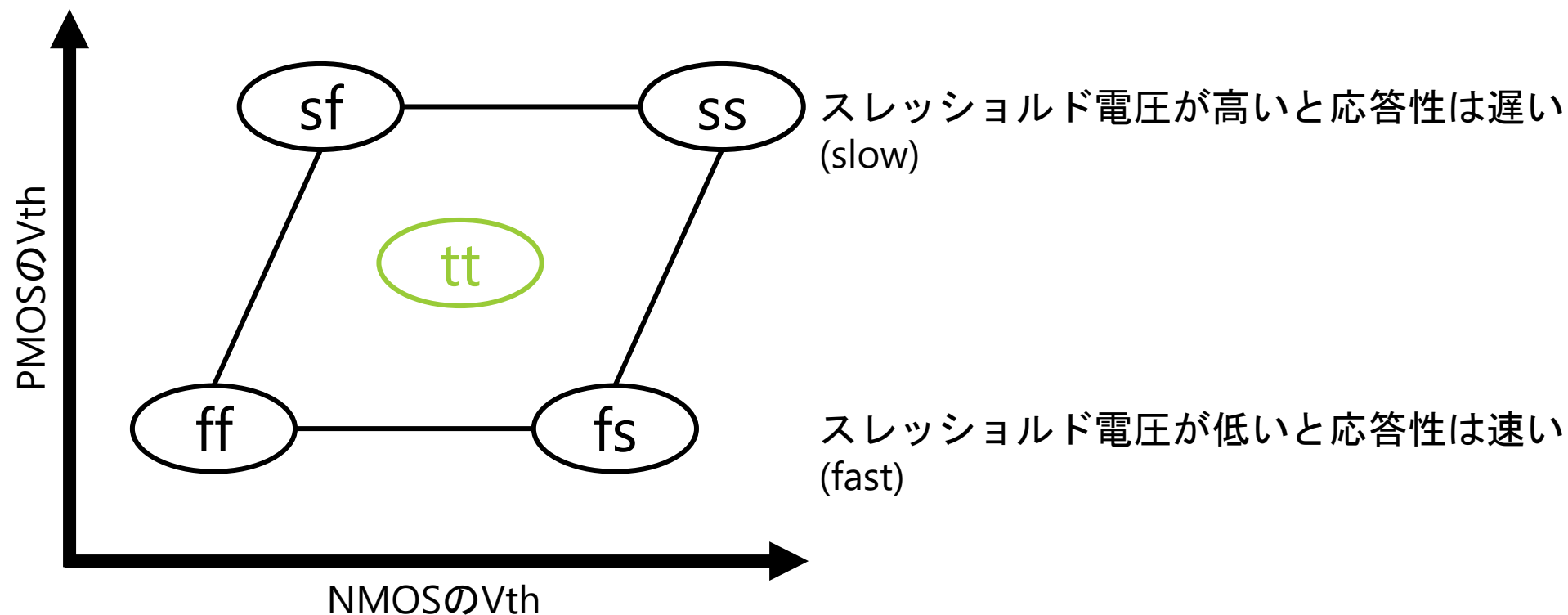- ssモデル – 応答性が最悪(slow-slow)の時のモデル
- ttモデル – 応答性がtypical-typicalなモデル



モデル変更

MODELS

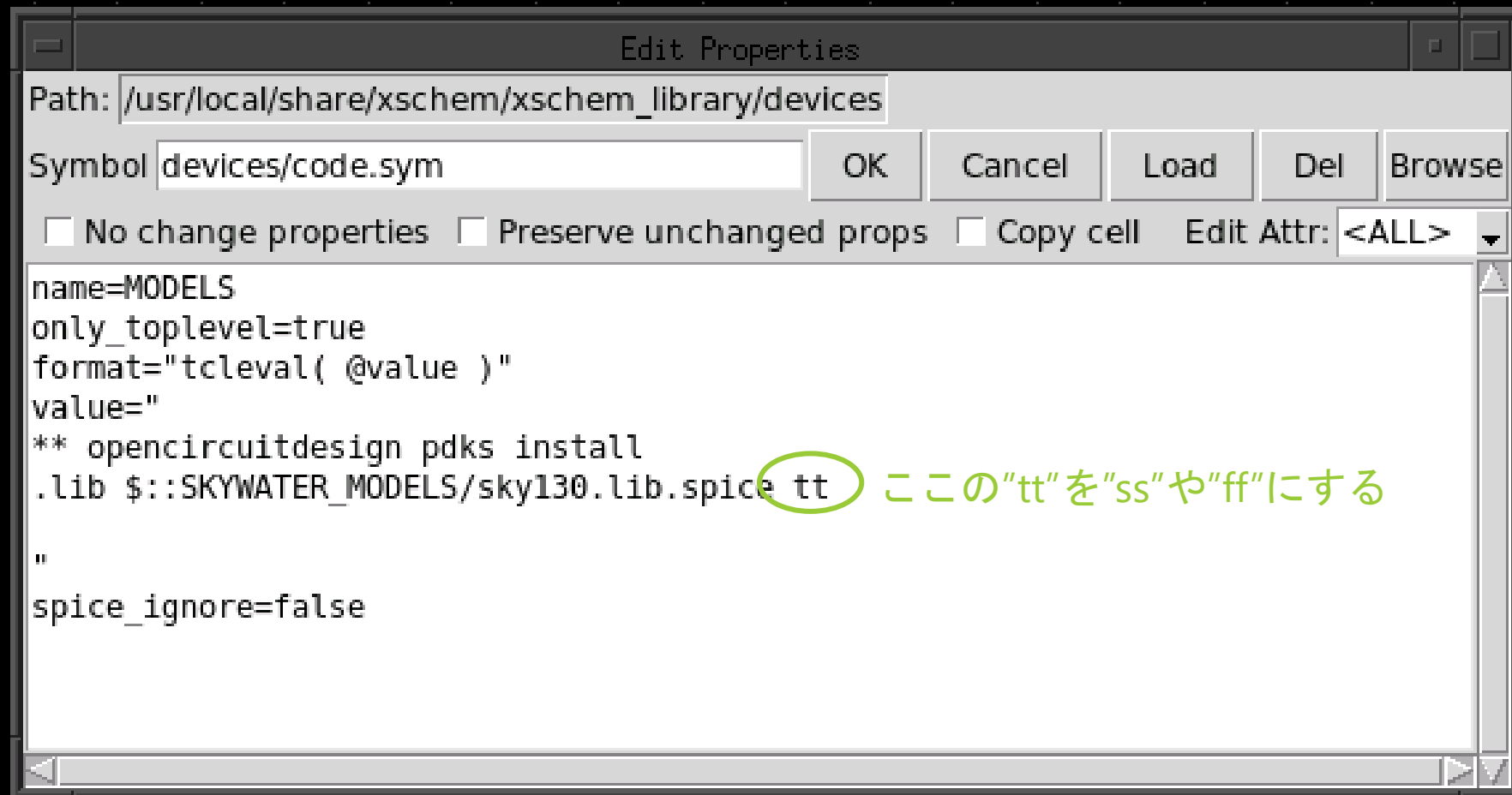

立ち上がり時間と立ち下がり時間

- モデルssで実行すると結果が変わる

	2.4u	2.5u	2.6u	2.7u
t_{PHL}	33.242ps	33.538ps	33.856ps	34.191ps
t_{PLH}	33.845ps	33.754ps	33.724ps	33.750ps

- $N=1u$ なら $P=2.5u$ or $2.6u$ がよさそう

$R_n = R_p$ で立ち上がり遅延と立ち下がり遅延は一致しない

- ssでは $P:N = 3:1$ だった

LSI予備知識

プレーナ型FETプロセス レイアウト編

アナログLSIの設計フロー

1. 回路図（テストベンチ）を描く
2. シミュレーションをする
- 3. 回路図を基にレイアウトを描く**
4. レイアウトを検証する
5. レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
6. （フレームに載せる）


プレーナ（平面）型MOSトランジスタ

substrate（基板）を最下層として積層していく。

基板上にMOSトランジスタ(well, diffusion, poly)

トランジスタより上は配線層(metal*, via*)

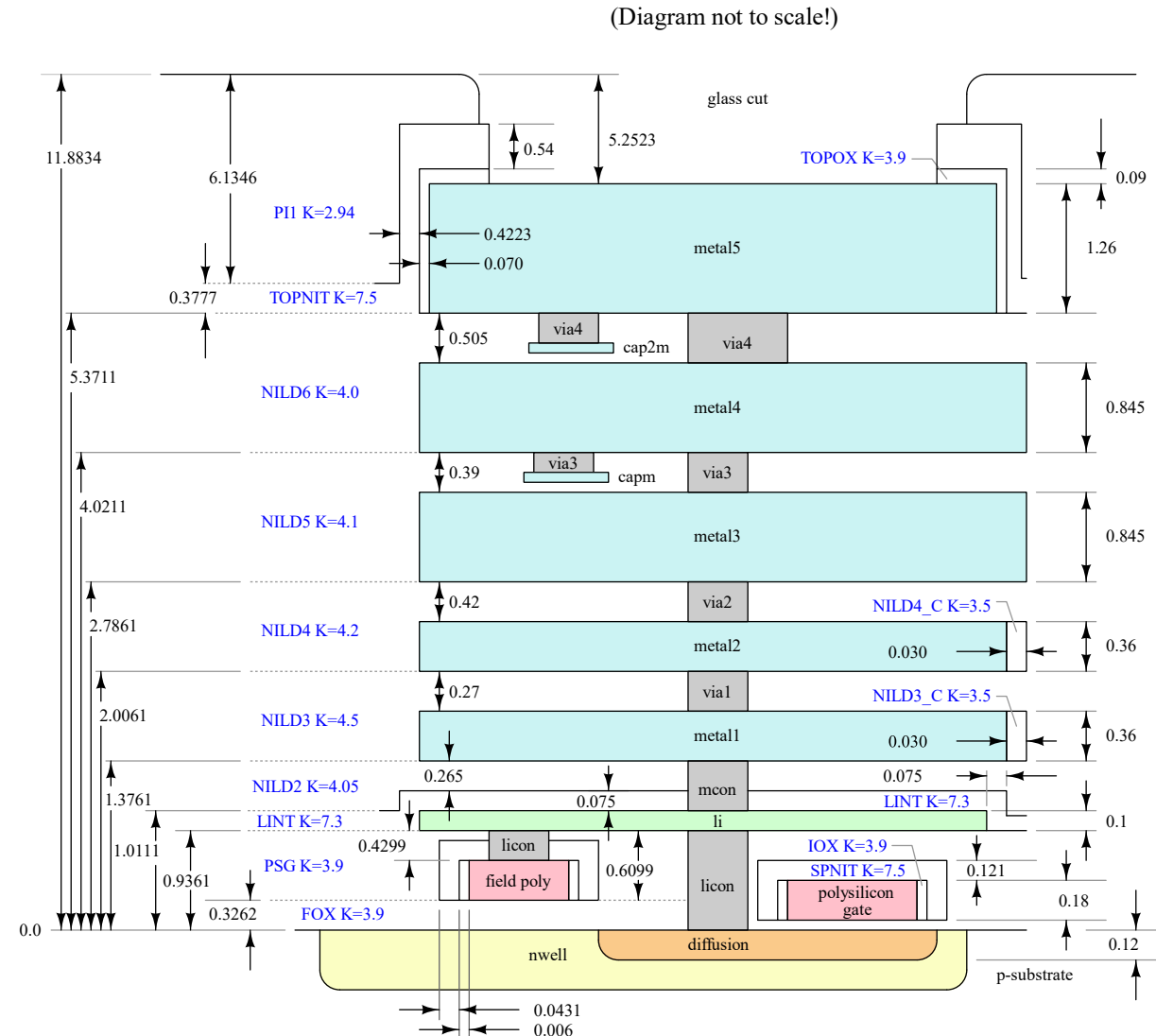metal間に絶縁体(insulator)を挟んで
MIMキャパシタが作成可能(capm, cap2m)





MIMCAP

M5-M4間とM4-M3間で2つ存在

単に配線層を交差させても小容量だがキャパシタになる
→寄生容量の原因


METAL1とMETAL2のみで
構成されたキャパシタ→

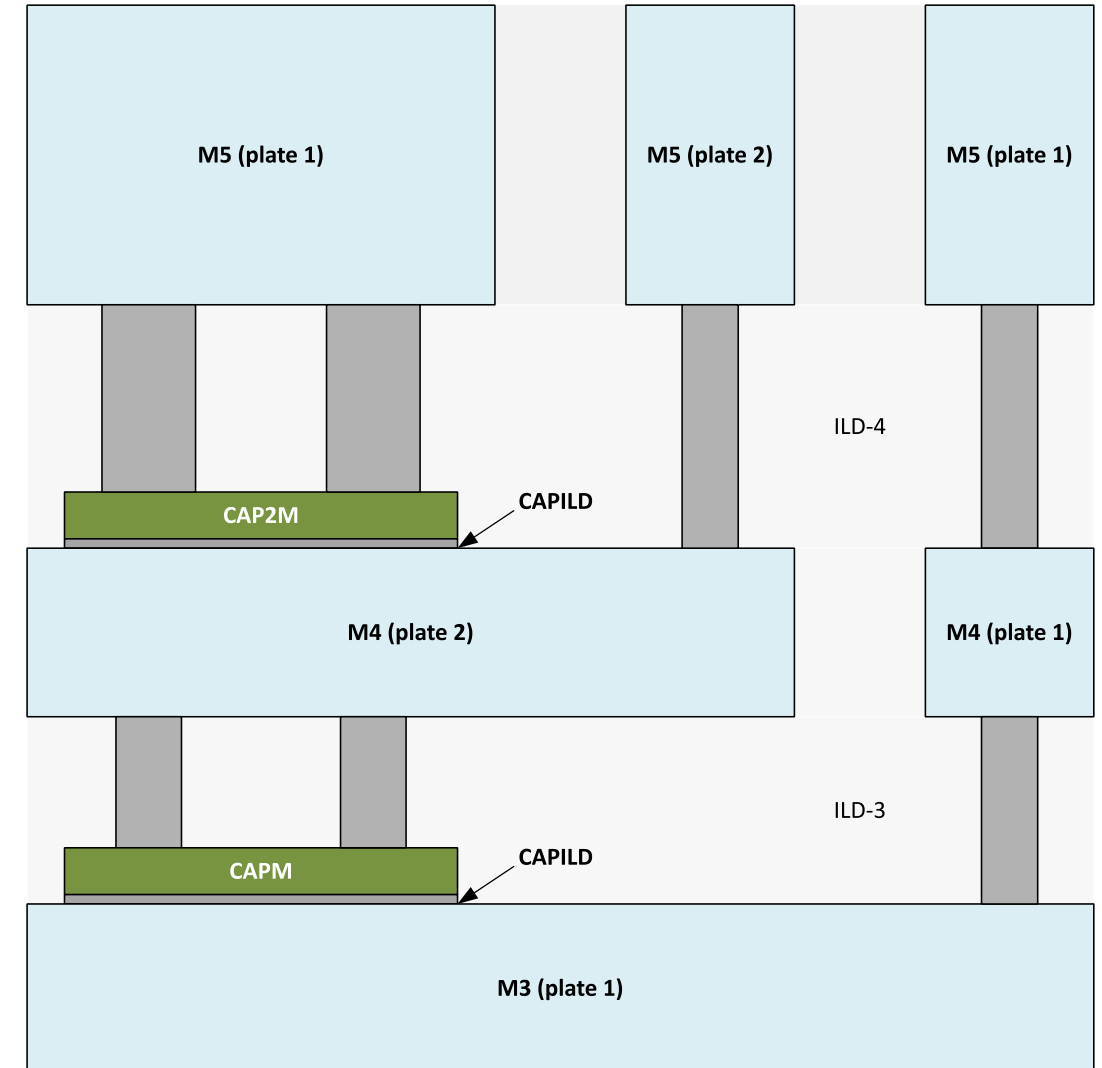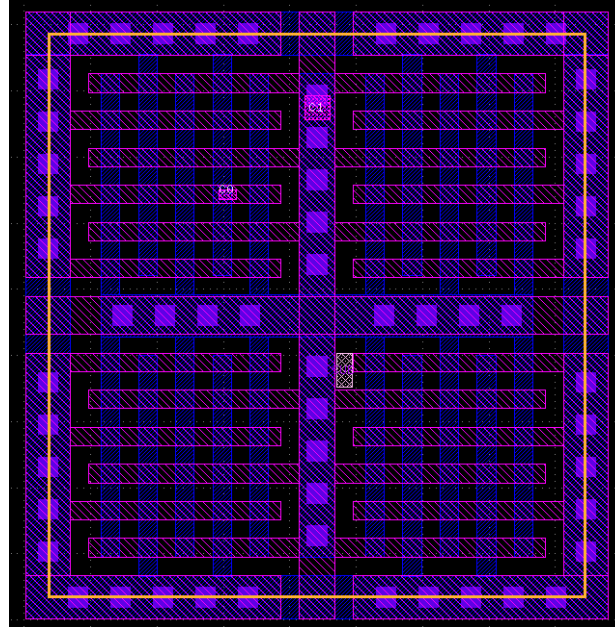


ダブルウェル, デュアルウェル, ツインウェル

P-サブストレートとN-wellにより構成されるCMOSトランジスタ

PCELLにより自動生成されるレイアウトはダブルウェル

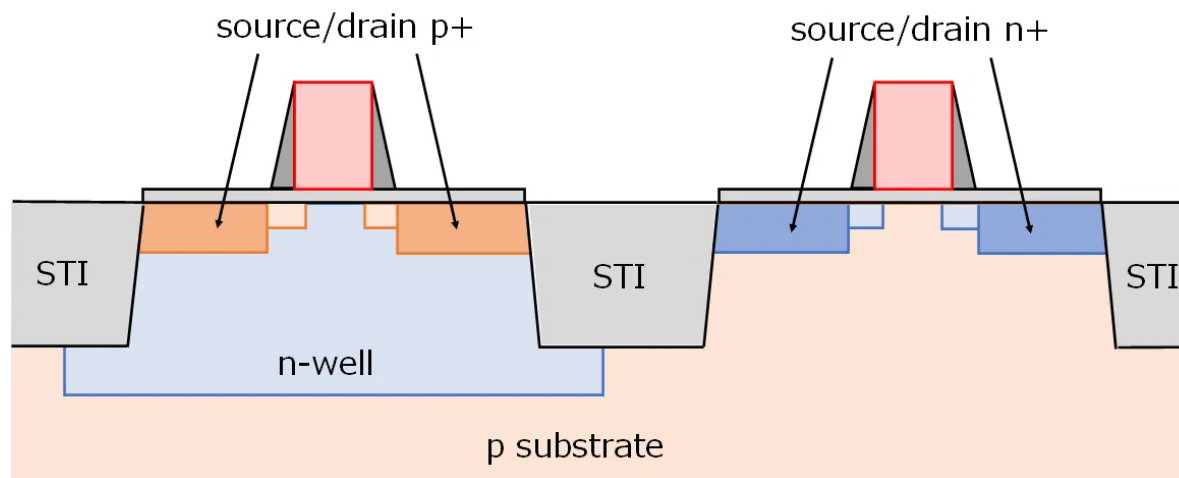

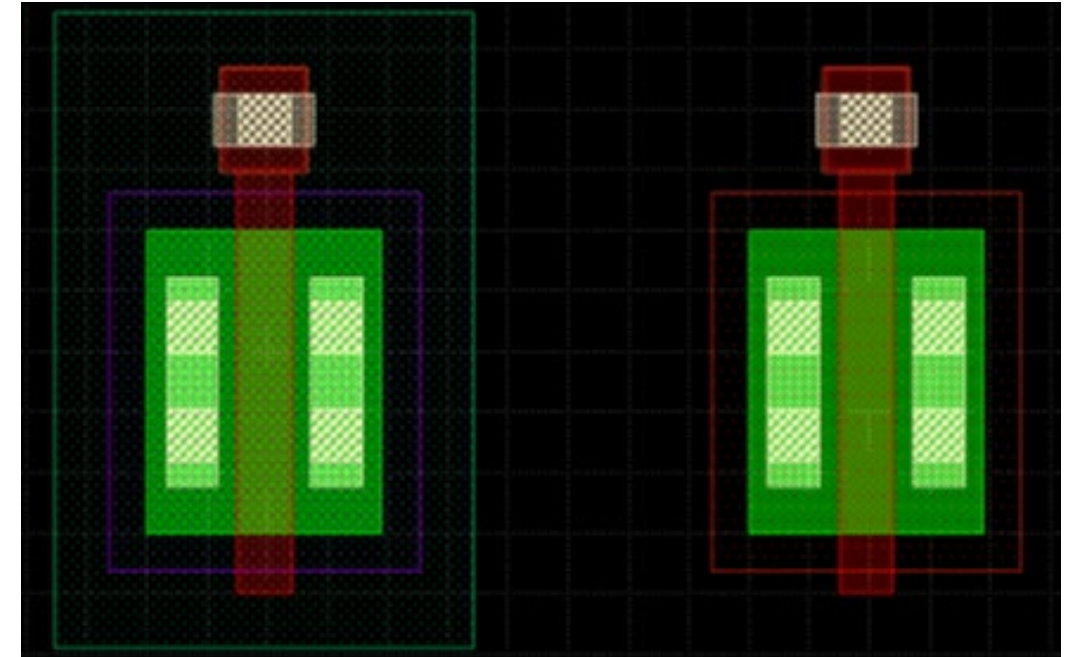
https://note.com/akira_tsuchiya/n/n416b7f74b701




- ・ PMOSは個別にwellを持つのでボディの電圧は可変
- ・ NMOSのボディはサブストレートであるため、ダブルウェルNMOSのボディは全て同じバイアス電圧(回路内で一番低い電圧, GND, VSS)

トリプルウェル

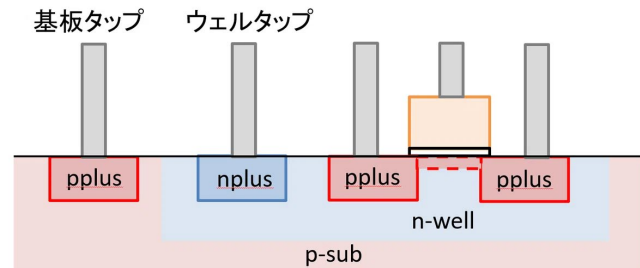
Deep N-well, P-well, N-wellにより構成されるCMOSトランジスタ
PDKで説明されている断面図はこれ



PMOS

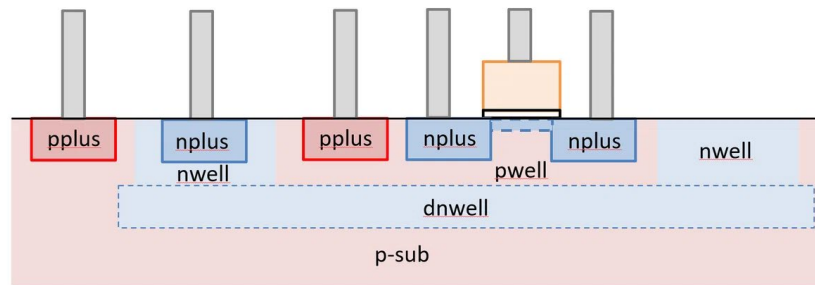

NMOS

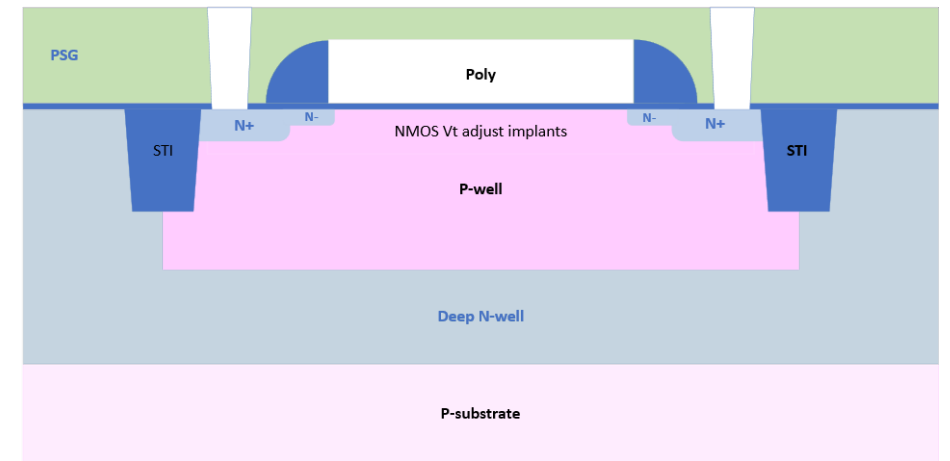

- ・ NMOSが個別にwellを持つのでボディの電圧は可変
必要となるアプリケーション例
- ・ スレッシュホールド電圧を調整したい (body effect)
- ・ NMOSのボディをソースに接続してカスコード接続
- ・ サブストレートからのノイズ遮断が必要 など


https://note.com/akira_tsuchiya/n/nd4444304f013

基板バイアス効果 (body effect)

ボディにかかるバイアス電圧によってトランジスタの動作が変化する

- スレッショルド電圧 (V_{th}) が変化
- ゲート電圧を固定して比較した時、ドレイン・ソース間電流(I_{ds})が変化

nMOS 簡単な模式図

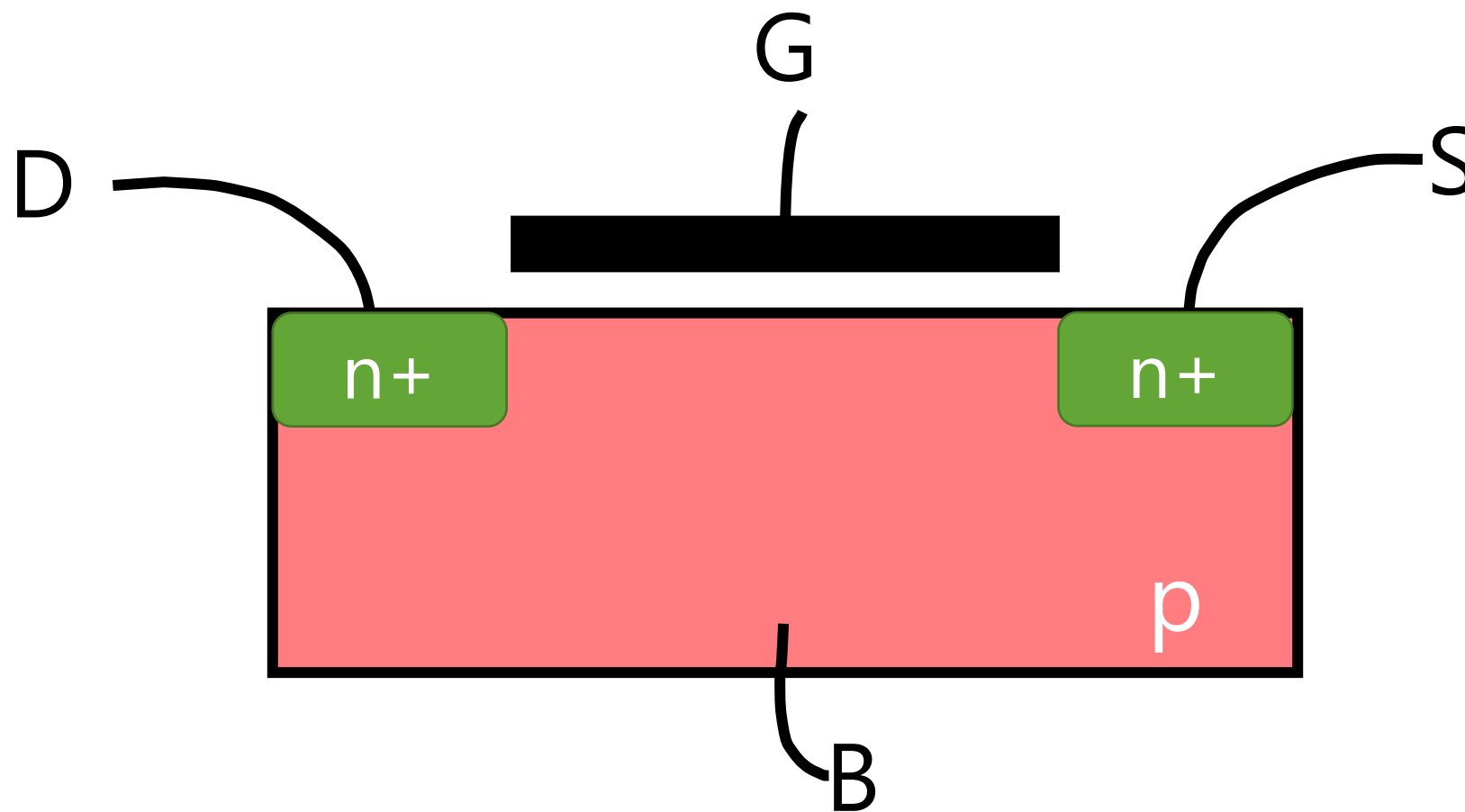

nMOS 簡単な模式図


$V_g > 0$ で基板上の正孔がゲートに移動
→空乏層の形成

G

D

S = GND

$V_d > V_s$ のため
ド레인側の空乏層は
ソース側の空乏層より
大きい

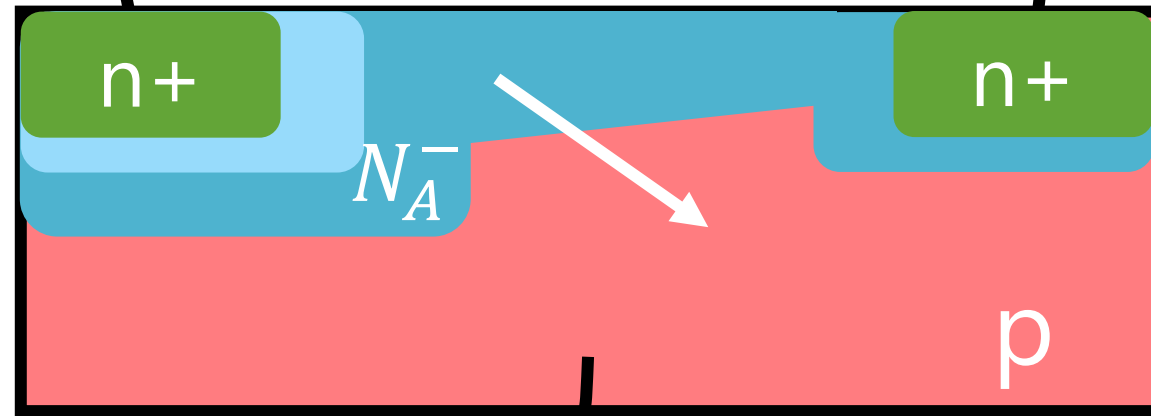

B = GND まだ電流は流れない

nMOS 簡単な模式図


$V_g \gg 0$ で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (V_{th})

$G \gg 0V$

$S = 0V$

D

反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい

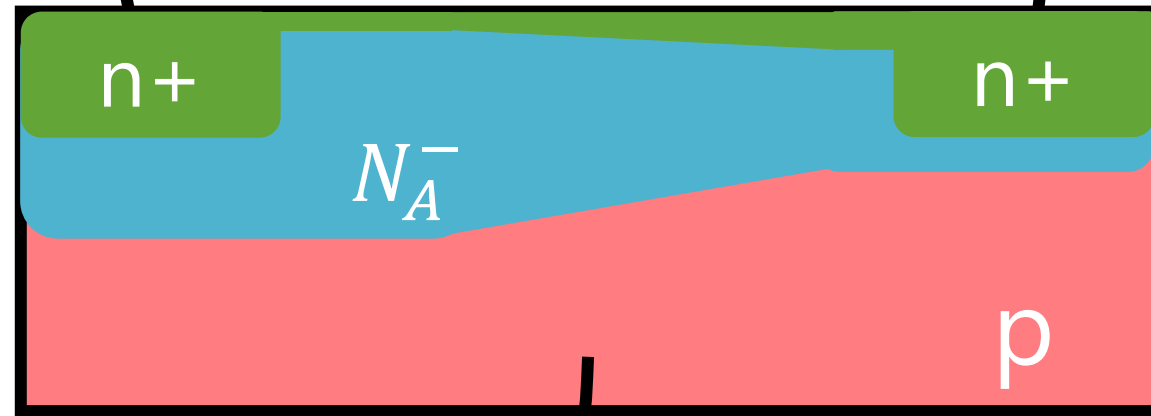


$B = 0V$

電流が流れる

nMOS 簡単な模式図

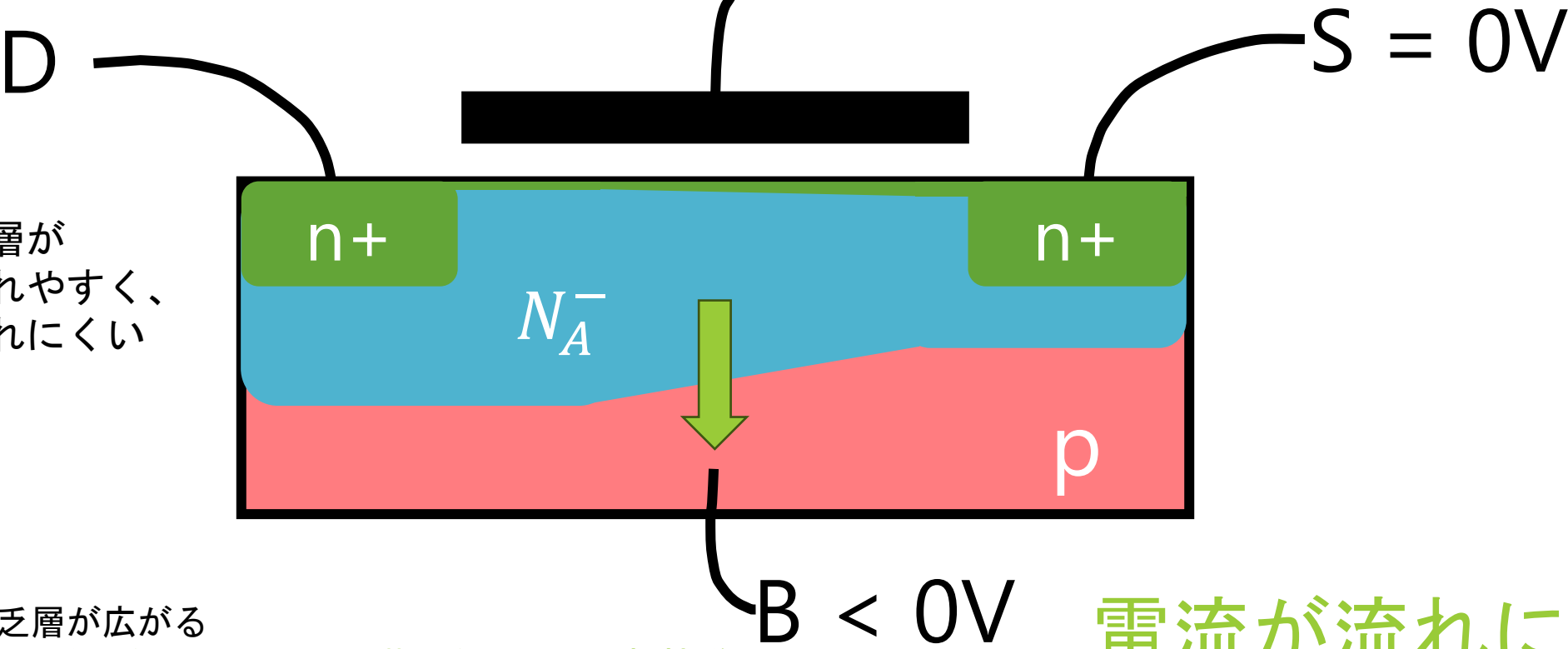$V_g \gg 0$ で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (V_{th})
 $G \gg 0V$




反転層は空乏層が
薄いと形成されやすく、
厚いと形成されにくい


$V_b < 0$ となると空乏層が広がる
→反転層が形成されにくくなり(V_{th} 上昇)、薄くなる (オン抵抗増加)

nMOS 簡単な模式図

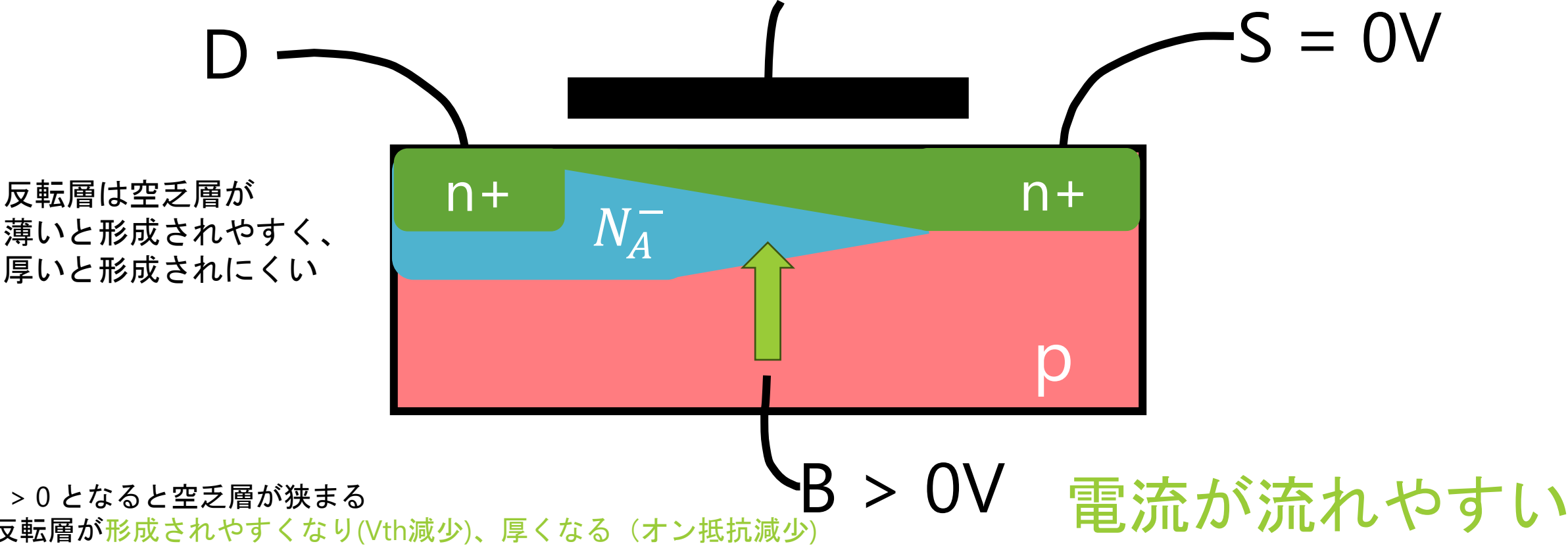
$V_g \gg 0$ で伝導電子が多数キャリアとなる
→反転層の形成 (V_{th})
 $G \gg 0V$



nMOSの基板バイアス効果

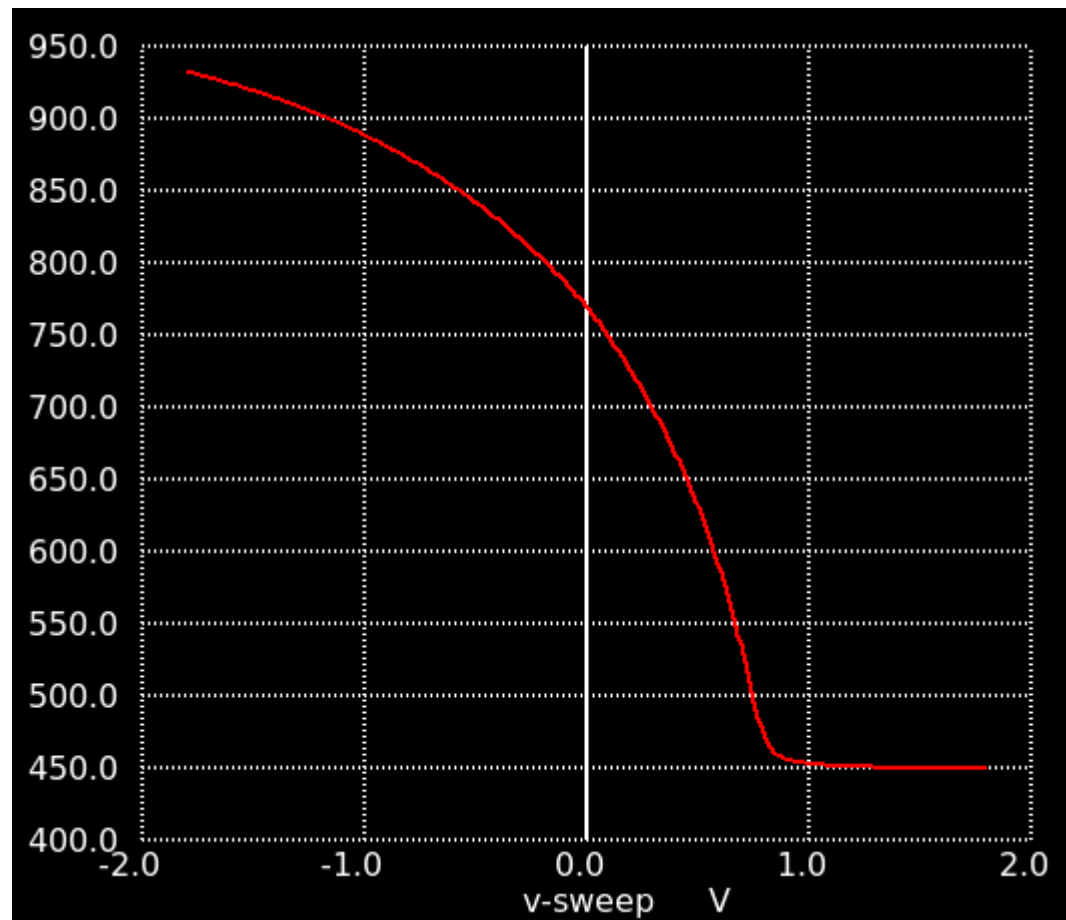


$$V_{BS} - V_{TH}$$

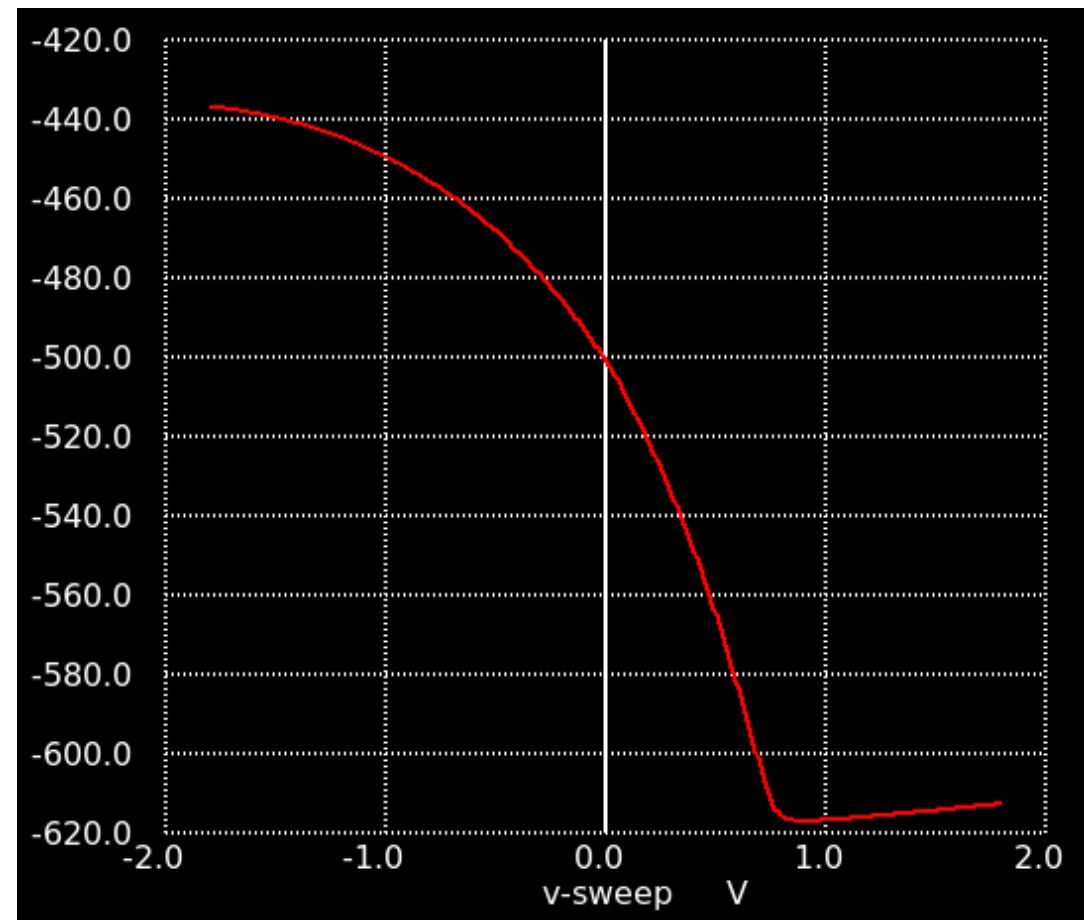


$$V_{BS} - I_{DS}$$


nMOS 簡単な模式図

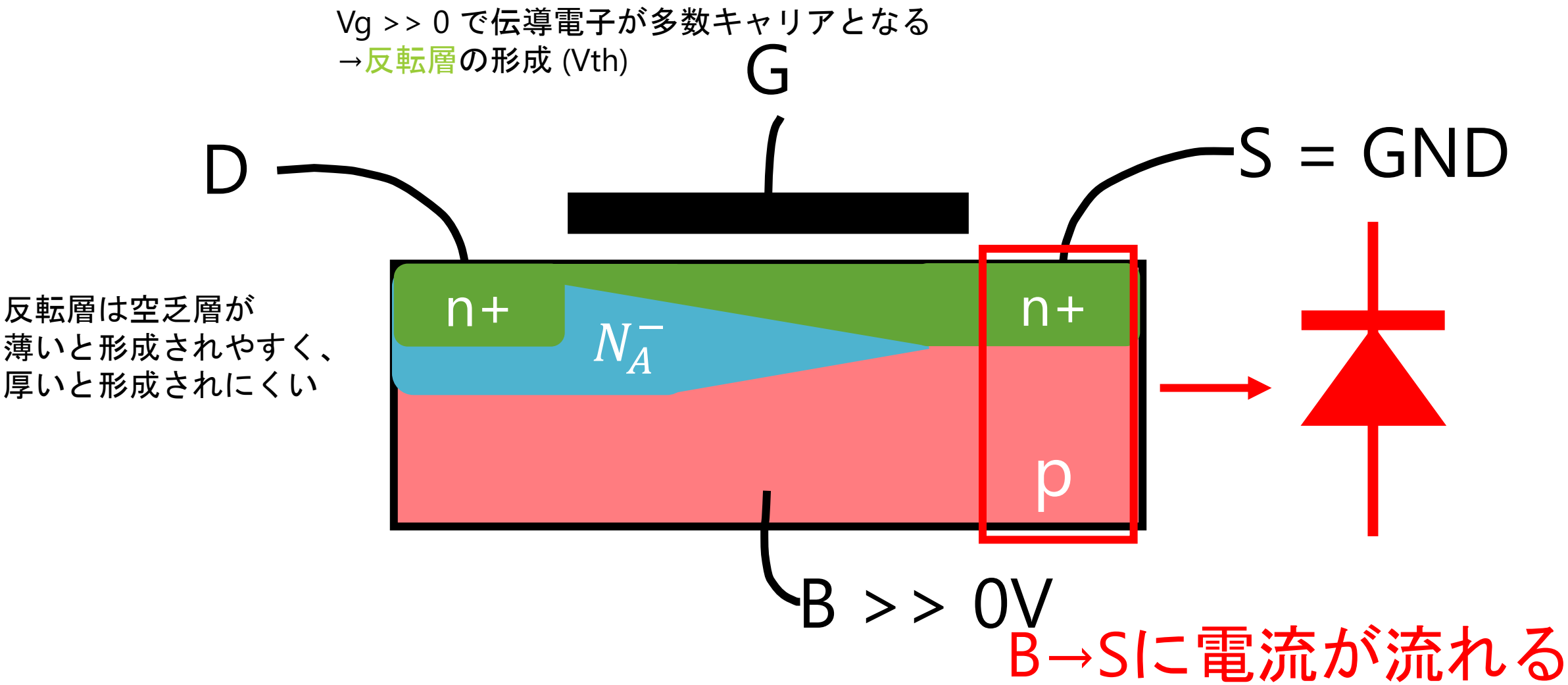


nMOS 簡単な模式図

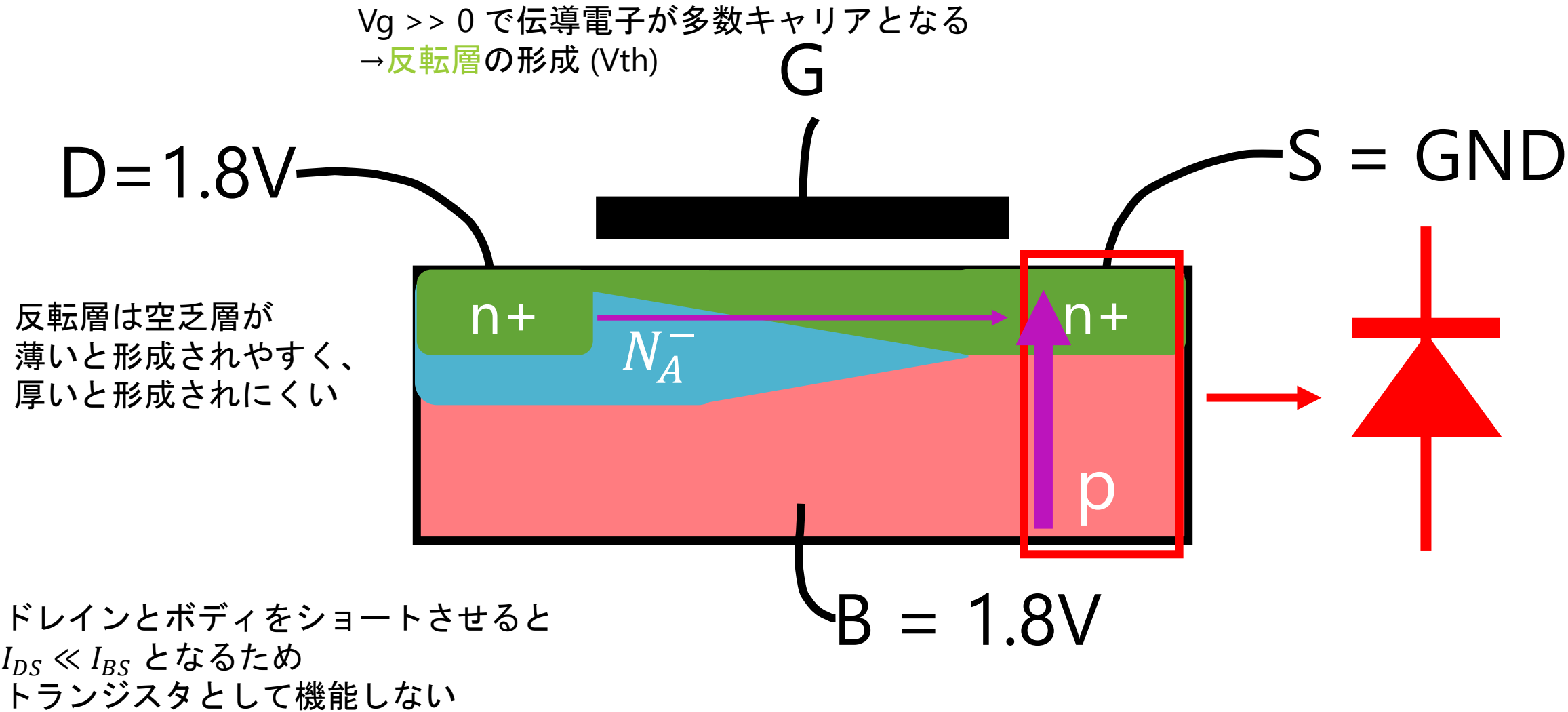

NMOSの基板バイアス効果

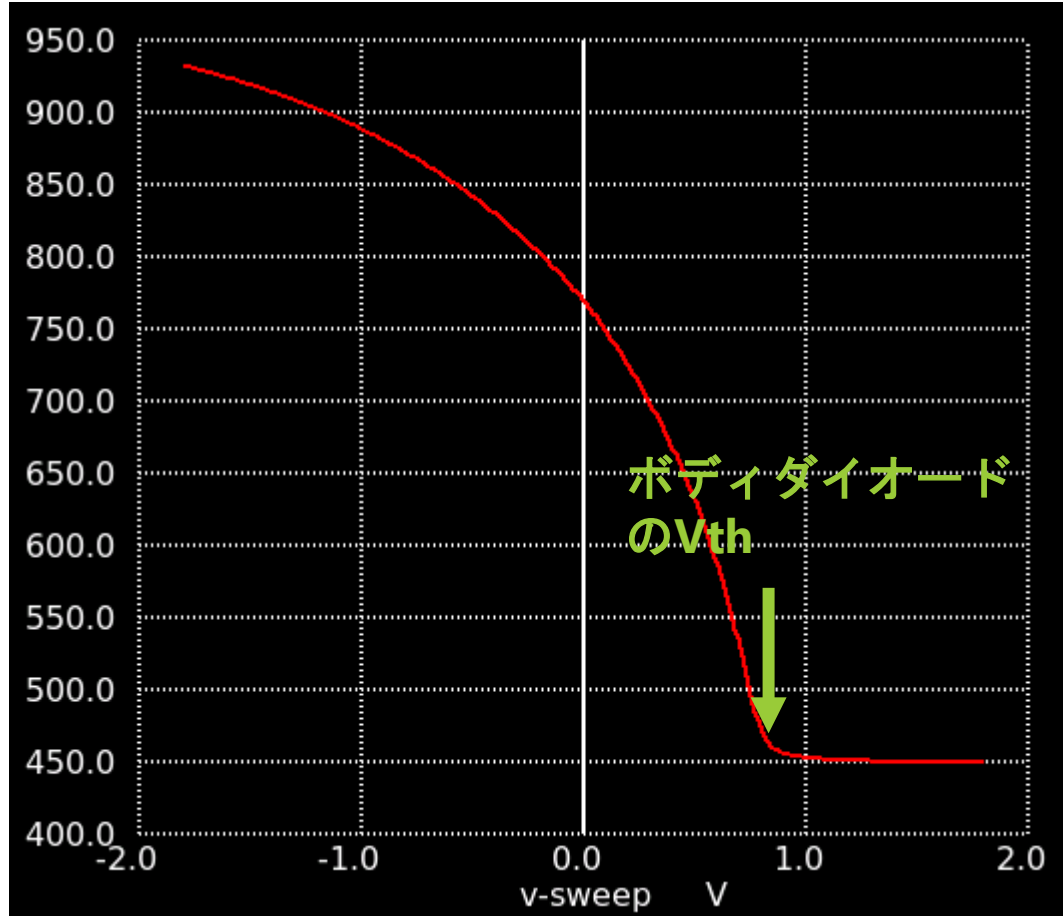

$$V_{BS} - V_{TH}$$

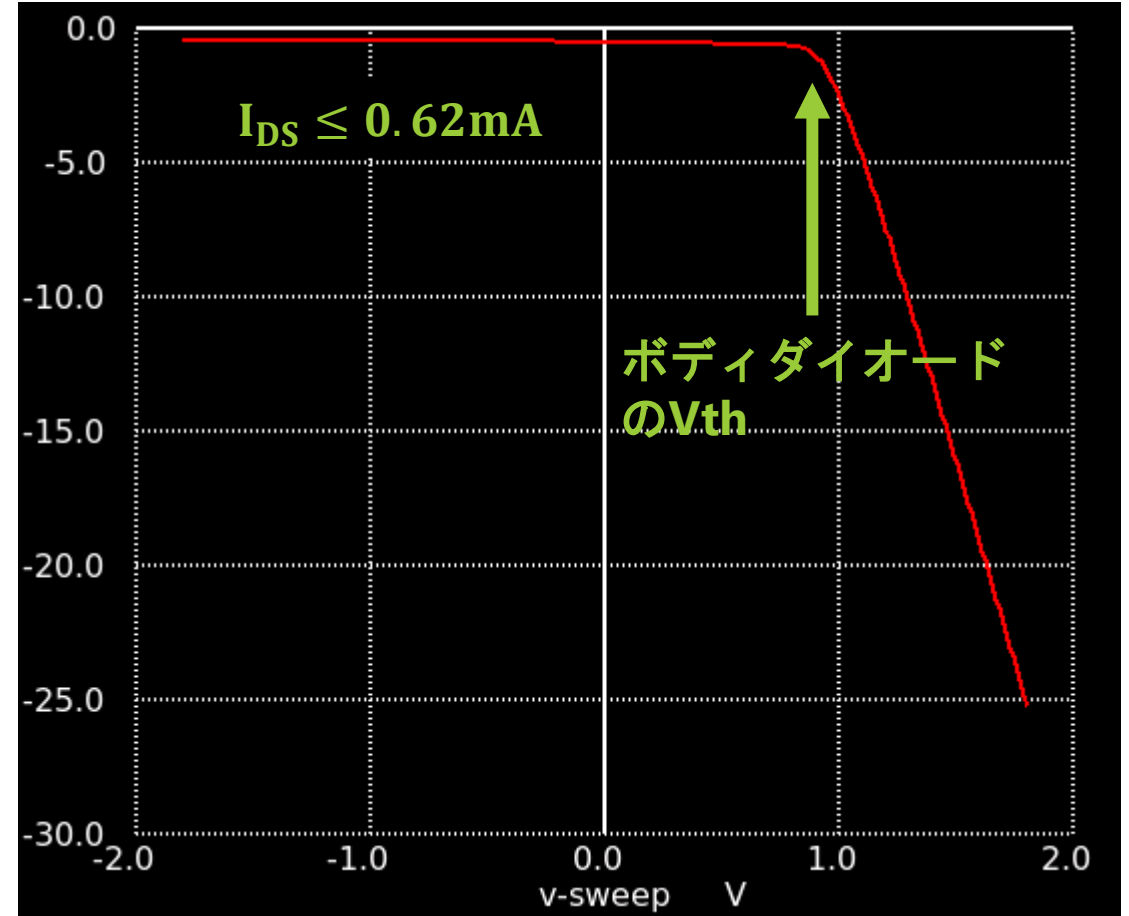

$$V_{BS} - (I_{DS} + I_{BS})$$

ボディにバイアス電圧をかけるには…

ボディダイオードの V_{TH} を超えるとトランジスタが導通・故障するので、それを越さない範囲でバイアス電圧をかける


ボディ電圧を変更する場合はトリプルウェル構造が必須

- ダブルウェル構造よりも描画が面倒かつ面積が大きい
- ロジック回路でトリプルウェル構造は不利（面積大→集積密度低下）


集積度で不利なので特にこだわりの無い場合はダブルウェル構造がオススメ

- PMOSのボディはVDD、NMOSのボディはGND(VSS, $\pm 0V$)に接続する

例：2入力NAND

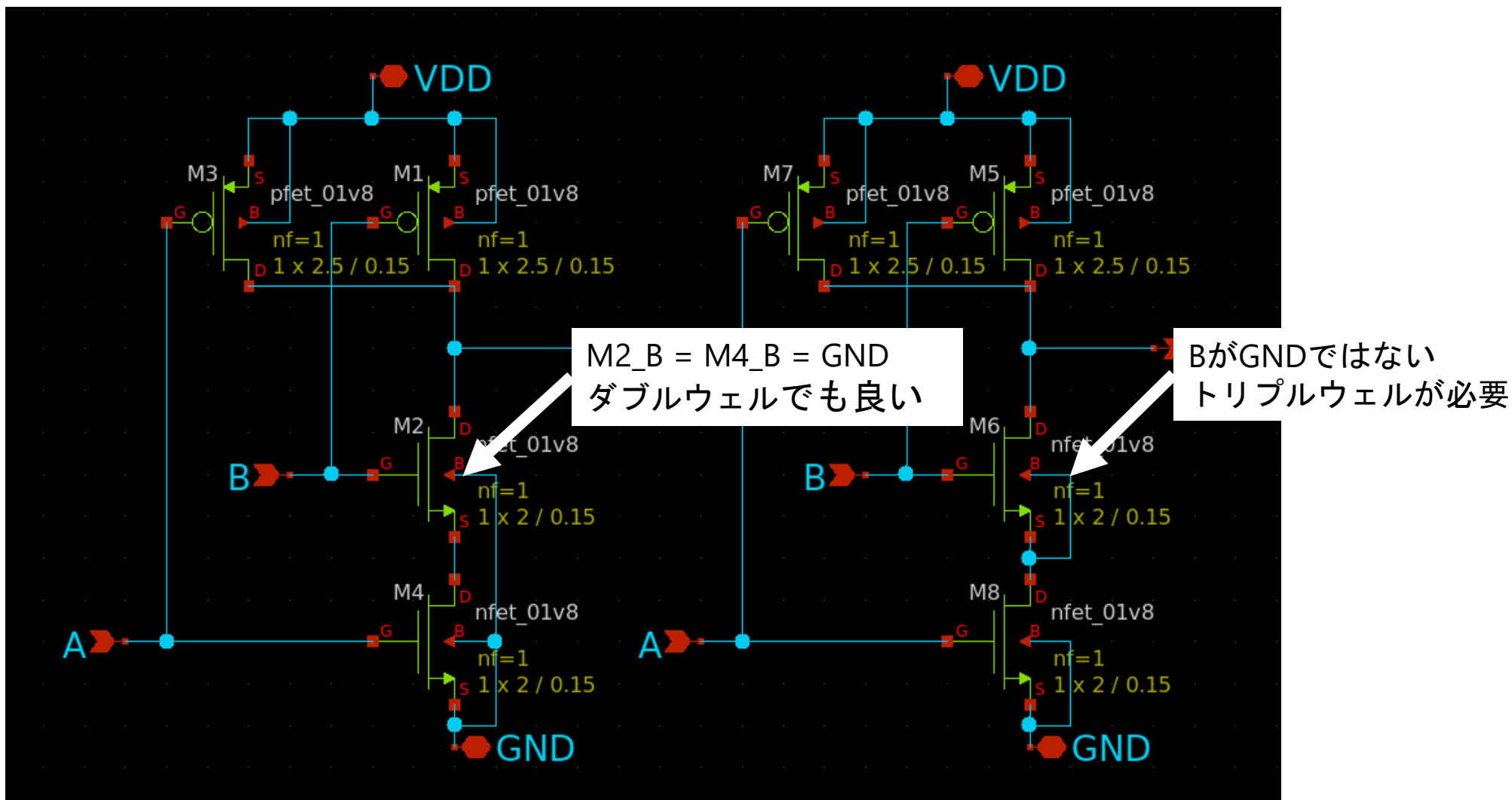

プレーナ型pMOSトランジスタ（トリプルウェル）

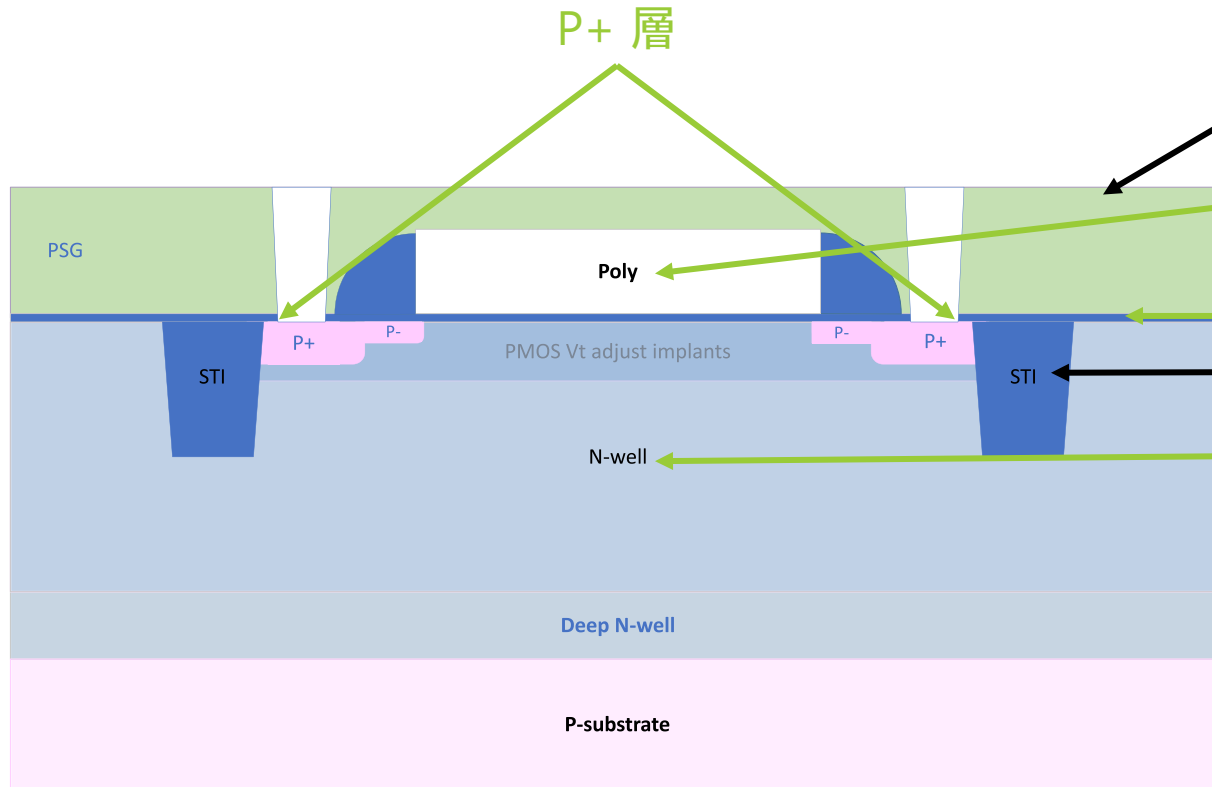

リン-ケイ酸ガラス; レイヤ間を埋める絶縁物質

ポリ(多結晶)シリコン

酸化膜絶縁層

シャロートレンチアイソレーション

N-well

STIはリーク電流を回避するための構造

- ・ 耐圧向上
- ・ (PNPNで発生する)ラッチアップ回避



Deep N-well

p-サブストレート, 基板


プレーナ型pMOS

nwell	N-well
diff / active	wellまたはsubstrateと対になるタイプの拡散層
psdm	不純物注入によるP+イオン領域
poly	ポリシリコン

PCELLでは、dnwellは描かれない（なくても良い）

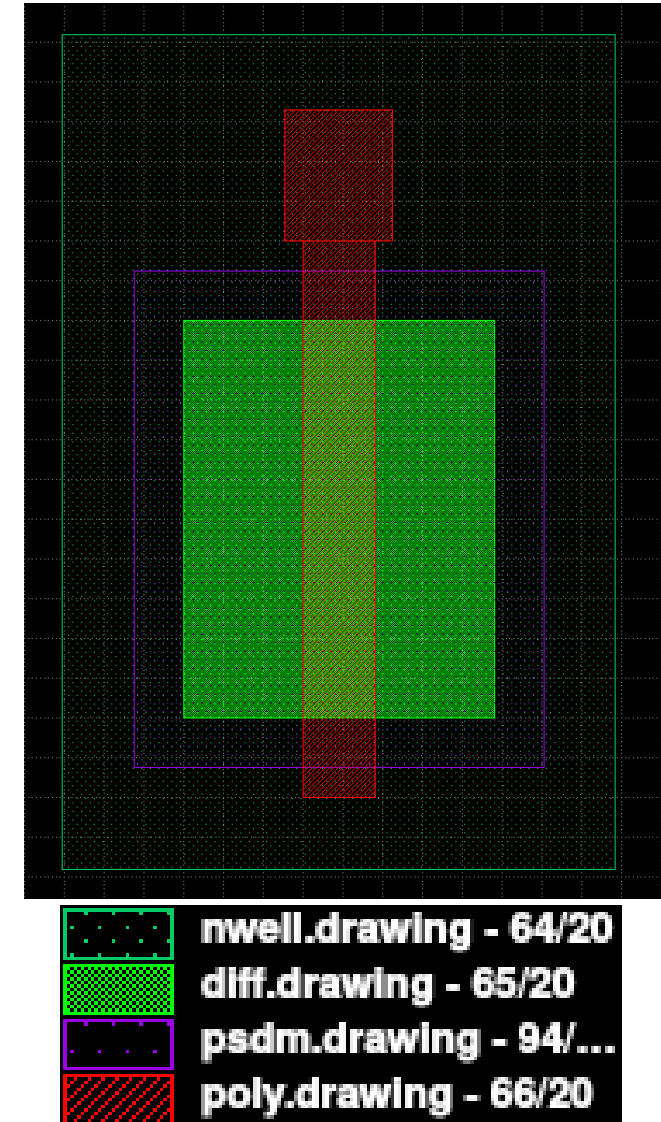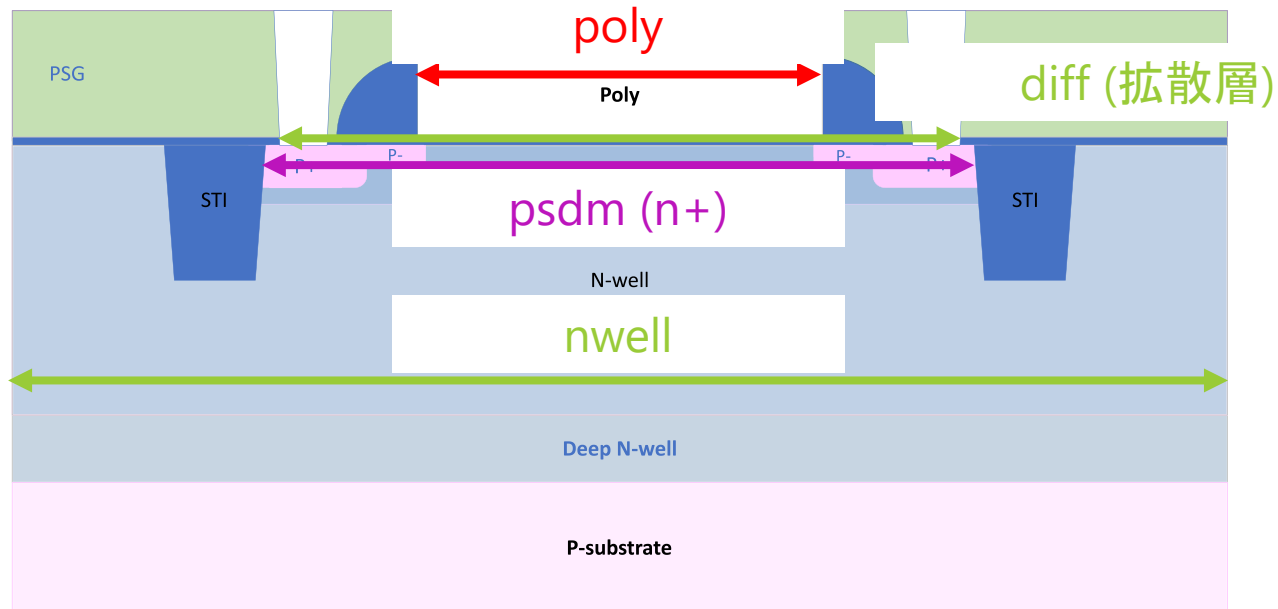

プレーナ型nMOSトランジスタ（トリプルウェル）

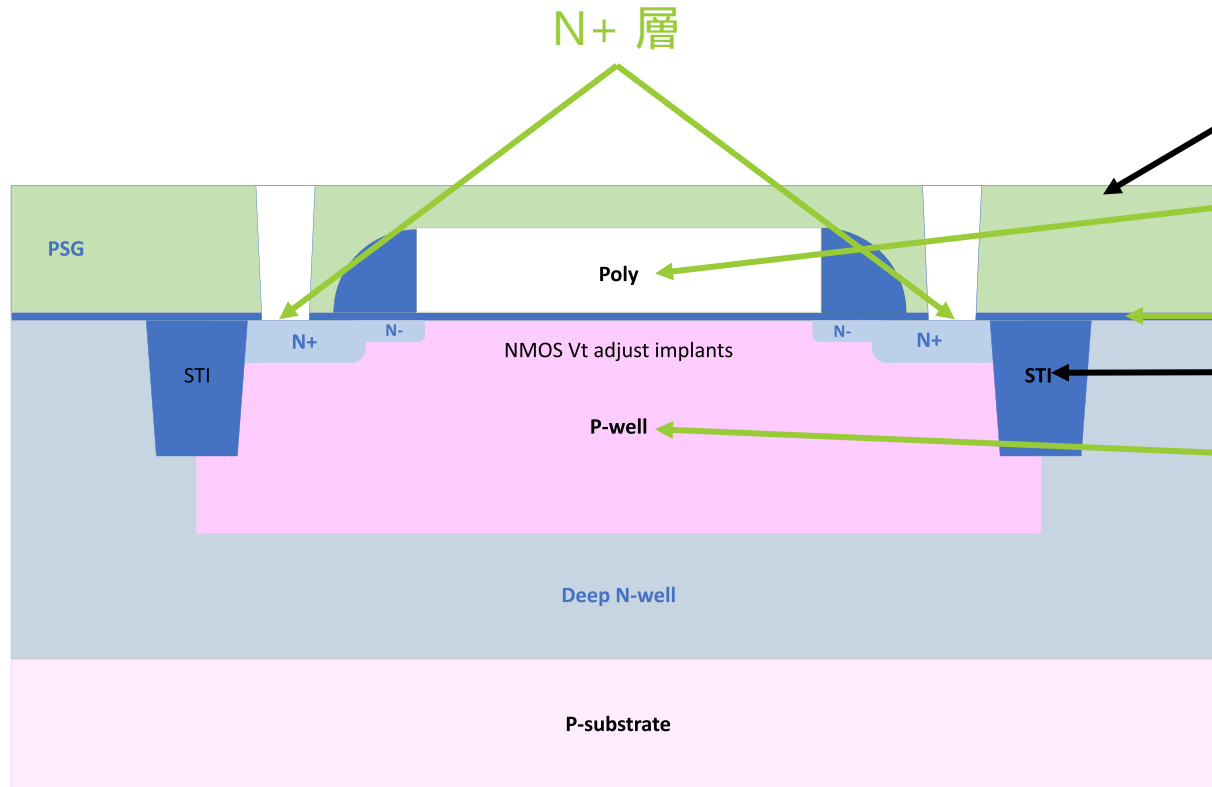

リン-ケイ酸ガラス; レイヤ間を埋める絶縁物質

ポリ(多結晶)シリコン

酸化膜絶縁層

シャロートレンチアイソレーション

P-well

STIはリーク電流を回避するための構造

- ・ 耐圧向上
- ・ (PNPNで発生する)ラッチアップ回避

Deep N-well



p-サブストレート, 基板

プレーナ型nMOS



diff / active
nsdm
poly

wellまたはsubstrateと対になるタイプの拡散層
不純物注入によるN+イオン領域
ポリシリコン

PCELLでは、pwell, dnwellは描かれない

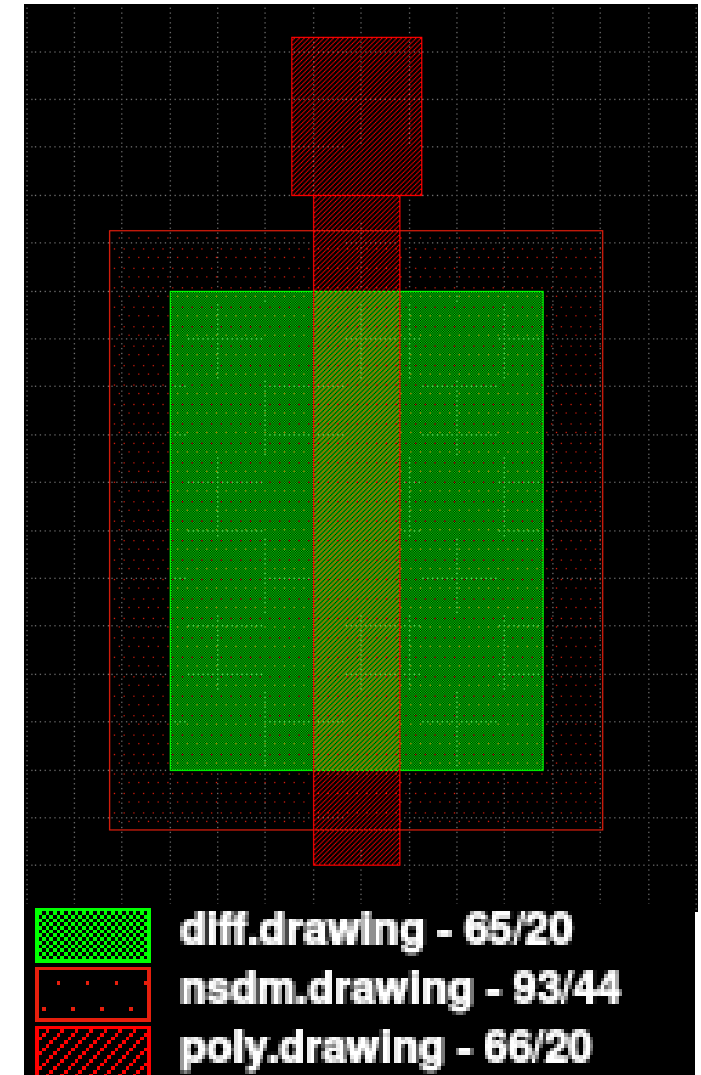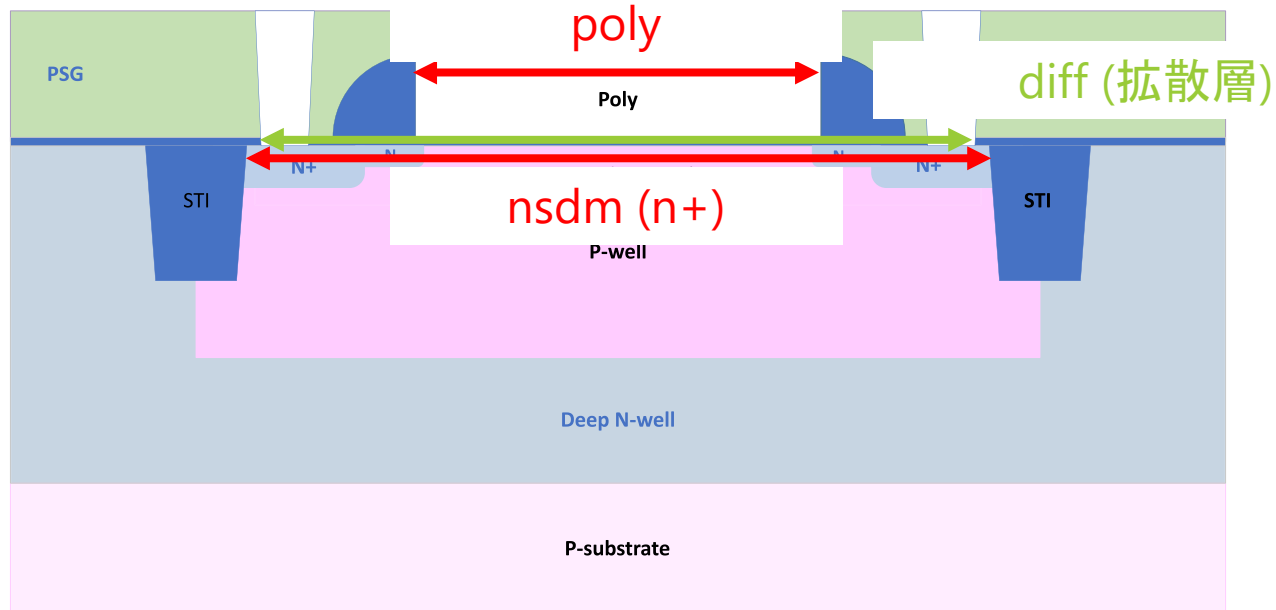


プレーナ型nMOSトランジスタ

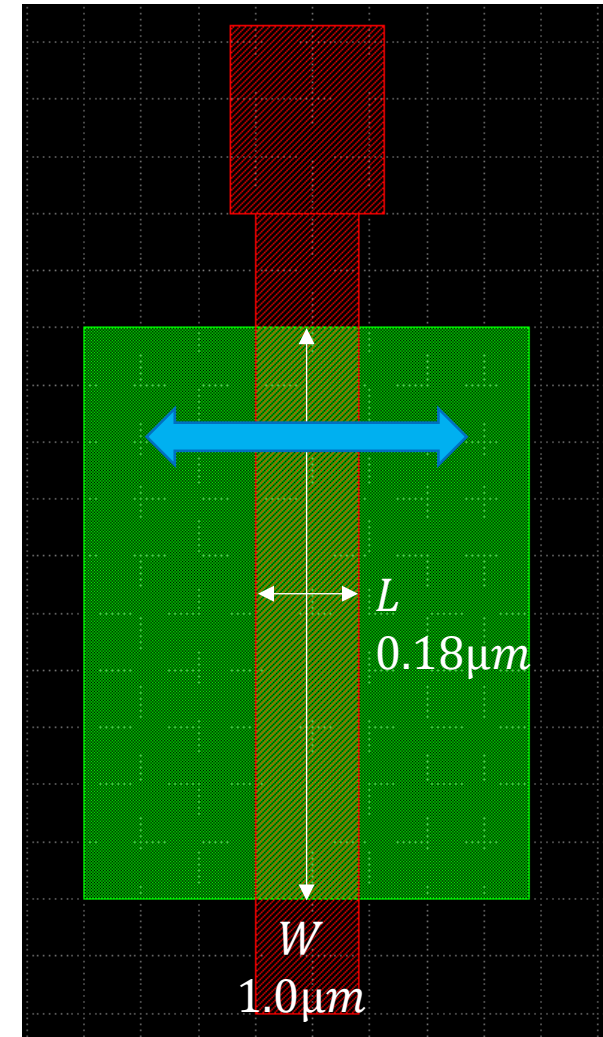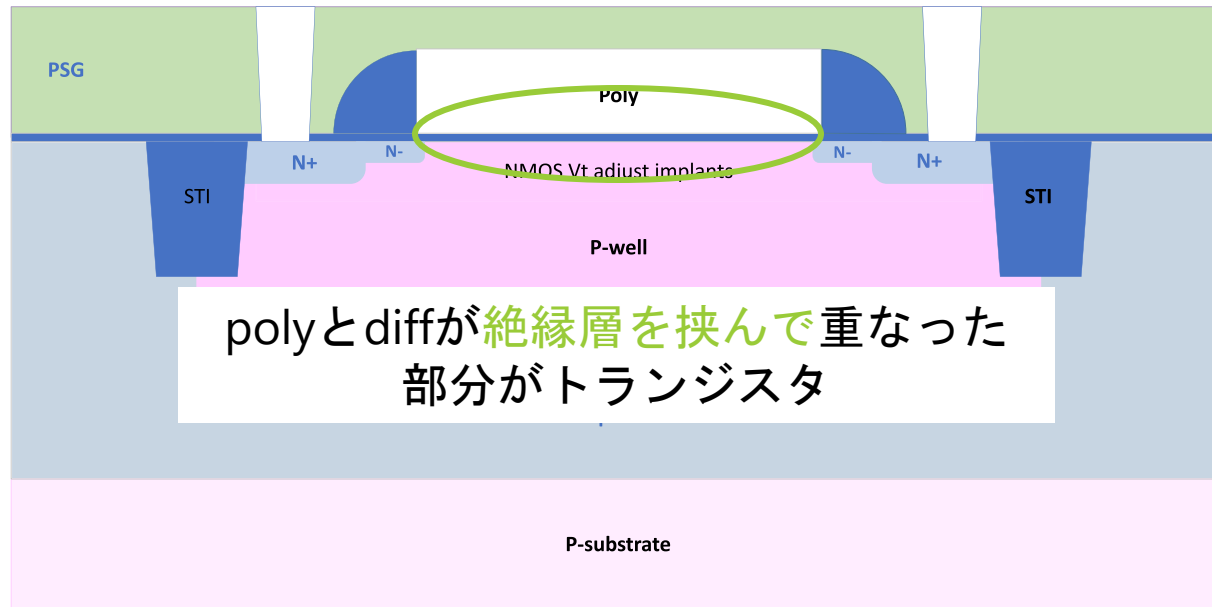

プレーナ型MOSトランジスタ（トリプルウェル）

pMOSでは電圧が高い方がソース、低いほうがドレイン

nMOSでは電圧が高い方がドレイン、低いほうがソース



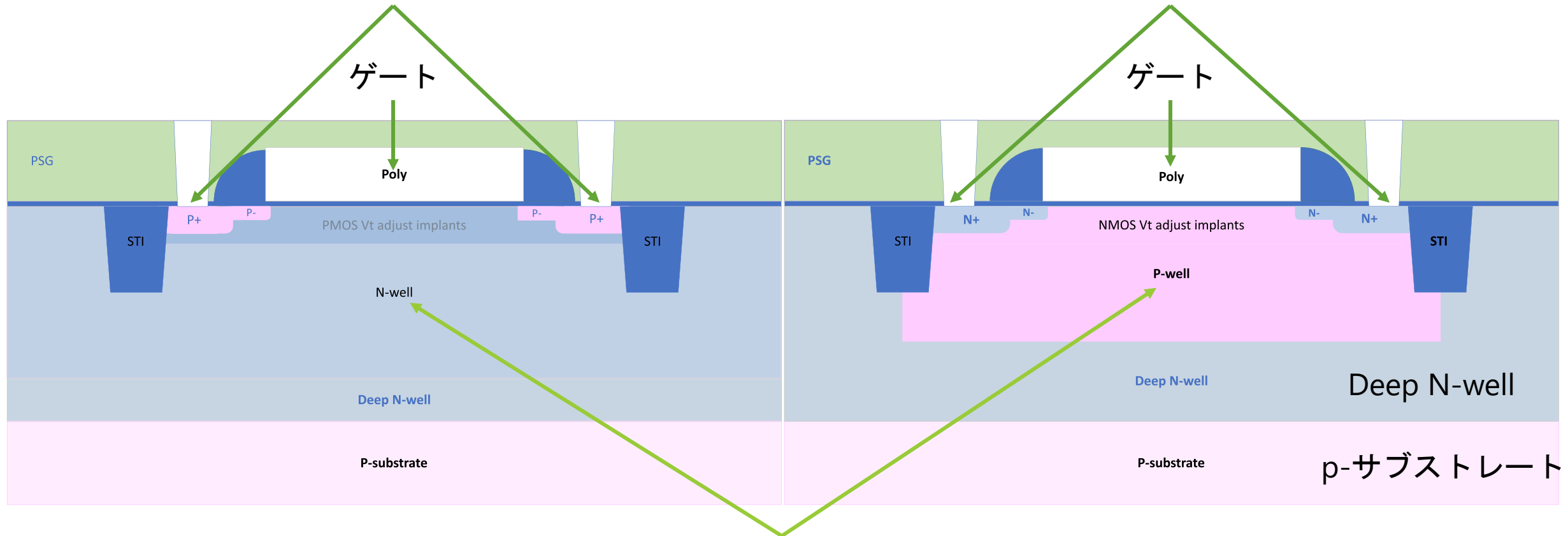



トリプルウェルでは各トランジスタのwellがボディ
nMOSのP-wellがDeep N-wellによりP-Substrateから絶縁されている

ボディの取り出し方: tap

デフォルトのPFET, NFETは3端子でボディの端子がない

ボディを引き出すにはtapというレイヤーを使う

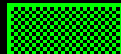 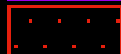	nwell.drawing - 64/20
	diff.drawing - 65/20
	tap.drawing - 65/44
	psdm.drawing - 94/20
	nsdm.drawing - 93/44
	poly.drawing - 66/20
	l1con1.drawing - 66/44
	npc.drawing - 95/20
	l1.drawing - 67/20

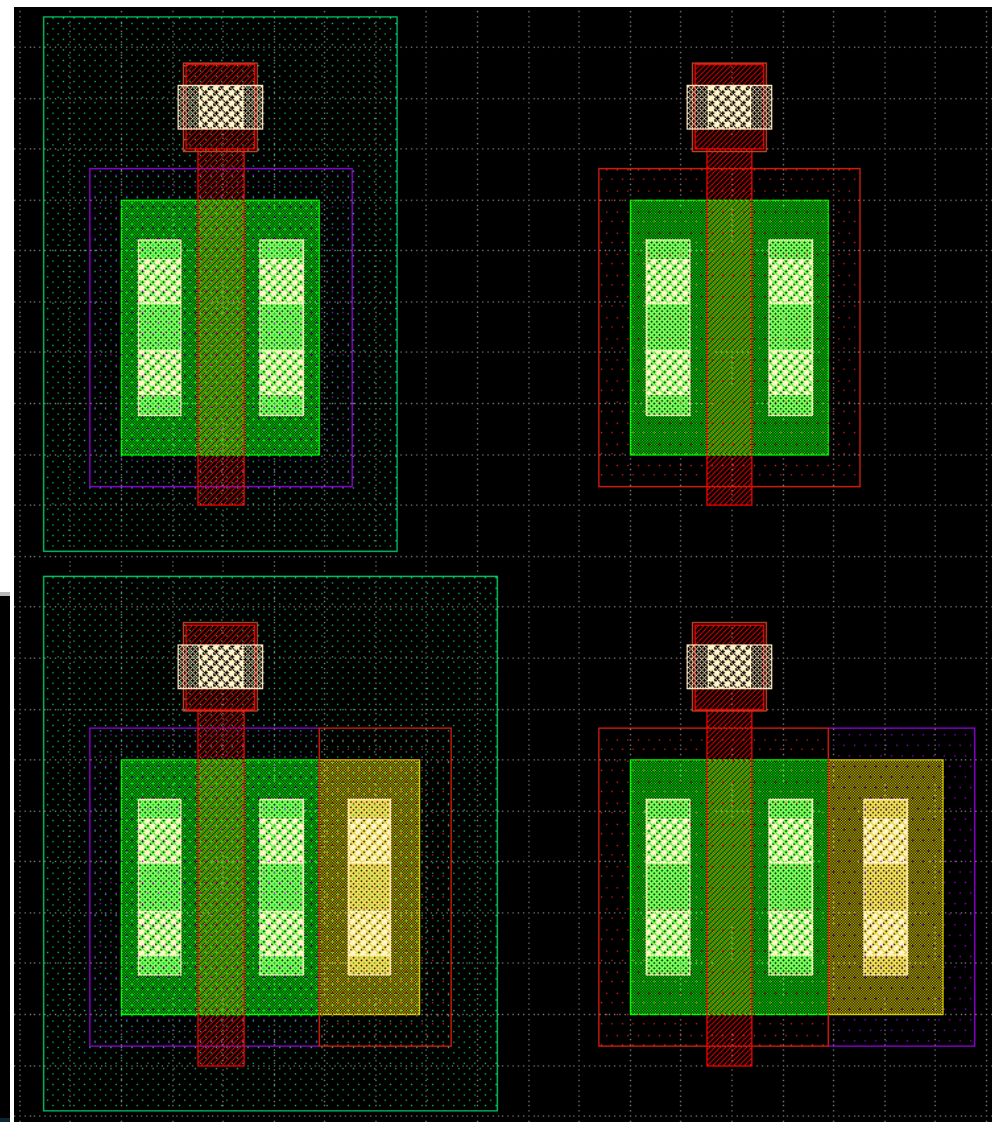


ボディの取り出し方: tap

デフォルトのPFET, NFETは3端子でボディの端子がない

ボディを引き出すにはtapというレイヤーを使う

* = DまたはS



	nwell.drawing - 64/20
	diff.drawing - 65/20
	tap.drawing - 65/44
	psdm.drawing - 94/20
	nsdm.drawing - 93/44
	poly.drawing - 66/20
	lcon1.drawing - 66/44
	npc.drawing - 95/20
	l1.drawing - 67/20

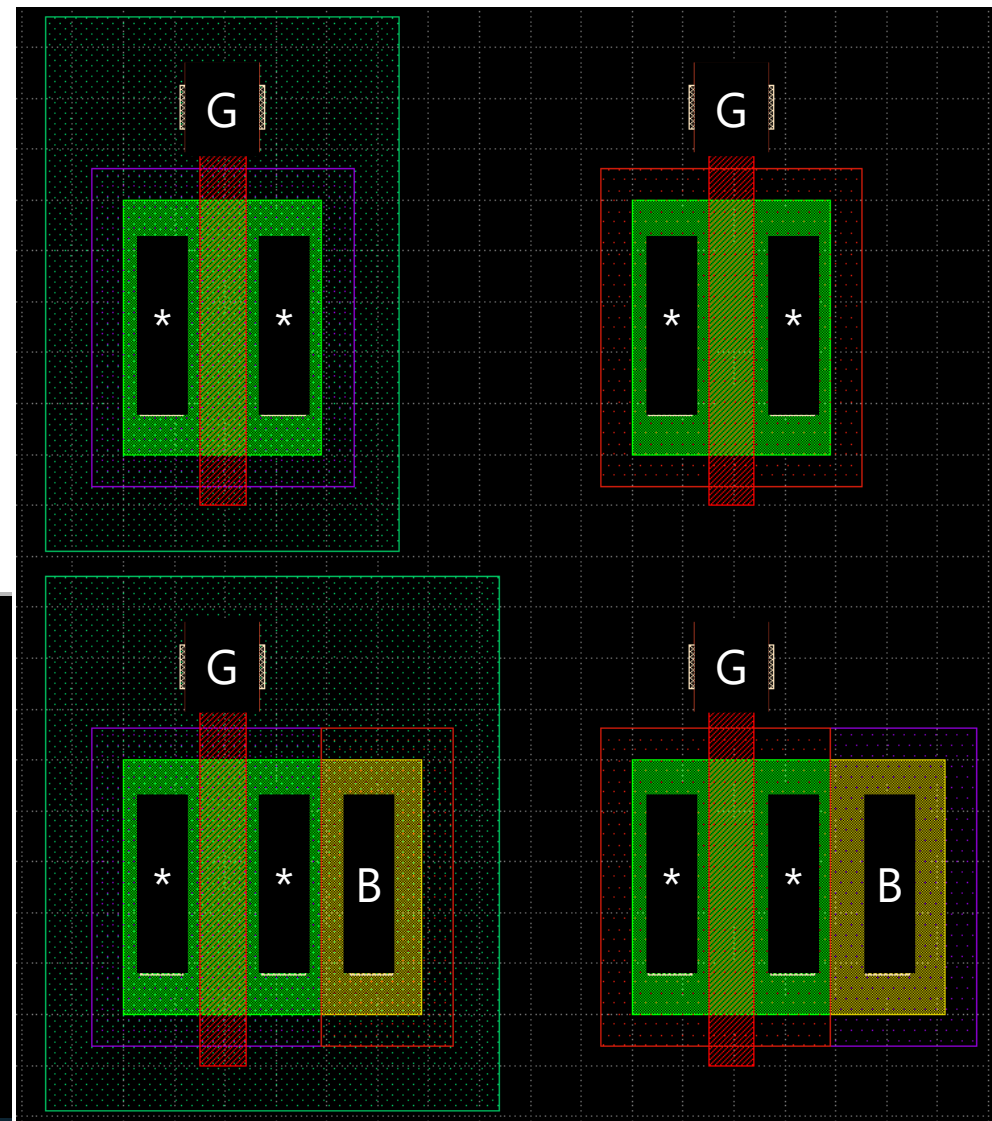

PCELLでのボディの扱い

PFETはN+を介してN-well に繋がっている

NFETはP+を介してP-substrateに繋がっている

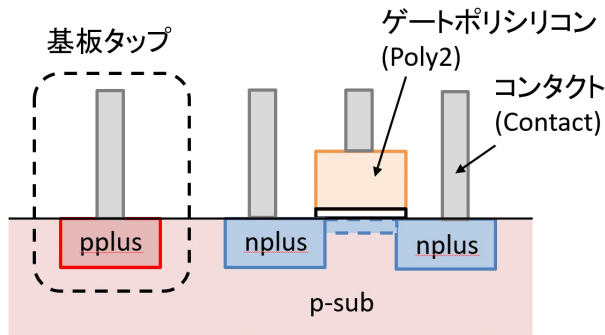
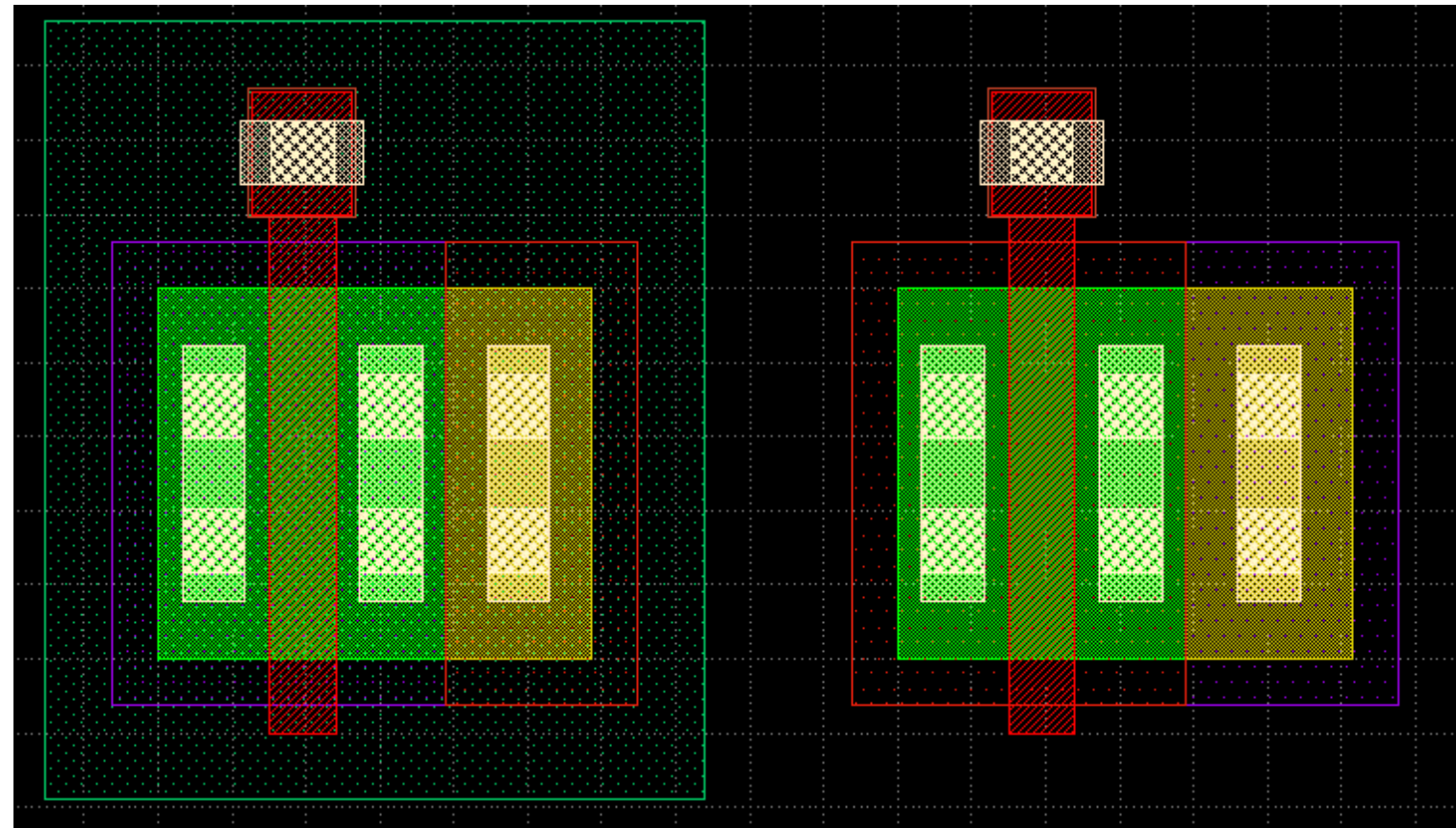


https://note.com/akira_tsuchiya/n/nd4444304f013

	nwell.drawing - 64/20
	diff.drawing - 65/20
	tap.drawing - 65/44
	psdm.drawing - 94/20
	nsdm.drawing - 93/44
	poly.drawing - 66/20
	licon1.drawing - 66/44
	npc.drawing - 95/20
	li1.drawing - 67/20


レイヤーの名前と意味

nwell	N-well
diff	wellまたはsubstrateと 対になるタイプ の拡散層
tap	wellまたはsubstrateと 同タイプ の拡散層
psdm	不純物注入によるP+イオン領域
nsdm	不純物注入によるN+イオン領域
poly	Polysilicon
licon1	li1層へのコンタクト(VIA)
npc	Nitride Poly Cut; ポリシリコン露出部
li1	local interconnect; “電極層”

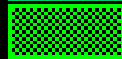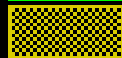
	nwell.drawing - 64/20
	diff.drawing - 65/20
	tap.drawing - 65/44
	psdm.drawing - 94/20
	nsdm.drawing - 93/44
	poly.drawing - 66/20
	licon1.drawing - 66/44
	npc.drawing - 95/20
	li1.drawing - 67/20

レイヤーの名前と意味

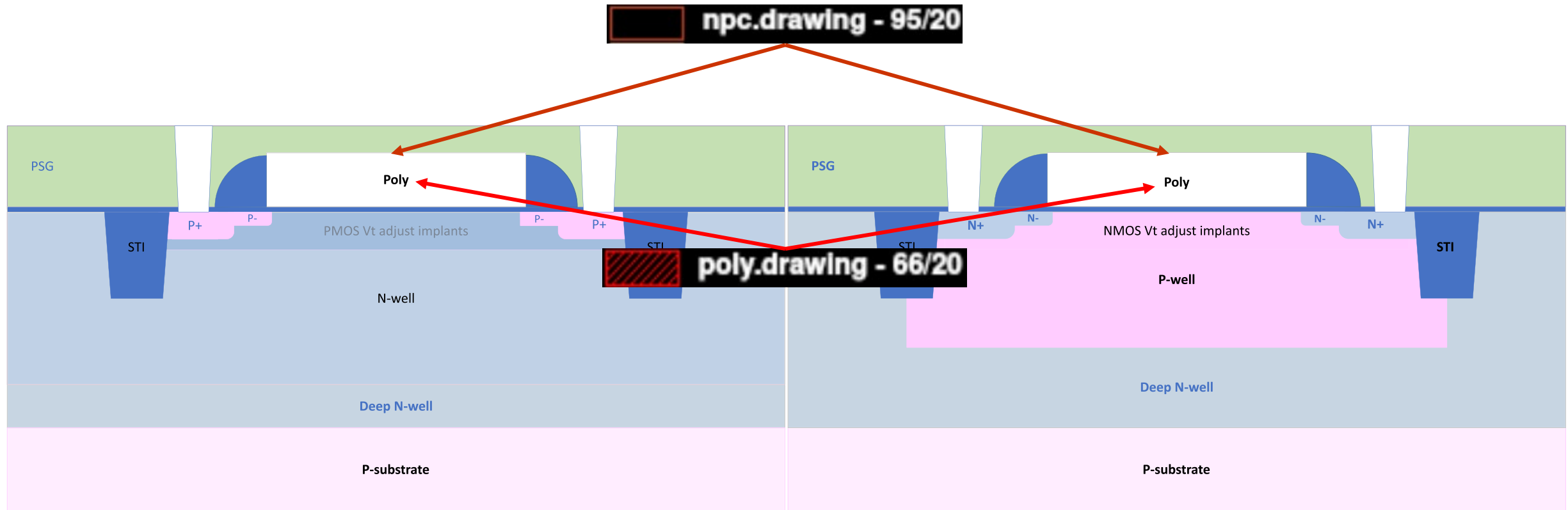ポリシリコン上部は窒化物（PSGではありません）で絶縁されているが
npcで明示された領域だけ開口する
liconを立てる際はnpcを併せて描画する必要がある




レイヤーの名前と意味

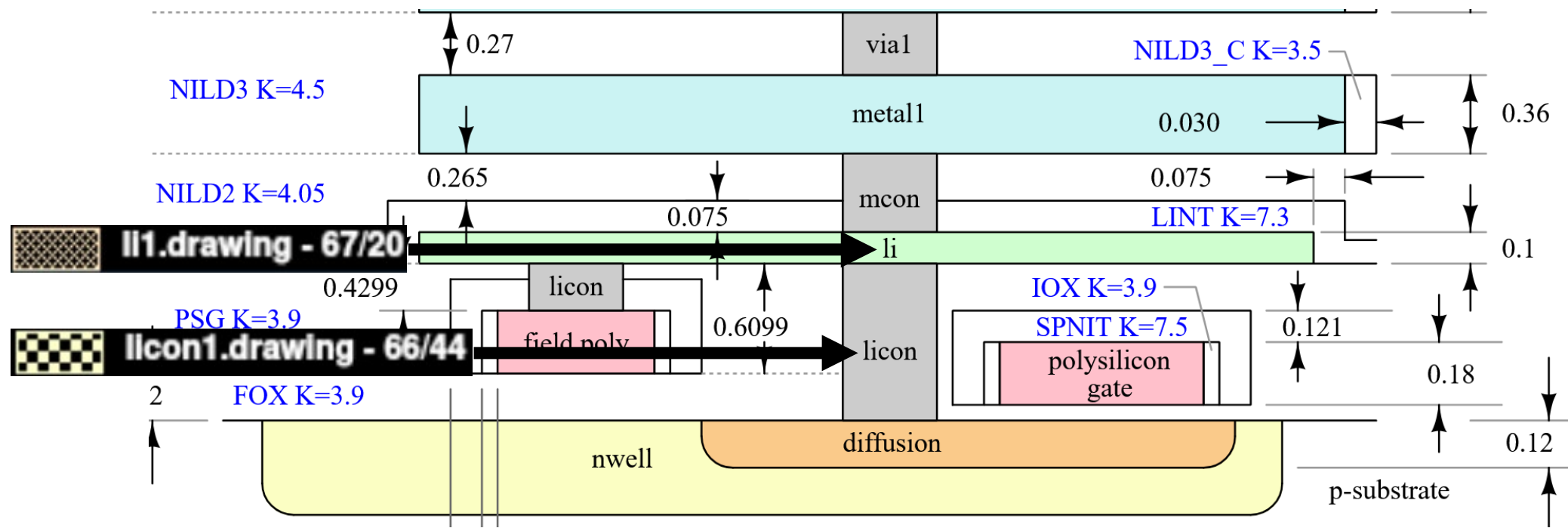


参考:tapless設計でLVSを通すためのピン: well.pin

taplessセルを作成する際は well.pin レイヤを使用することでLVSが通る

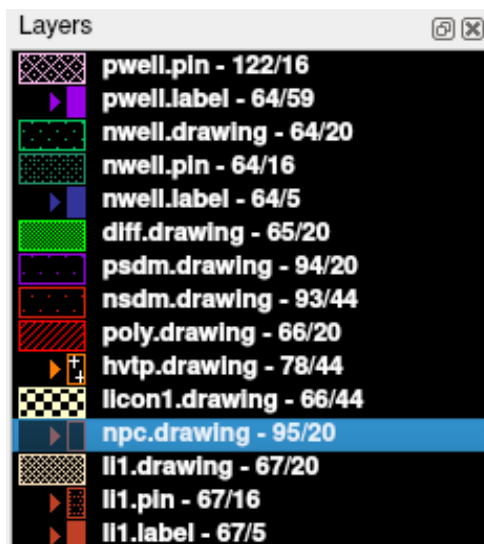LVSの際にサブストレート/ウェルのネット名を指定するためのもので、
実際はtapcellを用意して接続する必要がある。



P substrate でも pwell.pin を
使う

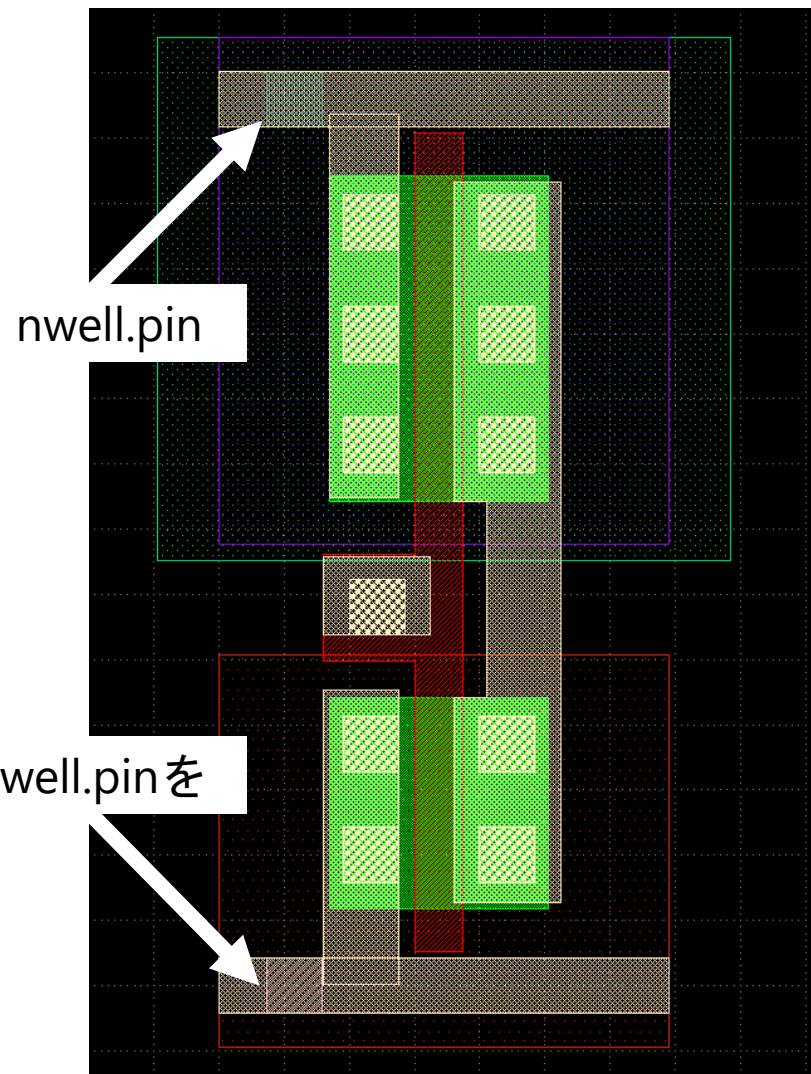

レイアウトを描く

プレーナ型FETプロセス レイアウト編

レイアウトを描く手順

1. LVS用回路図の作成 (Xschem)

- ・ 電源、コマンド、モデル等のシンボルは削除
- ・ VDD, GNDのシンボルはiopinに置き換える

2. レイアウトを描く

- ・ 慣れないうちは2～3回操作する度にDRCを実行したほうがいい

3. DRC(Design Rules Check)


- ・ これをパスしないとファウンダリはチップを作ってくれない

4. LVS (Layout Versus Schematic)

- ・ 完成したと思ったらLVS用回路図と比較して正しく描けているか確認

5. 寄生抽出

インバータレイアウト例

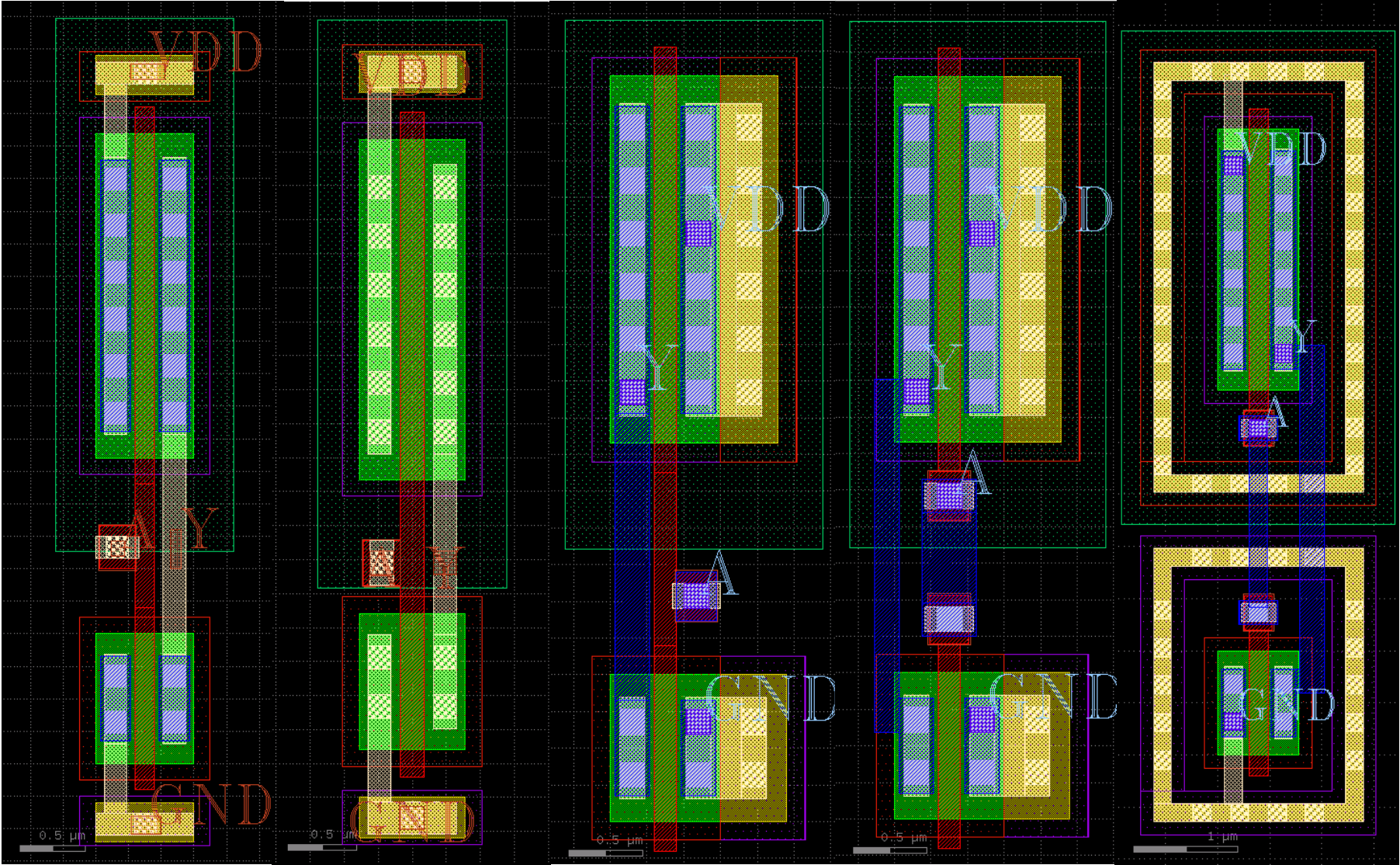


注意

- デザインルールに則って描く

<https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/rules/periphery.html>

- Klayout DRC (Caravel) でエラー0の状態にする
- Klayout LVS を実行してレイアウトが回路図と等しい事を確認する
 - 合っていないとポストレイアウトシミュレーションが正常に動かない
 - Magic LVS は実行してもよい

参考：Pcellをベースに作成した 2 入力NAND

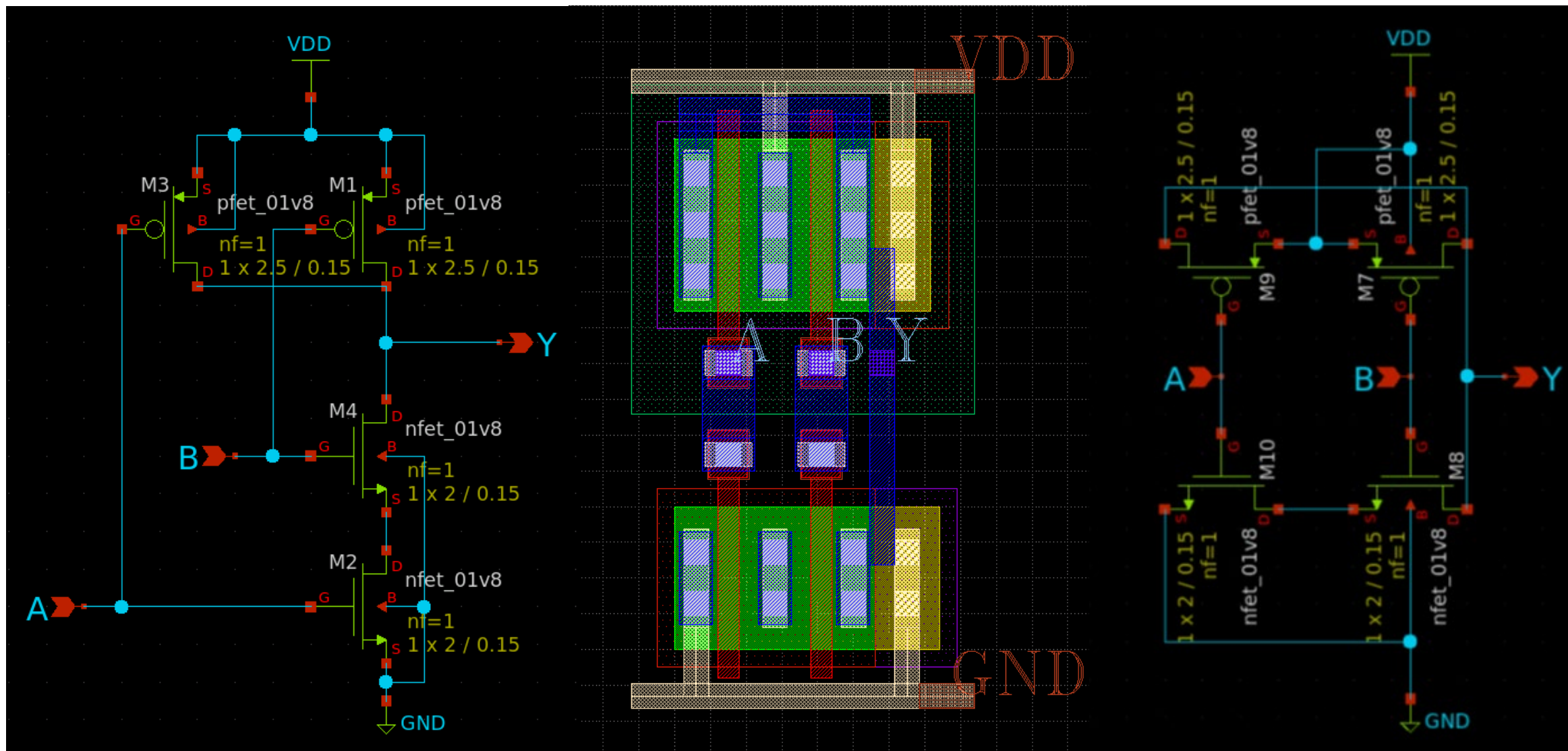

主なデザインルール

SKY130

デザインルール

ここに全部書いてあります

- <https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/rules/periphery.html>

設計する際はデザインルールを遵守しなければならない！

- DRCエラーが 1 個でもあるとファブは製作してくれない

ここではインバータを描く上で重要なデザインルールを紹介

- トランジスタはPcellが自動で作ってくれるので配線に絞って紹介

GRID / OFFGRID

x.1b: 全レイヤーは0.005 μ mステップで描画する必要がある

- 一部レイヤー(met1, via, met2) は0.001 μ mまで可能ですが (x.1a)、DRCチェックでは全レイヤー0.005 μ mステップに統一されています
- 全レイヤーを0.005 μ mステップで描写しておけば基本問題ない
- 例えば四角形であれば、四点の座標が0.005 μ mでないとダメ



0.005 μ mより細かい座標を指定すると **OFFGRID** エラーが出る

npc.drawing : Nitride Poly Cut

npc.1 : 最小幅 : 0.270 μm

npc.2 : npc同士で必要な最小スペース : 0.270 μm

npc.4 : npcとdiff/tap間で必要な最小スペース : 0.090 μm

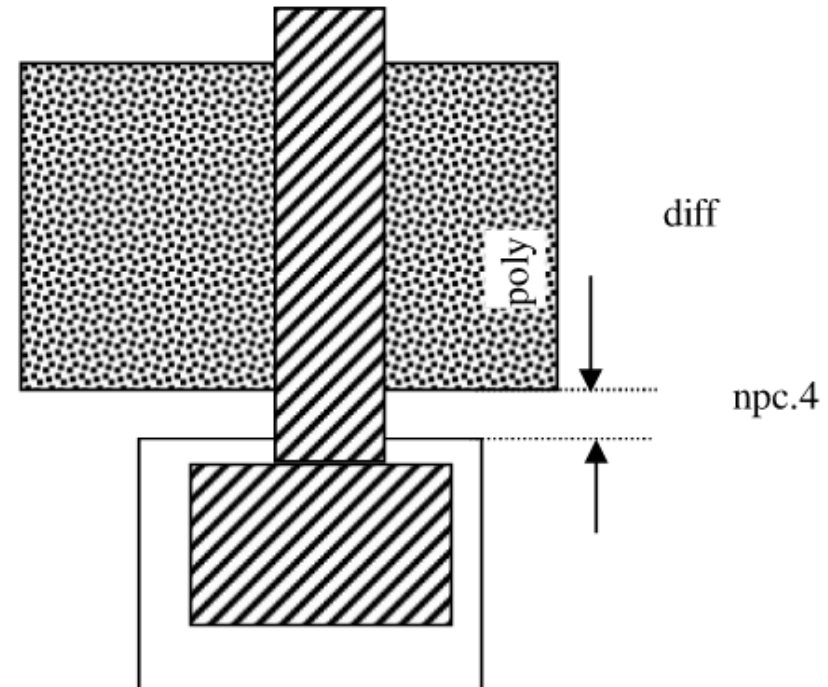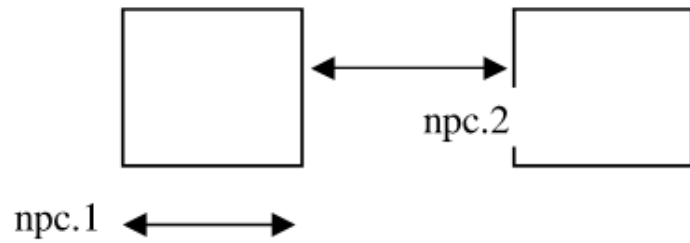

licon1.drawing : Local Interconnect Contact

licon.1 : サイズは $0.170\ \mu\text{m} \times 0.170\ \mu\text{m}$ でなければならない

licon.2 : licon同士に必要な最小スペース : $0.170\ \mu\text{m}$

diff上のliconに必要な最小マージン :

licon.5a : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.040\ \mu\text{m}$

licon.5c : x,y軸のうち、もう片方の軸では : $0.060\ \mu\text{m}$

tap上のliconに必要な最小マージン :

licon.7 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.120\ \mu\text{m}$



licon.6 : もう片方の軸方向では接触しても良いが、はみ出してはいけない

licon.5b : diffと接触しているtap上のliconに必要なマージン : diffから $0.060\ \mu\text{m}$

poly上のliconに必要な最小マージン :

licon.8 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.050\ \mu\text{m}$

licon.8a : x,y軸のうち、もう片方の軸では : $0.080\ \mu\text{m}$

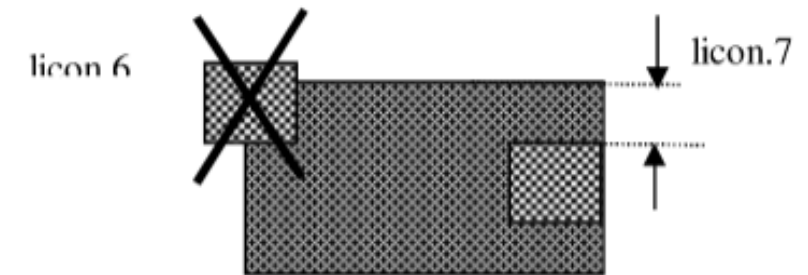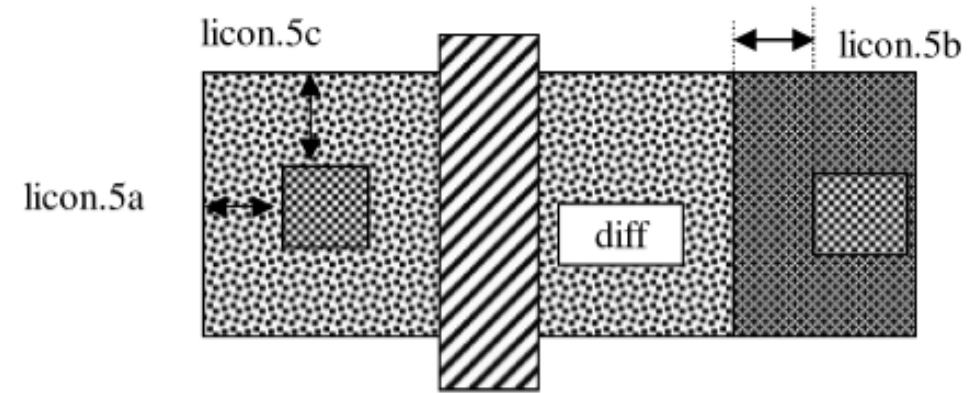

li1.drawing : Local Interconnect

li.1 : 最小幅 : $0.170\ \mu\text{m}$

li.2 : liconまたはmconが無い領域での 長/幅 の最大比 : 10 DRCで検知できないルール



li.3 : li 同士に必要な最小スペース : $0.170\ \mu\text{m}$

li.6 : 最小面積 : $0.0561\ \mu\text{m}^2$

liconとliの最小マージンについて :

li.5 : x,y軸のうち、どちらか一軸では: $0.080\ \mu\text{m}$

licon.6 : もう片方の軸方向では接触しても良いが、はみ出してはいけない

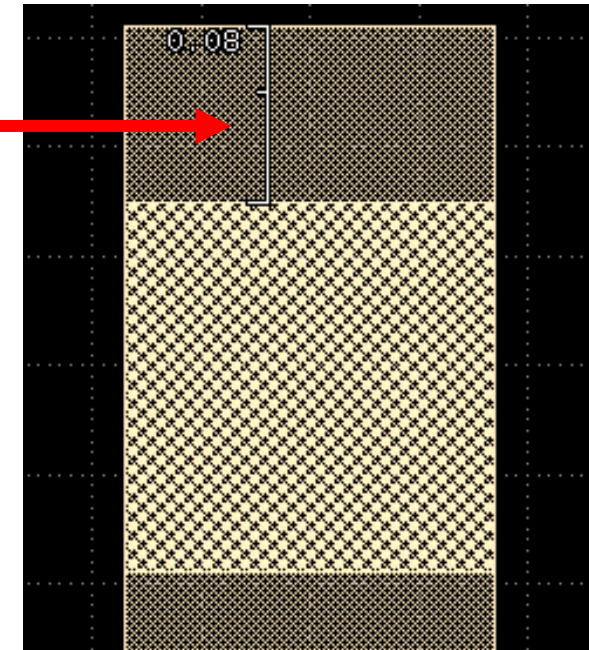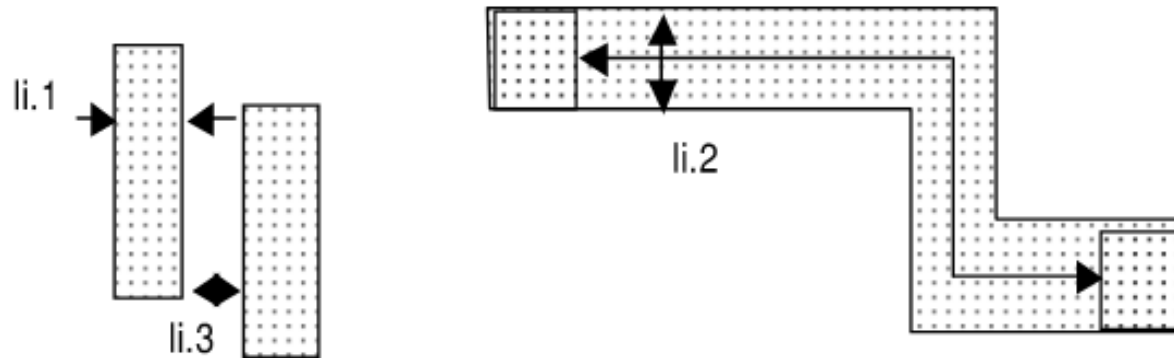

mcon.drawing : Metal Contact (li1 - met1)

ct.1 : サイズは $0.170\ \mu\text{m} \times 0.170\ \mu\text{m}$ でなければならない

ct.2 : mcon同士に必要な最小スペース : $0.190\ \mu\text{m}$

liとmconの最小マージンについて :

ct.4 : mconはli1.drawing上からはみ出してはいけない ($0.000\ \mu\text{m}$)

mconとmet1の最小マージンについて :

m1.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.030\ \mu\text{m}$

m1.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : $0.060\ \mu\text{m}$

met1/2/3.drawing : Metal

met1.drawing :

m1.1 : 最小幅 : 0.140 μm

m1.2 : met1同士に必要な最小スペース : 0.140 μm

m1.6 : 最小面積 : 0.083 μm^2

met2.drawing :

m2.1 : 最小幅 : 0.140 μm

m2.2 : met2同士に必要な最小スペース : 0.140 μm

m2.6 : 最小面積 : 0.0676 μm^2

met3.drawing :

m3.1 : 最小幅 : 0.300 μm

m3.2 : met3同士に必要な最小スペース : 0.300 μm

m3.6 : 最小面積 : 0.240 μm^2

via.drawing : Via (met1 - met2)

via.1 : サイズは $0.150\text{ }\mu\text{m} \times 0.150\text{ }\mu\text{m}$ でなければならない

via.2 : via同士に必要な最小スペース : $0.170\text{ }\mu\text{m}$

met1とviaの最小マージンについて :

via.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.055\text{ }\mu\text{m}$

via.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : $0.085\text{ }\mu\text{m}$

viaとmet2の最小マージンについて :

m2.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.055\text{ }\mu\text{m}$

m2.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : $0.085\text{ }\mu\text{m}$

via2.drawing : Via (met2 – met3)

via2.1 : サイズは $0.200\text{ }\mu\text{m} \times 0.200\text{ }\mu\text{m}$ でなければならない

via2.2 : via同士に必要な最小スペース : $0.200\text{ }\mu\text{m}$

met2とvia2の最小マージンについて :

via2.4 : x,y軸のうち、どちらか一軸では : $0.040\text{ }\mu\text{m}$

via2.5 : x,y軸のうち、もう片方の軸では : $0.085\text{ }\mu\text{m}$

via2とmet3の最小マージンについて :

m3.4 : 四方で $0.065\text{ }\mu\text{m}$

ポストレイアウトシミュレーション

SKY130

レイアウト検証 : PEX, Parasitic Extraction

RC抽出

寄生抵抗と寄生容量を含むネットリストを抽出

```

Magic-PEX
File Edit View Search Terminal Help
Nets output: 4 (1.000000)
exttospice finished.
* NGSPICE file created from TOP.ext - technology: sky130A

.subckt TOP A Y VDD GND
X0 Y.t1 A.t0 VDD.t1 VDD.t0 sky130_fd_pr__pfet_01v8 ad=0p pd=0u as=0p ps=0u w=2.5e+06u l=180000u
X1 Y.t0 A.t1 GND.t1 GND.t0 sky130_fd_pr__nfet_01v8 ad=0p pd=0u as=0p ps=0u w=1e+06u l=180000u
R0 A.n0 A.t0 472.895
R1 A.n0 A.t1 207.794
R2 A A.n0 79.296
R3 VDD VDD.t0 1385.67
R4 VDD VDD.t1 254.38
R5 Y Y.t1 270.032
R6 Y Y.t0 134.44
R7 GND GND.t0 4820.4
R8 GND GND.t1 150.035
C0 Y A 0.05fF
C1 A VDD 0.18fF
C2 Y VDD 0.17fF
.ends
```

C抽出

寄生容量のみを含むネットリストを抽出

```

Magic-PEX
File Edit View Search Terminal Help
Loading sky130A Device Generator Menu ...
Loading "/home/user/.klayout/macros/sky130_magic_pex.tcl" from command line.
Warning: Calma reading is not undoable! I hope that's OK.
Library written using GDS-II Release 6.0
Library name: LIB
Reading "TOP".
CIF file read warning: CIF style sky130(): units rescaled by factor of 5 / 1
Extracting TOP into TOP.ext:
exttosim finished.
exttospice finished.
exttospice finished.
* NGSPICE file created from TOP.ext - technology: sky130A

.subckt TOP A Y VDD GND
X0 Y A VDD VDD sky130_fd_pr__pfet_01v8 ad=7.5e+11p pd=5.6e+06u as=7.5e+11p ps=5.6e+06u w=2.5e+06u l=180000u
X1 Y A GND GND sky130_fd_pr__nfet_01v8 ad=3e+11p pd=2.6e+06u as=3e+11p ps=2.6e+06u w=1e+06u l=180000u
C0 A Y 0.05fF
C1 VDD Y 0.17fF
C2 A VDD 0.18fF
.ends
```

PEX前の下準備：Flatten

1. コピーを保存する

- ファイル名で大文字を使うとバグが発生する可能性あり
 - 拡張子がデフォルトだと.GDSなので.gdsに直す

2. ドラッグでレイアウト全体を選択する

3. Edit > Flatten Cell > Flatten Instances を All hierarchy levels で実行

4. Cells が TOP のみになっていることを確認して Save


寄生抽出

Magic PEX を用いて寄生容量抽出を行う

- Run Magic PEX (C extraction) を実行

実行すると寄生容量付きネットリストが生成される

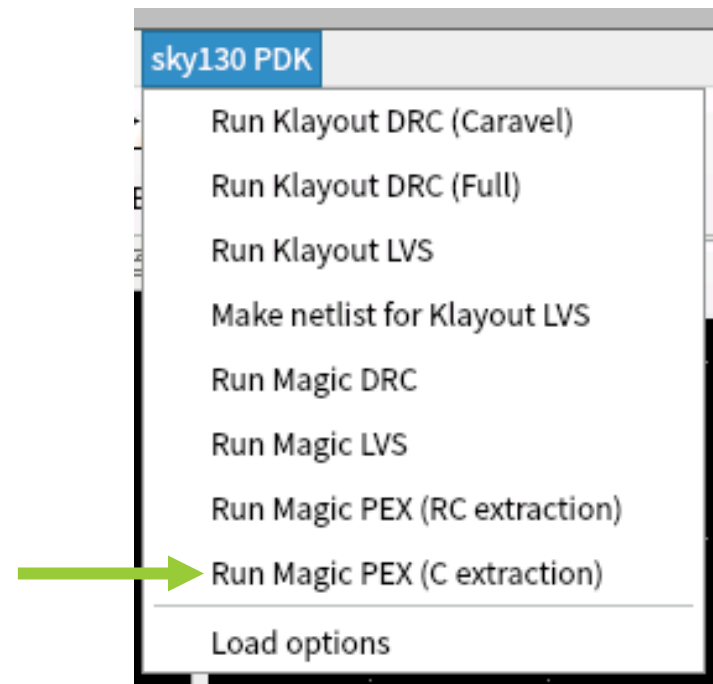- ファイル名：{レイアウト名}_pex_extracted.spice
 - デフォルトではTOP_pex_extracted.spice




遅延時間シミュレーションの条件例

インバータ設計

$$P=2.5\mu / N=1\mu$$

$$P=2.5\mu / N=1\mu$$

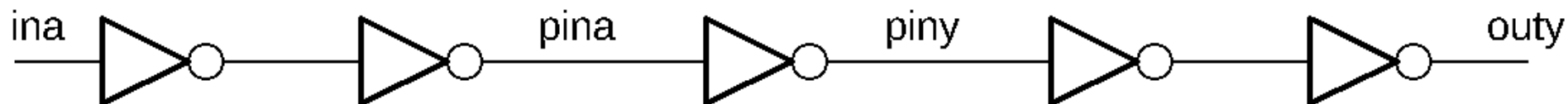



- 初段バッファサイズは $w_p = 2.5 \mu\text{m}$, $w_n = 1 \mu\text{m}$
- 出力段の負荷容量は入力容量と同じ $w_p = 2.5 \mu\text{m}$, $w_n = 1 \mu\text{m}$
- ina から outy までの遅延時間を求める

理想遅延時間を計測するテストベンチの例

ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
wdata ~/inv_bench.txt v(inA) v(outY)
write ~/inv_test_pex.raw
.endc
```

MODELS

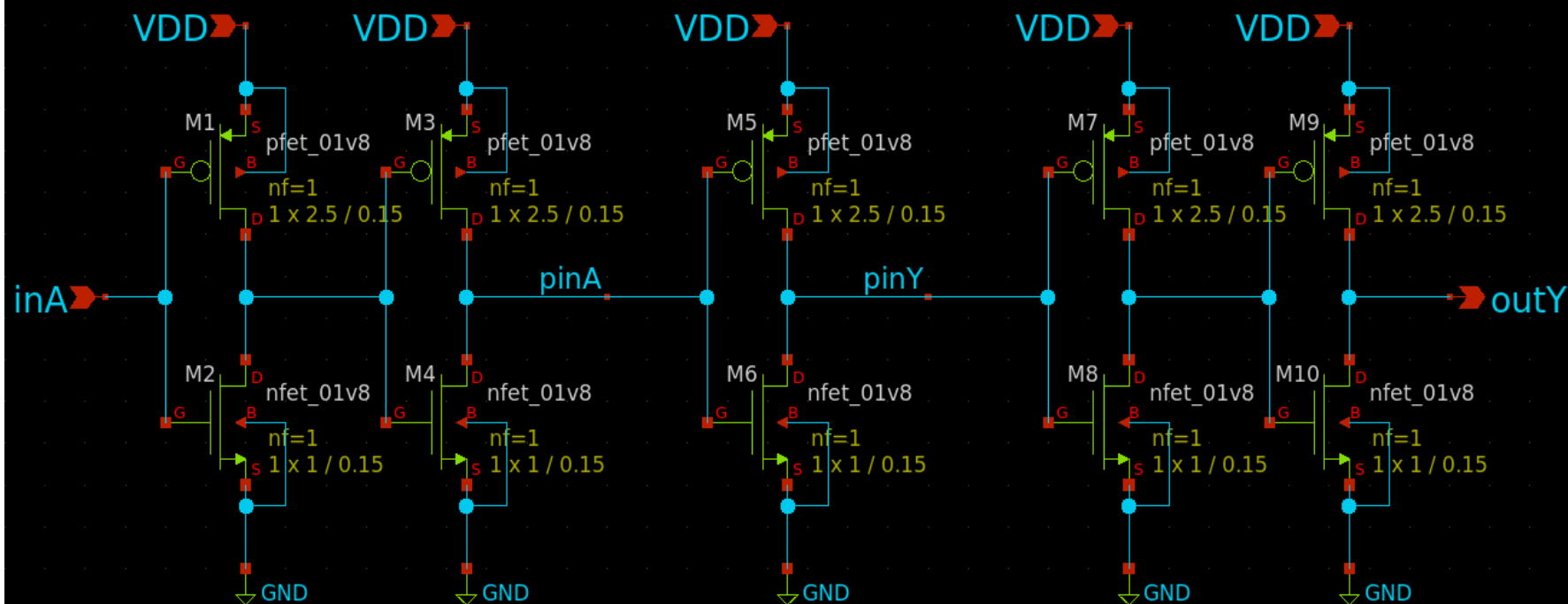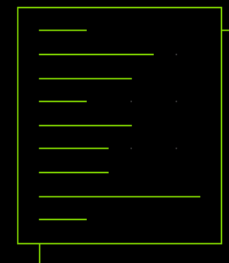

寄生容量を考慮したテストベンチに改造する

ポストシミュレーションの際は以下 2 点の変更が必要

1. 外部ネットリストへのパス
2. 外部ネットリスト用のシンボル

外部ネットリストへのパスを通す

- ・ シミュレーションスクリプトにincludeで寄生抽出ネットリストのパスを通す
 - ・ レイアウト(.gds)と同じ場所に生成される

ngspice





```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
→ .include ~/TOP_pex_extracted.spice
.control
tran 1p 4n
wrdata ~/inv_bench.txt v(ina) v(outy)
write ~/inv_test_pex.raw
.endc
```

外部ネットリスト用のシンボル作成

LVSで使用した回路図からシンボルを作成する

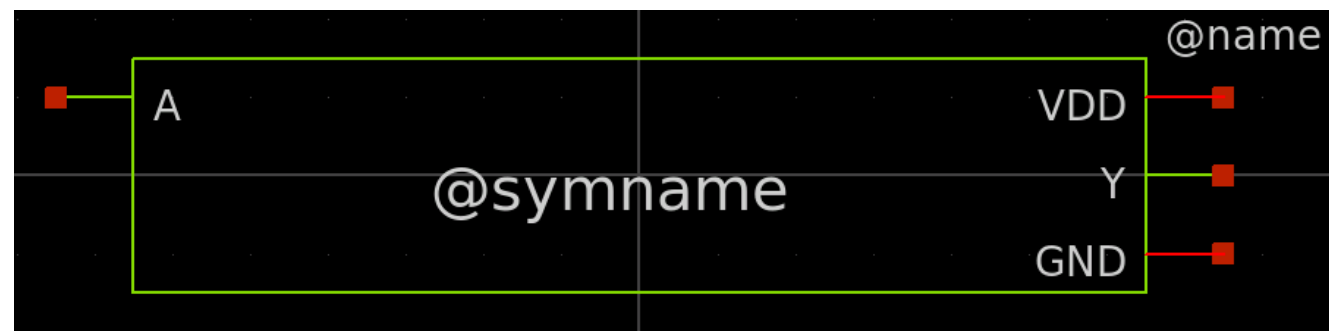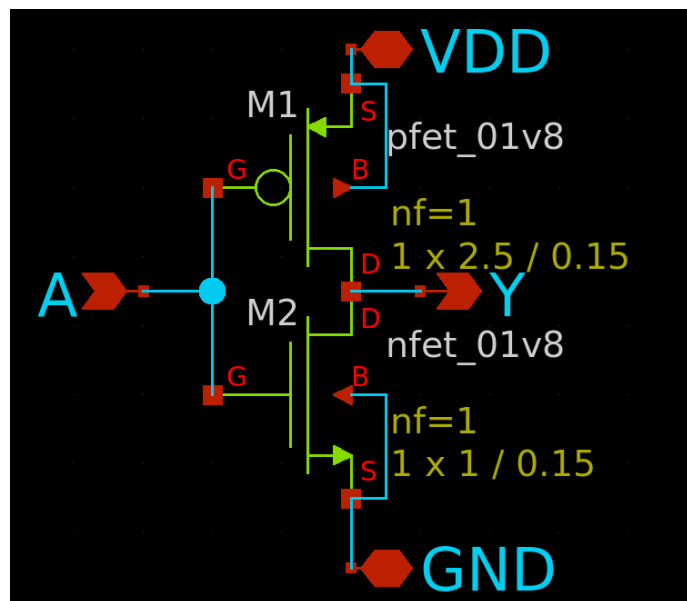- メニュー Symbol > Make symbol from schematic



このままだとシンボルはLVSで使用した回路図を参照するため
ネットリストを参照するように改変する

外部ネットリスト用のシンボル作成

シンボルのプロパティを開いてこんな感じの中身にする (基本形)

- Qキーで開く

```
type=primitive  
format="@name [ネットリスト内のピン] @prefix"  
template="name=x1 prefix=[subcktの名前]"  
extra="prefix"  
highlight=true
```

詳しくは http://repo.hu/projects/xschem/xschem_man/symbol_property_syntax.html を参照

外部ネットリスト用のシンボル作成

インバータならこんな感じ


```
type=primitive
format="@name @@A @@Y @@VDD @@GND @prefix"
template="name=x1 prefix=TOP"
extra="prefix"
highlight=true
```

抽出したネットリストのピンと同じ並びで記述する

```
.subckt TOP A Y VDD GND
X0 Y A VDD VDD sky130_fd_pr__pfe
X1 Y A GND GND sky130_fd_pr__nfe
C0 Y A 0.05fF
C1 Y VDD 0.17fF
C2 A VDD 0.18fF
.ends
```

外部ネットリスト用のシンボル作成

インバータならこんな感じ

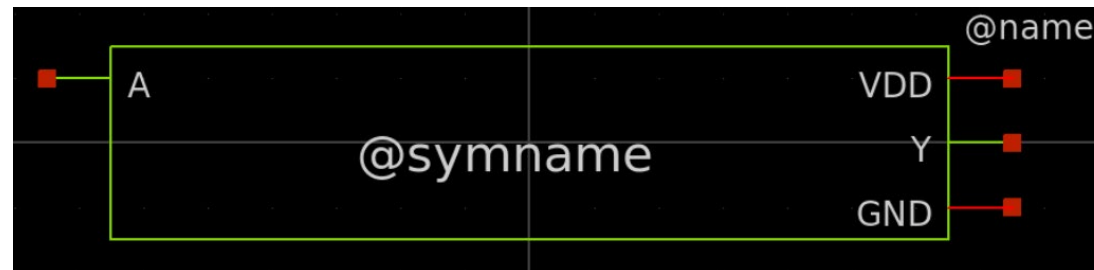

type=primitive

format="@name @@A @@Y @@VDD @@GND @prefix"

template="name=x1 prefix=TOP"

extra="prefix"

highlight=true

シンボルから出ているピンには"@@"のprefixをつける
これで一応完成

外部ネットリスト用のシンボル作成（応用編）

シンボルのプロパティを開いてこんな感じの中身にする（応用形）

- Qキーで開く

```
type=primitive  
format="@name [ネットリスト内のピン] @prefix"  
template="name=x1 [プロパティでネットを指定するピン] prefix=[subcktの名前]"  
extra=" [プロパティでネットを指定するピン] prefix"  
highlight=true
```

詳しくは http://repo.hu/projects/xschem/xschem_man/symbol_property_syntax.html を参照

外部ネットリスト用のシンボル作成

VDDとGNDのピンをシンボルから削除してプロパティで記述してみる


```
type=primitive  
format="@name @@A @@Y @VDD @GND @prefix"  
template="name=x1 VDD=VDD GND=0 prefix=TOP"  
extra="VDD GND prefix"  
highlight=true
```

プロパティでピンのネットを指定する場合は"@"のprefixを付けて、
extraにピン、templateにデフォルトの値を追加する


外部ネットリスト用のシンボル作成

VDDとGNDのピンをシンボルから削除してプロパティで記述してみる
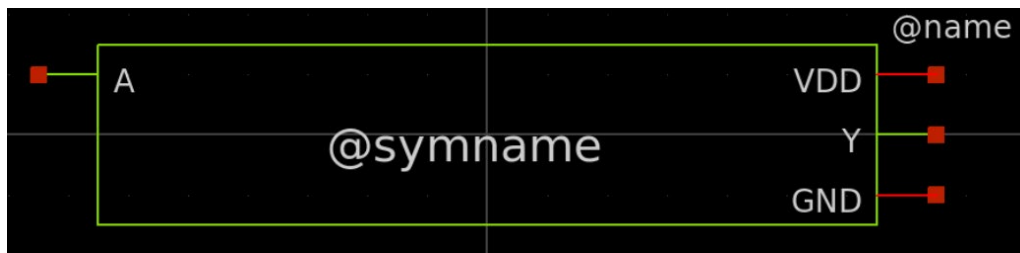
```
type=primitive  
format="@name @@A @@Y @VDD @GND @prefix"  
template="name=x1 VDD=VDD GND=0 prefix=TOP"  
extra="VDD GND prefix"  
highlight=true
```



テストベンチが
見やすくなる


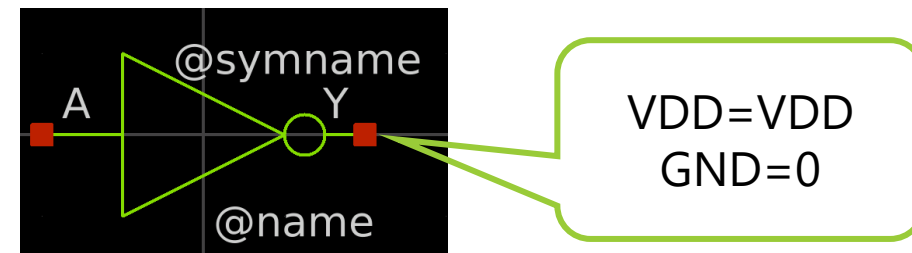


テストベンチ改造 Before

ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
tran 1p 4n
wdata ~/inv_bench.txt v(ina) v(outy)
write ~/inv_test_pex.raw
.endc
```

MODELS

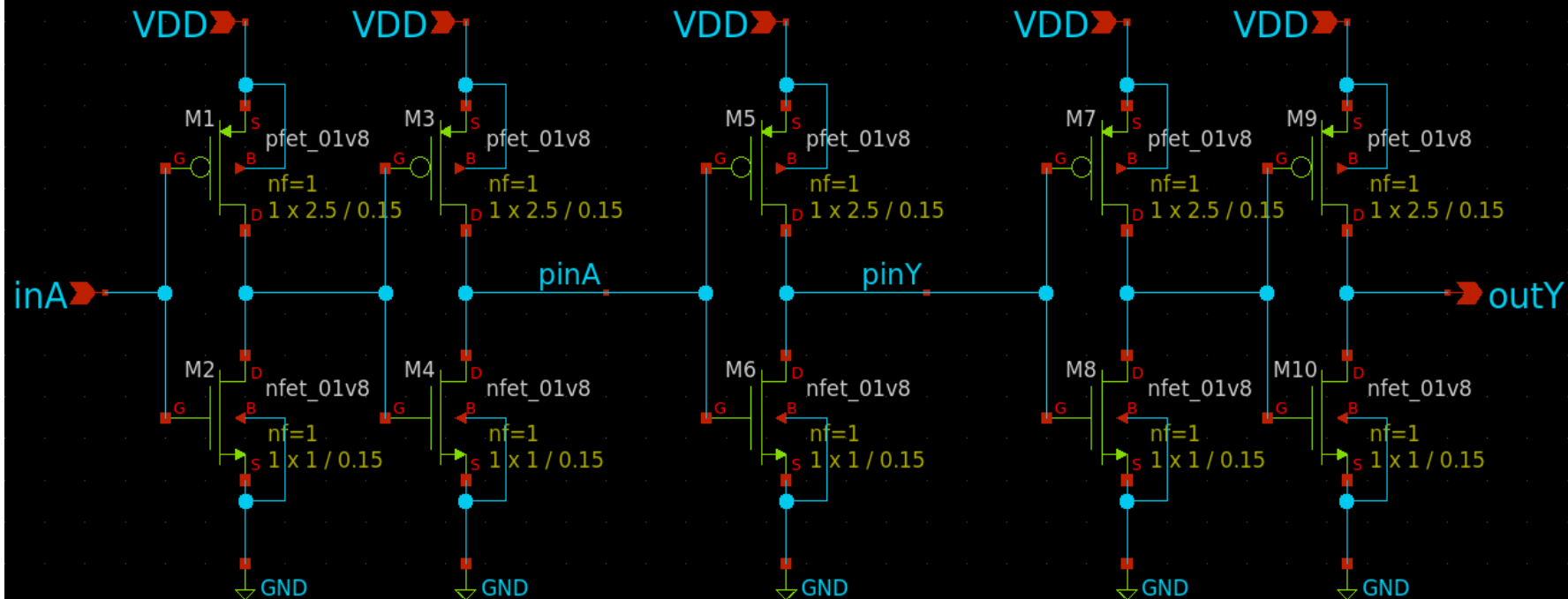
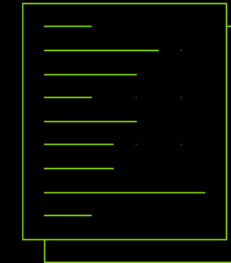


テストベンチ改造 After


ngspice

```
VA inA 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.include ~/TOP_pex_extracted.spice
.control
tran 1p 4n
wrdata ~/inv_bench.txt v(ina) v(outy)
write ~/inv_test_pex.raw
.endc
```

MODELS

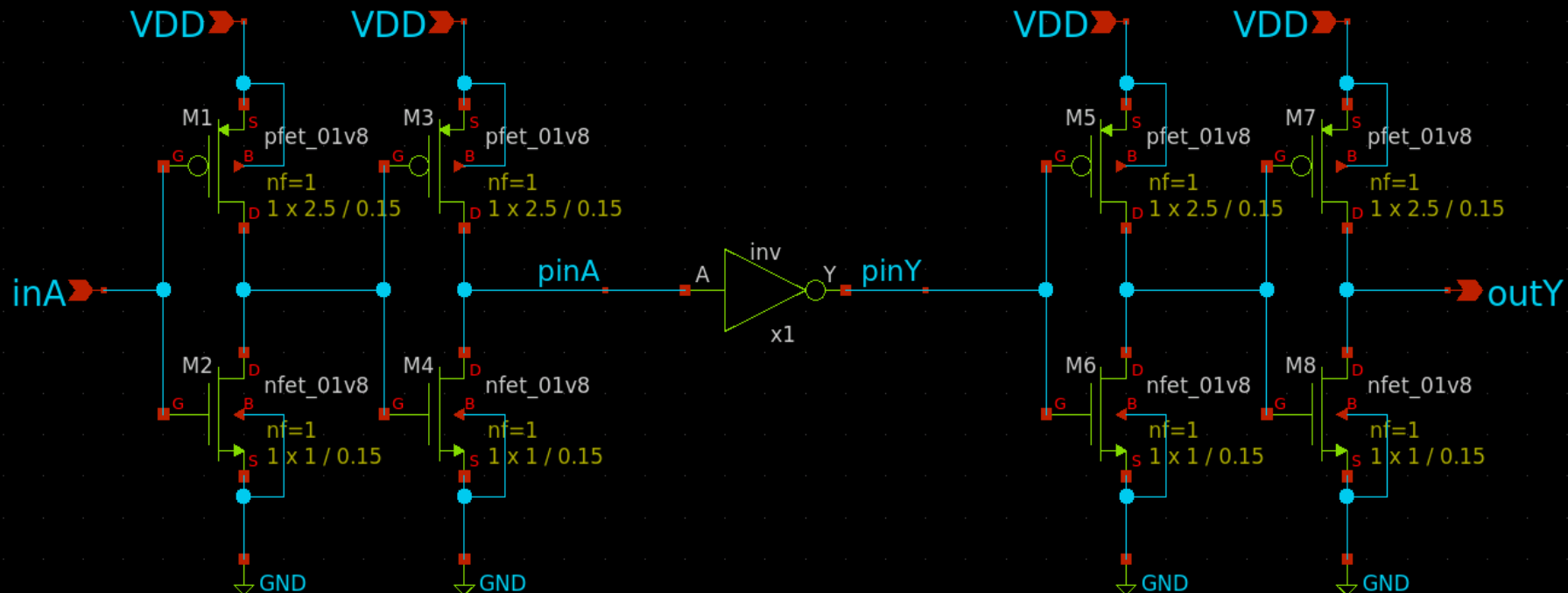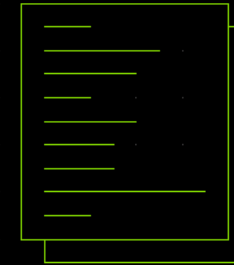

シミュレーション結果

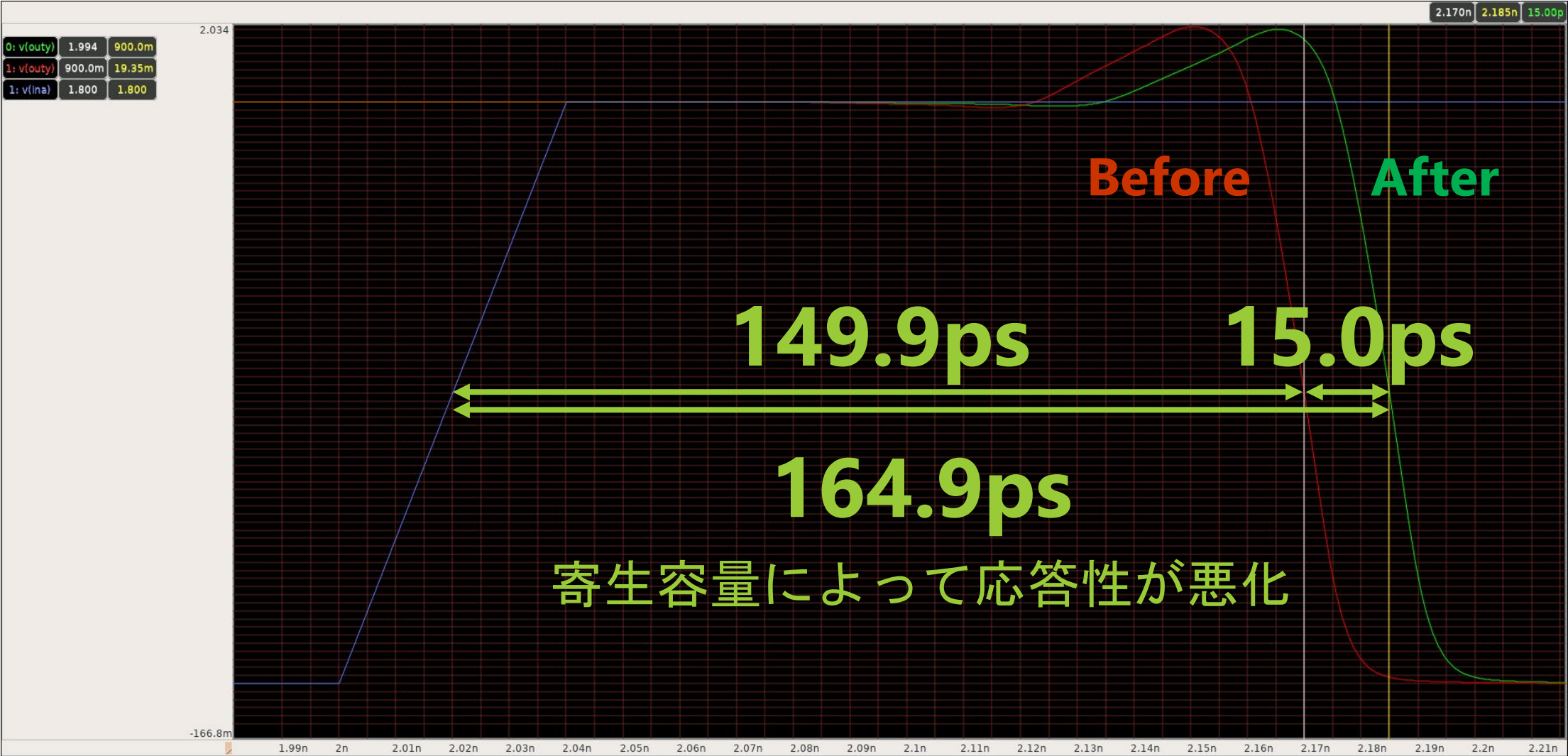

小ネタ集

応用編

テクニック集

- マルチフィンガーとミスマッチシミュレーション
- モンテカルロシミュレーション
- スイッチについて
- DラッチとDフリップフロップ

マルチフィンガーについて

レイアウトテクニック

参考：スタンダードセルにおけるバッファの構成

buf_2 1→2

buf_4 1→4

buf_8 3→8

clkbuf8 2→8


bufbuf8 0.6→1→3→8

buf_12 4→12

buf_16 6→16


clkbuf16 4→16

bufbuf16 1→3→6→16

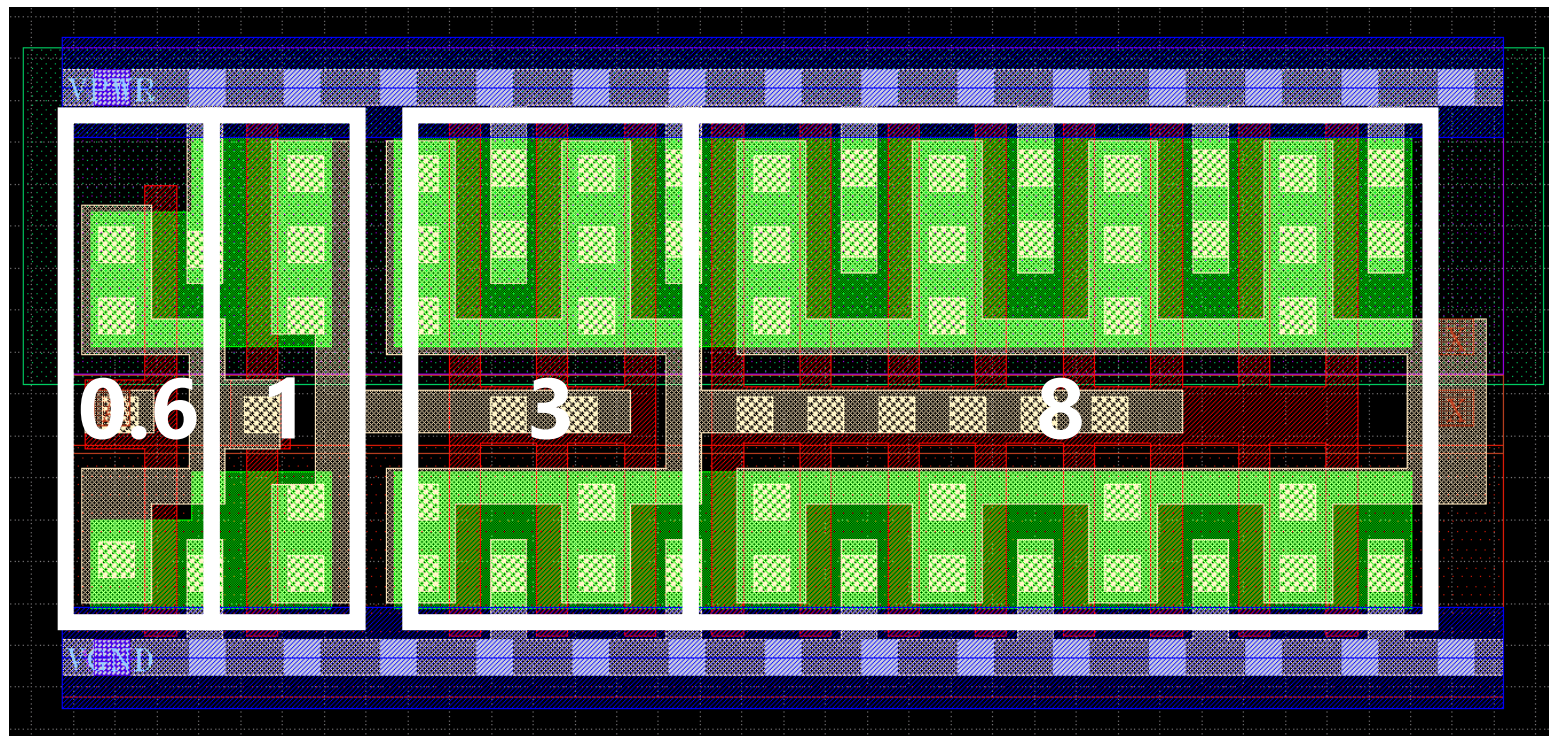

3段インバータ

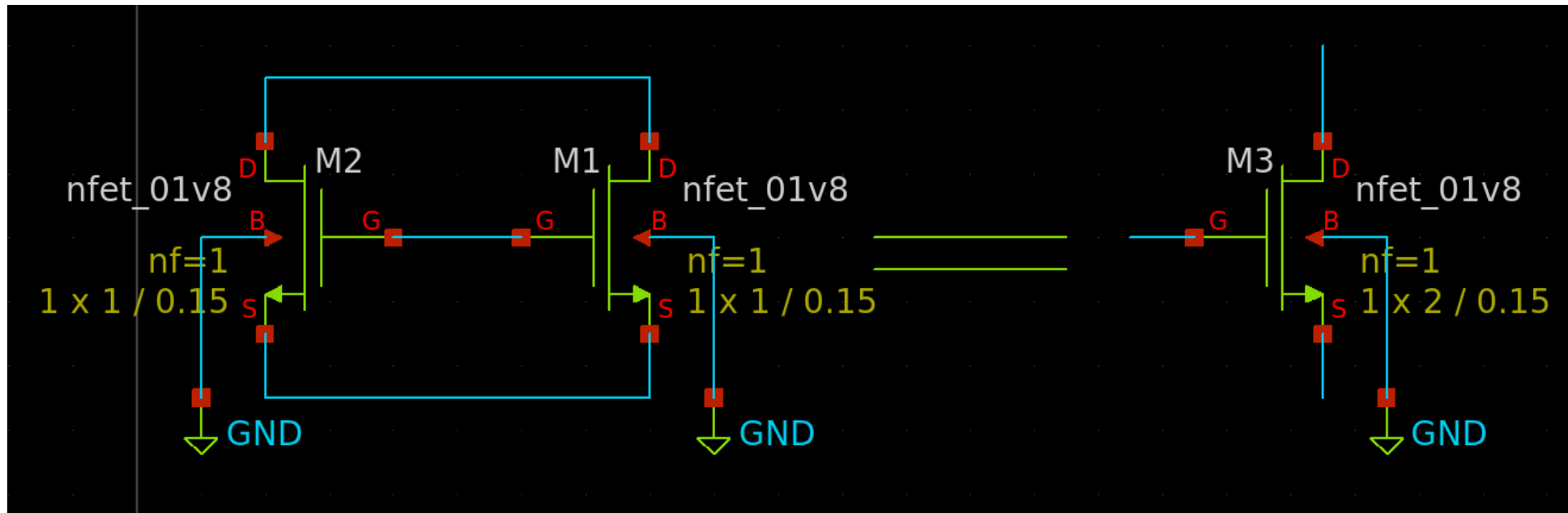ドレイン・ソース・ゲート・ボディが同じノードである同じサイズのトランジスタは、Wが2 倍のトランジスタに等しい





3段インバータ

6.6 / 3 を $(1.65 / 0.75) * 4$ に分割

- 更に3段あるので12個
- **Flatten**をして編集

回路図は改変しなくてもLVS通ります

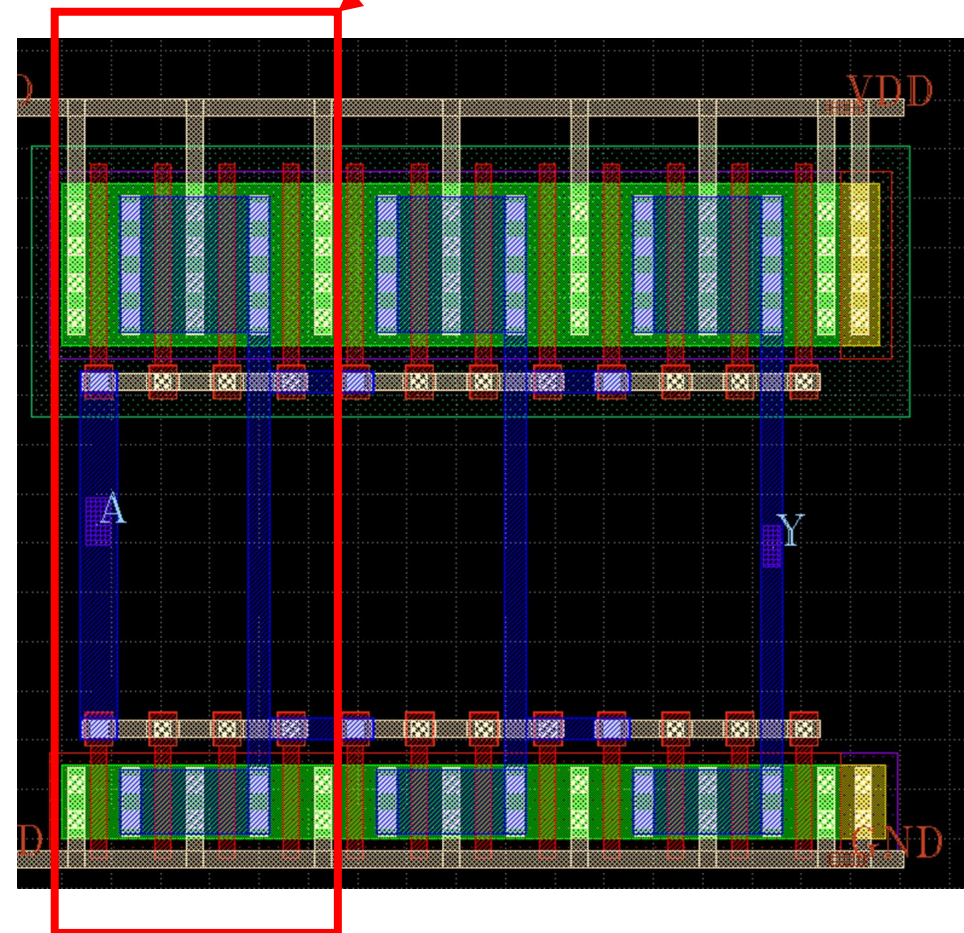
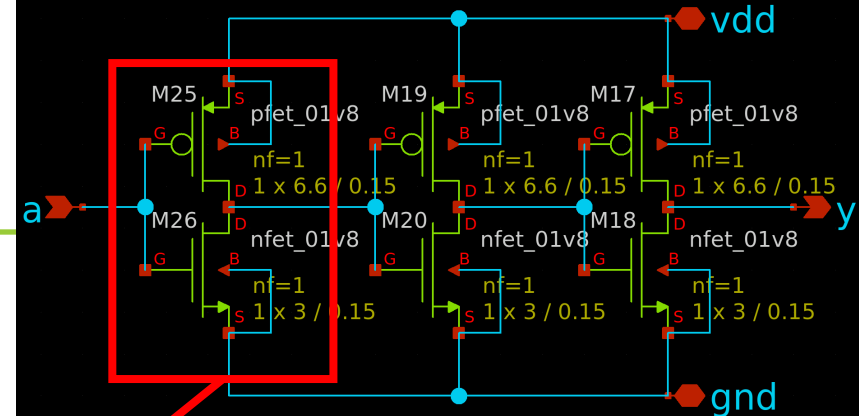


ミスマッチシミュレーション

- マルチフィンガーにはミスマッチ（素子間のばらつき）を緩和させる効果がある
- 素子間のばらつきを見るための ミスマッチシミュレーション がある
 - 各素子にランダムな V_{th} を割り当てる
- モデルの末尾に`_mm`をつける `tt` なら `tt_mm`

テストベンチ例






TT_MODELS

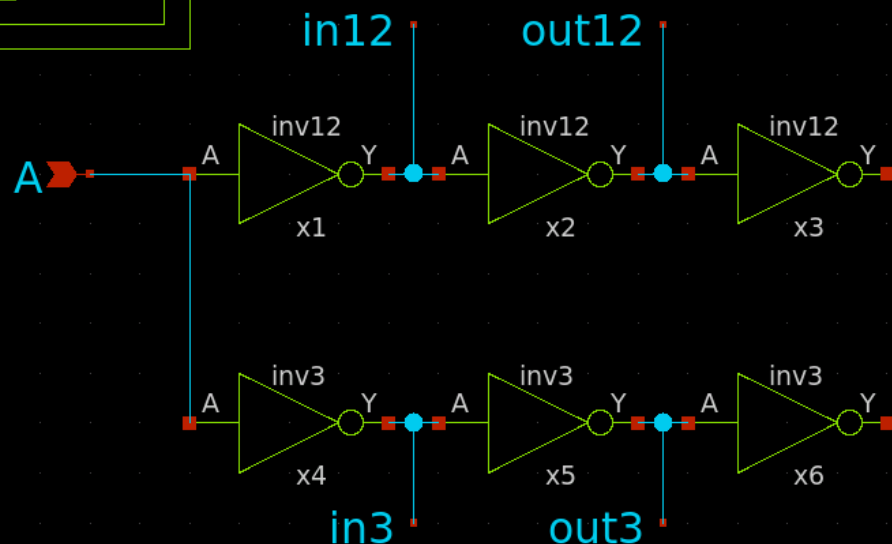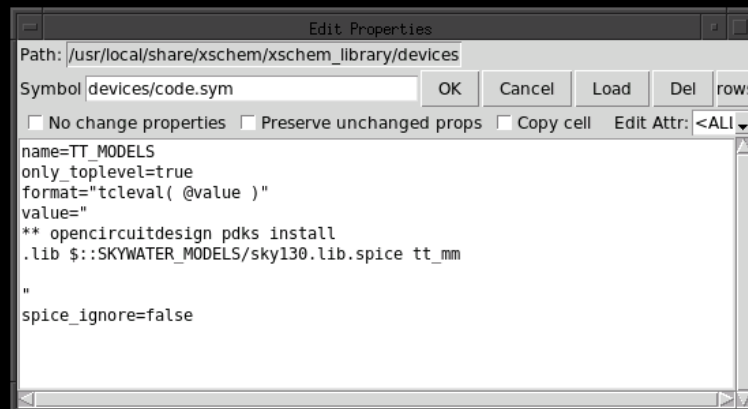

ngspice

```
VA A 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 1n 2n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.include ~/mismatch/INV12_pex_extracted.spice
.include ~/mismatch/INV3_pex_extracted.spice
.control
set wr_vecnames
set wr_singlescale
let count = 0
dowhile count < 30
  save out12 out3
  tran 1p 4n
  write ~/mc_{$&count}.raw
  reset
  let count = count + 1
end
.endc
```

30回、同シードで実行した際のばらつき

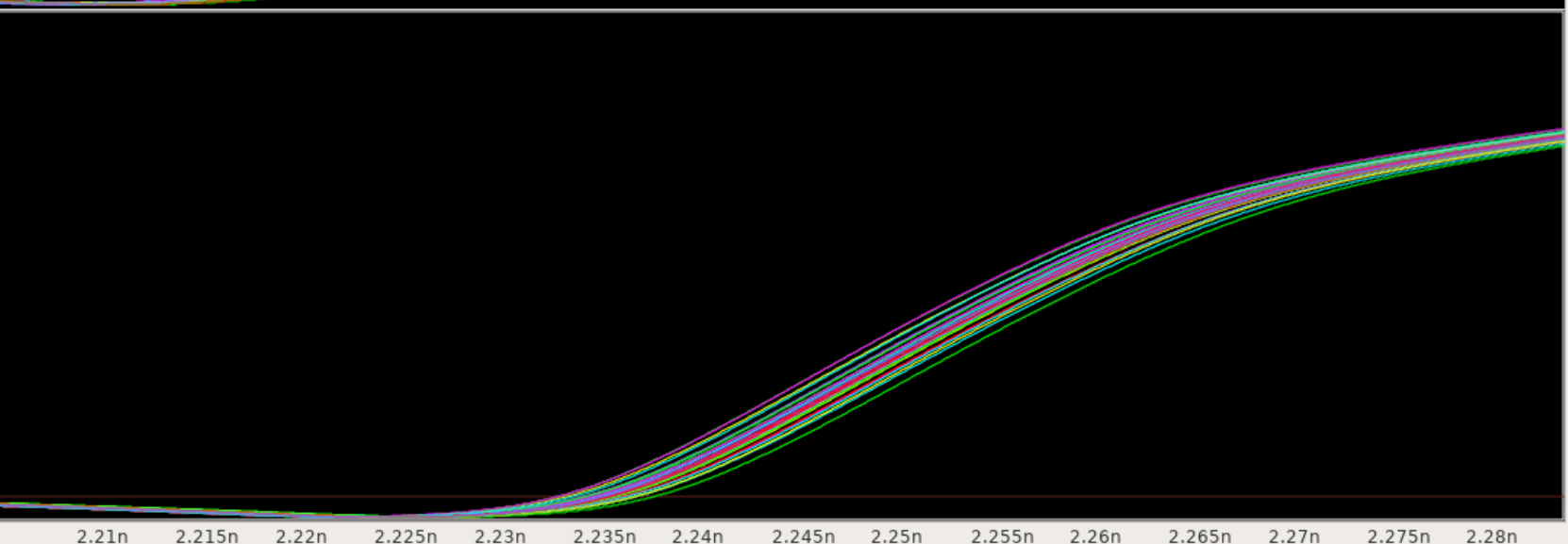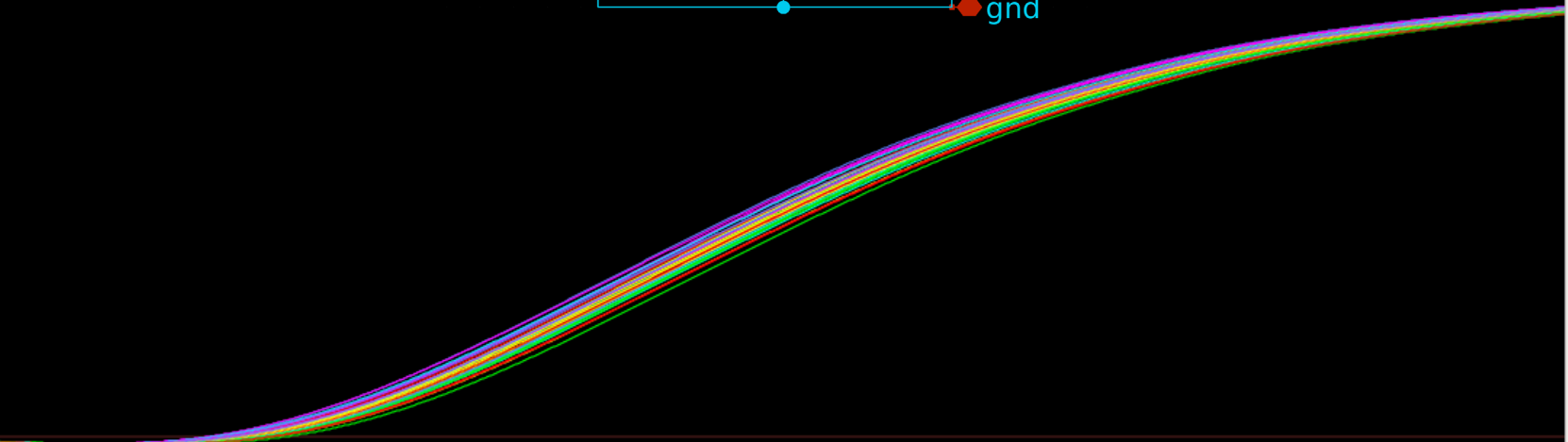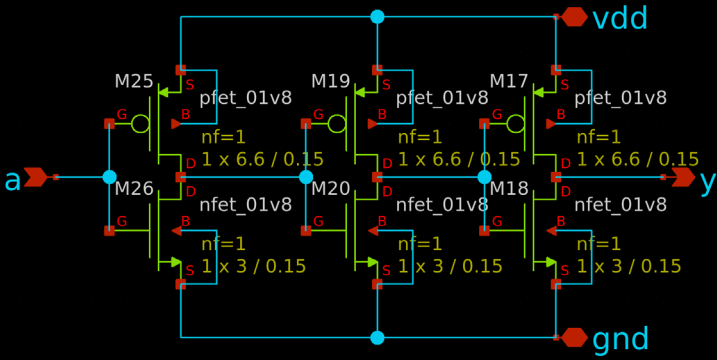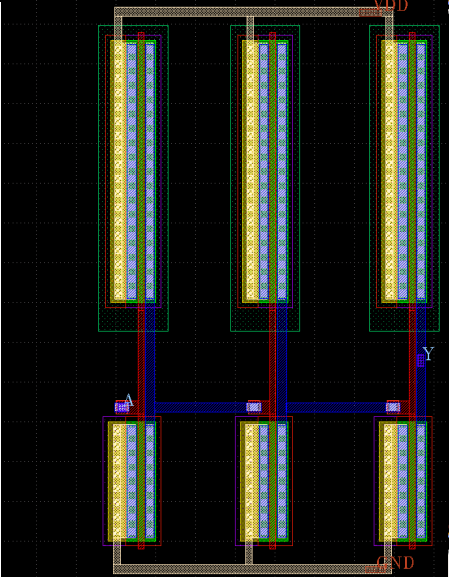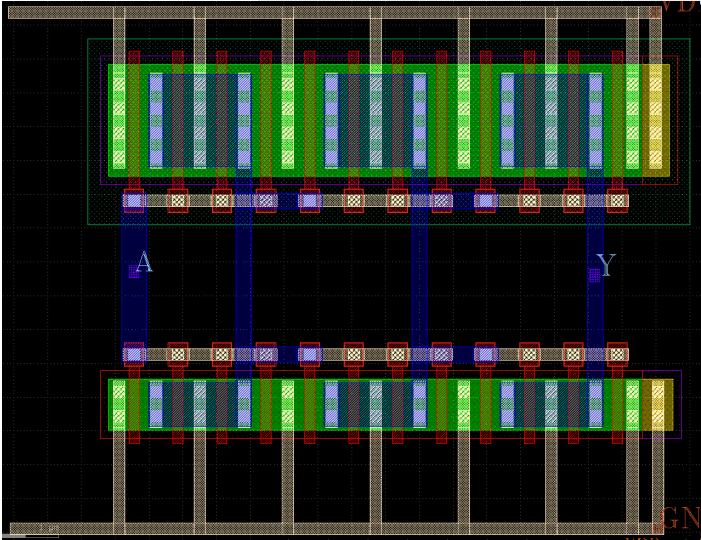


モンテカルロシミュレーション

ランダムにプロセスコーナをふってシミュレーション

モンテカルロシミュレーション

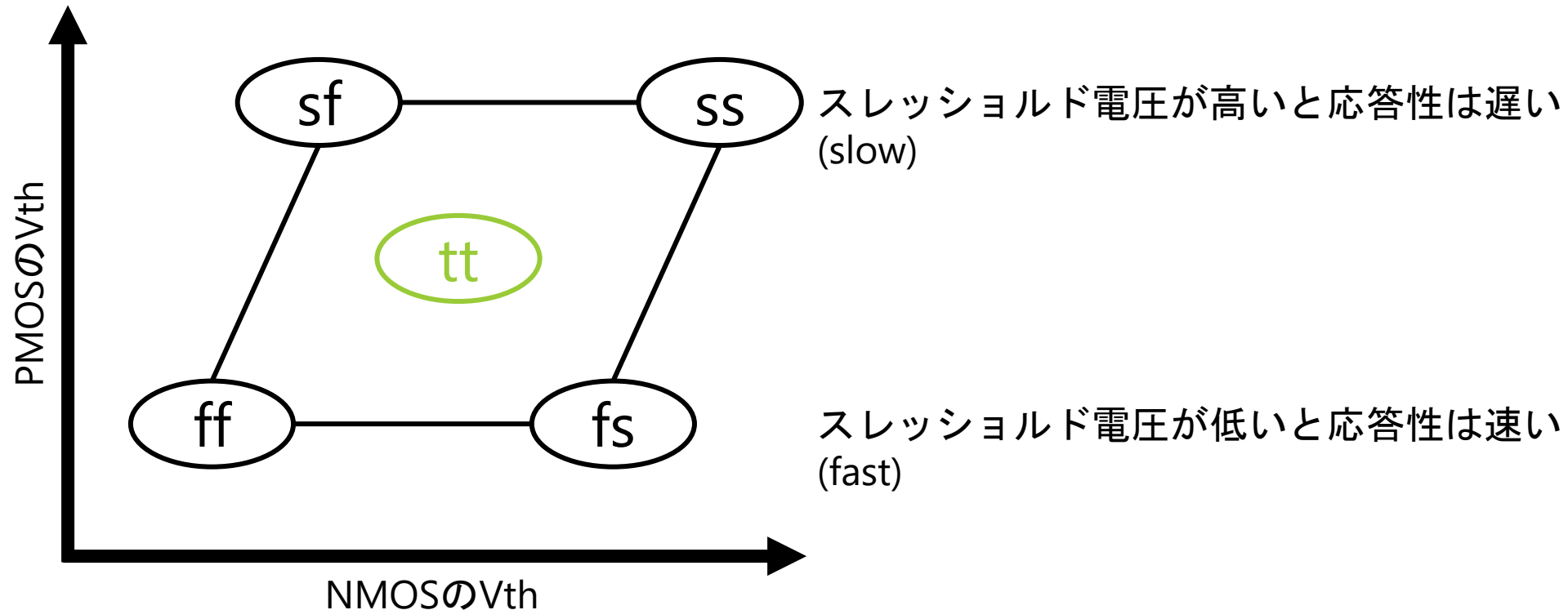- シミュレーションを実行する際、どのコーナのモデルを使用するか指定する必要アリ
- モンテカルロシミュレーションではランダムなコーナでシミュレーションを複数回行う
 - シミュレーションモデルは “mc” を利用する





Xschem 構成例 10回 ($L=0.15\mu\text{m}$)


ngspice

```
VA A 0 pulse(0 1.8 0 2p 2p 0.5n 1n) dc 0
VD VDD 0 dc 1.8
.control
set wr_vecnames
set wr_singlescale
let count=0
dowhile count < 10
  tran 1p 2n
  write ~/mc_{$&count}.raw
  reset
  let count = count + 1
end
.endc
```

MODELS

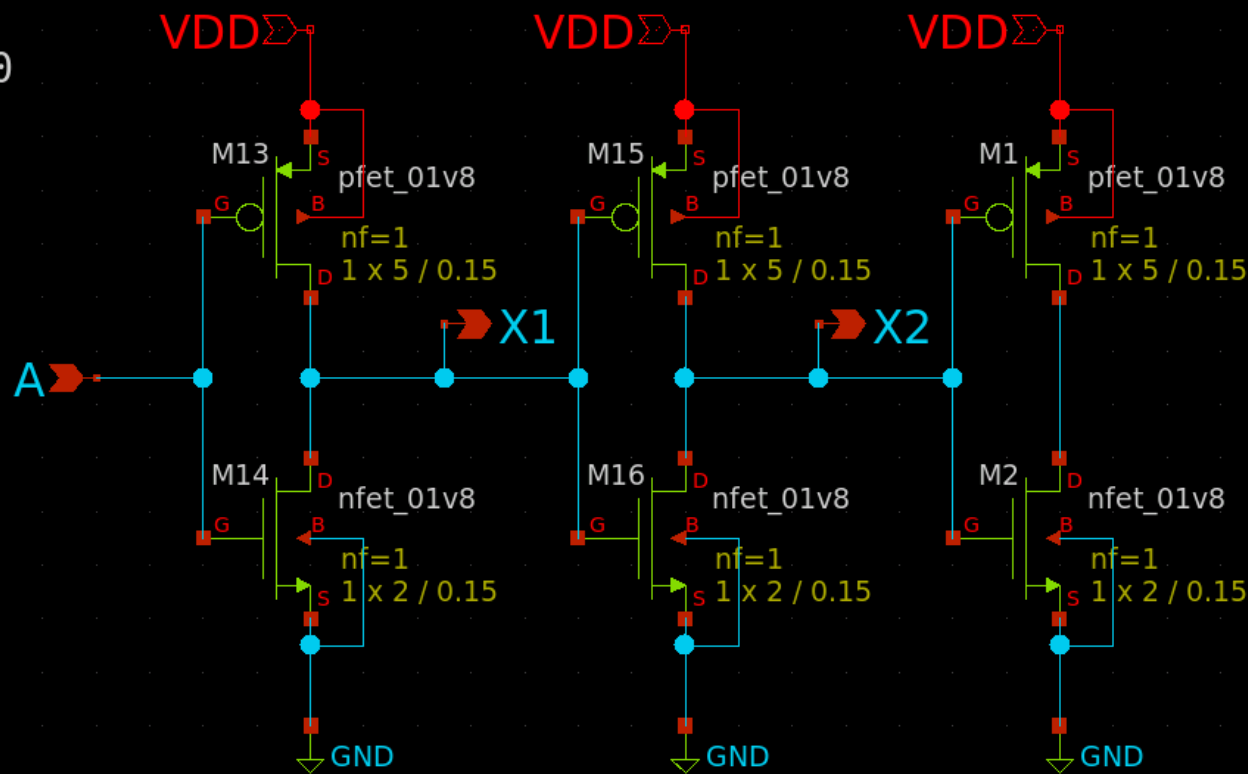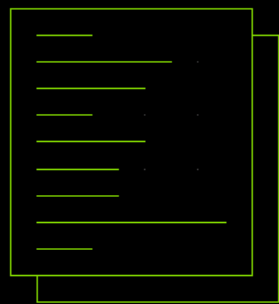


シミュレーション結果 (mc)

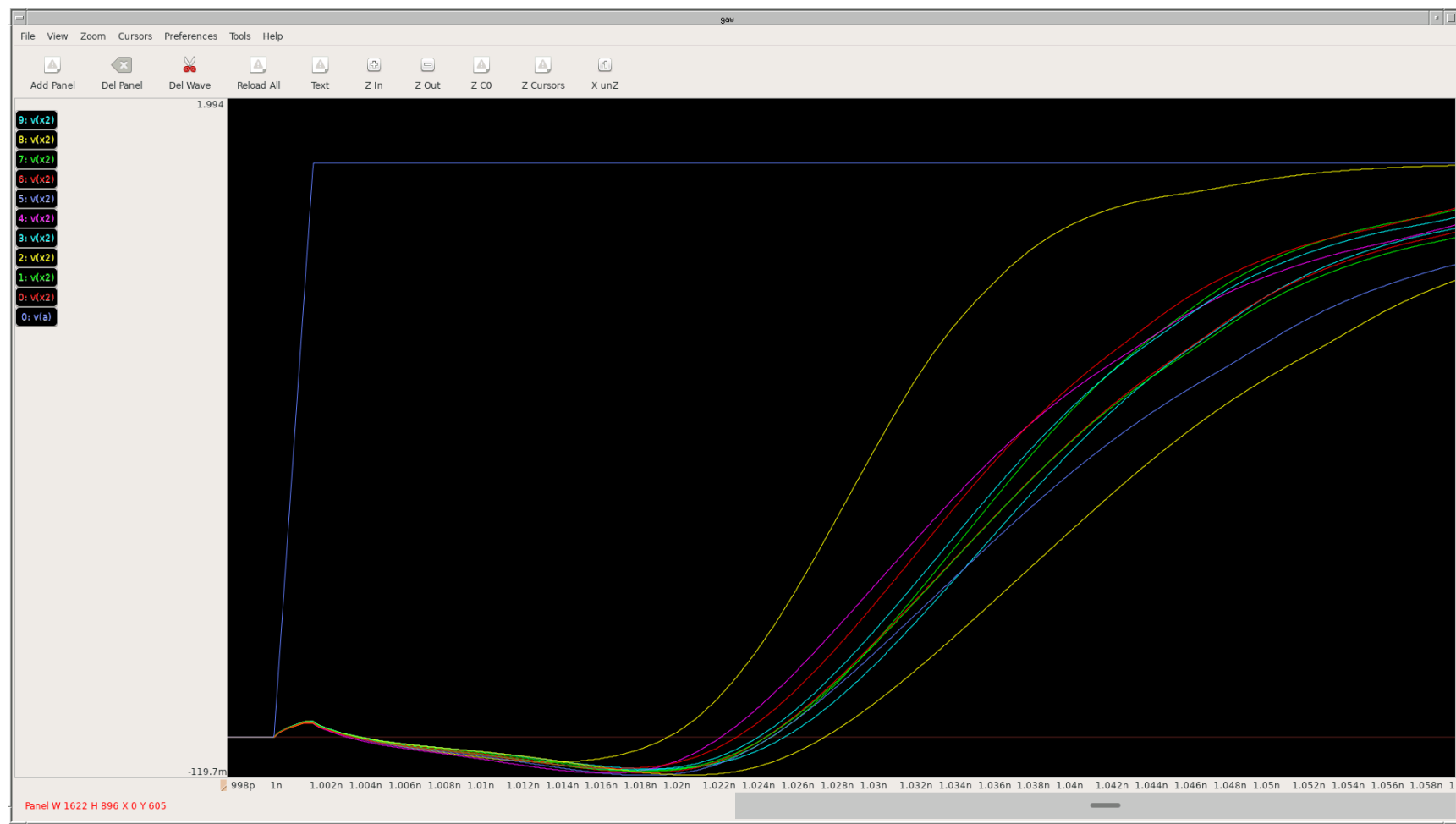

スイッチについて


トランスミッションゲート

2入力AND

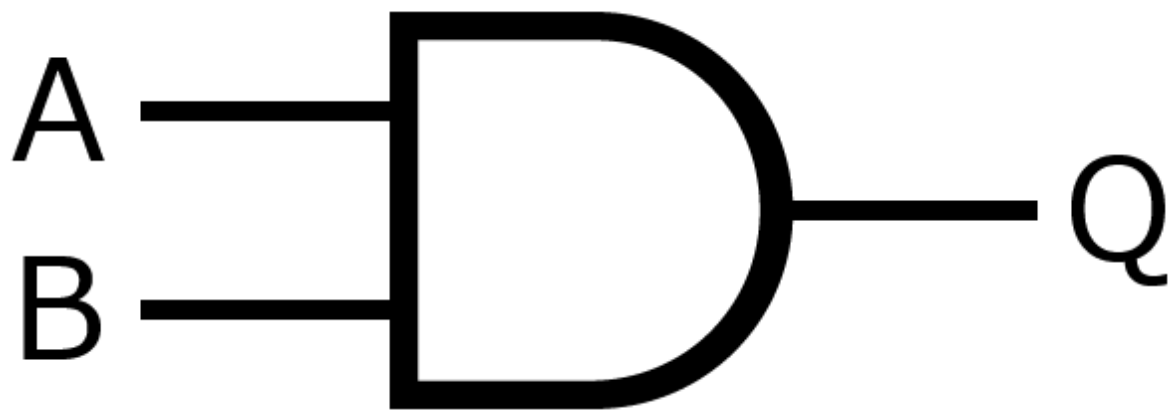


A	B	Q
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

片方向スイッチとしての2入力AND

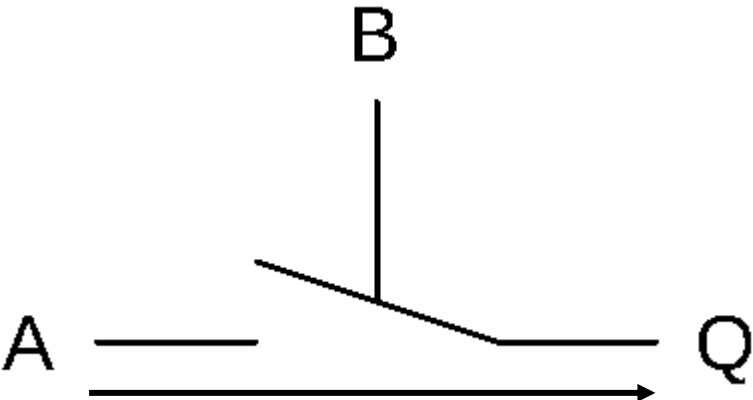

B	A	Q
L	L or H	L
H	L	L
H	H	H

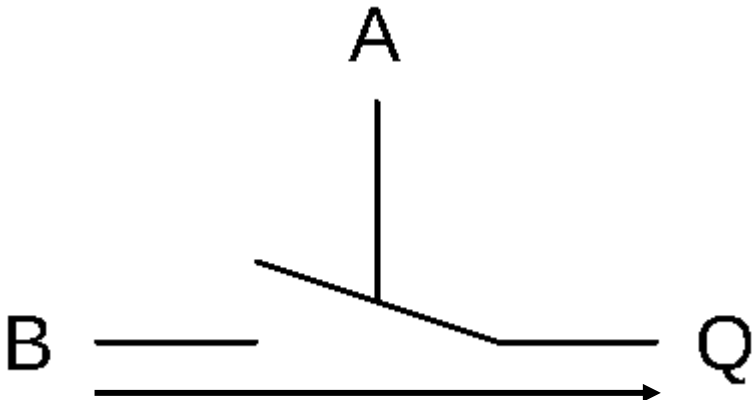


A	B	Q
L	L or H	L
H	L	L
H	H	H

本物のスイッチでは、OFFの時は回路的に遮断された状態になるが、ANDではGNDに接続されている状態となる


2入力NAND

2入力ANDの出力が反転したもの

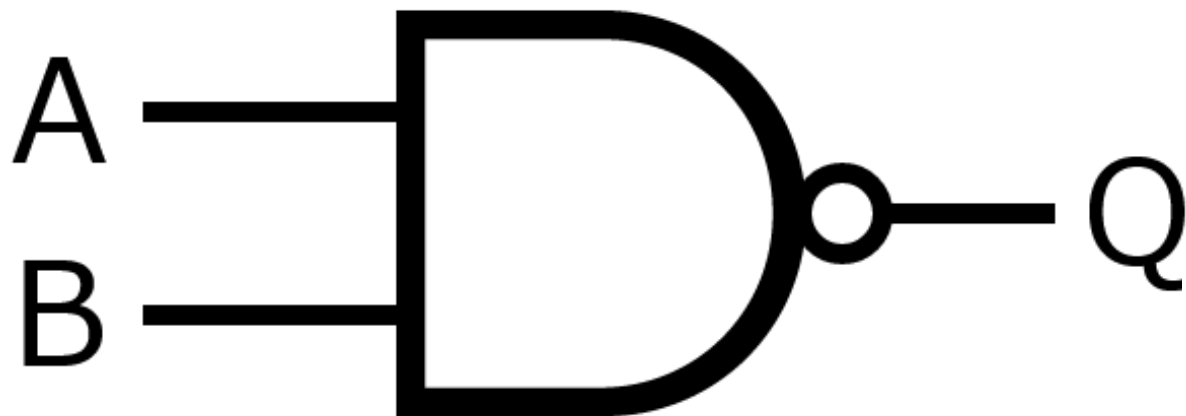


CMOS回路では、NANDを反転したものをANDとして扱う

A	B	Q
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L


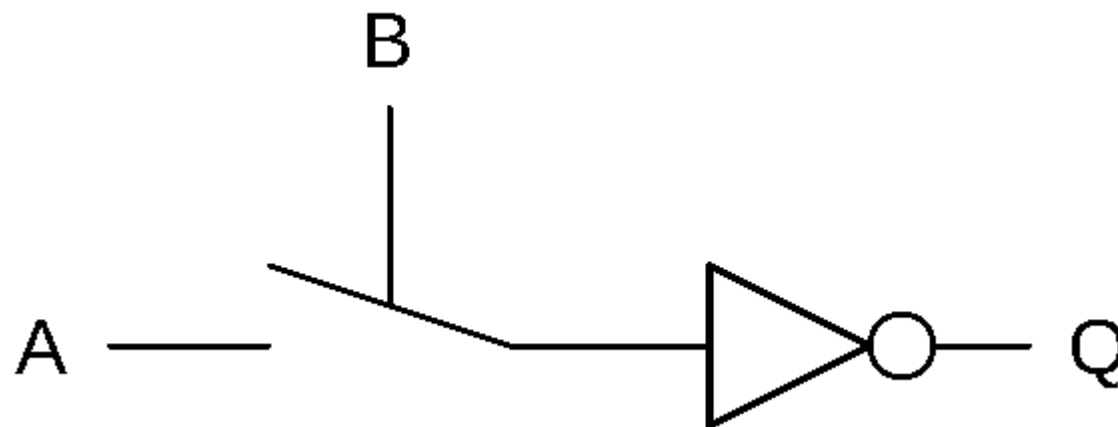


アナログスイッチ (トランスマッションゲート)

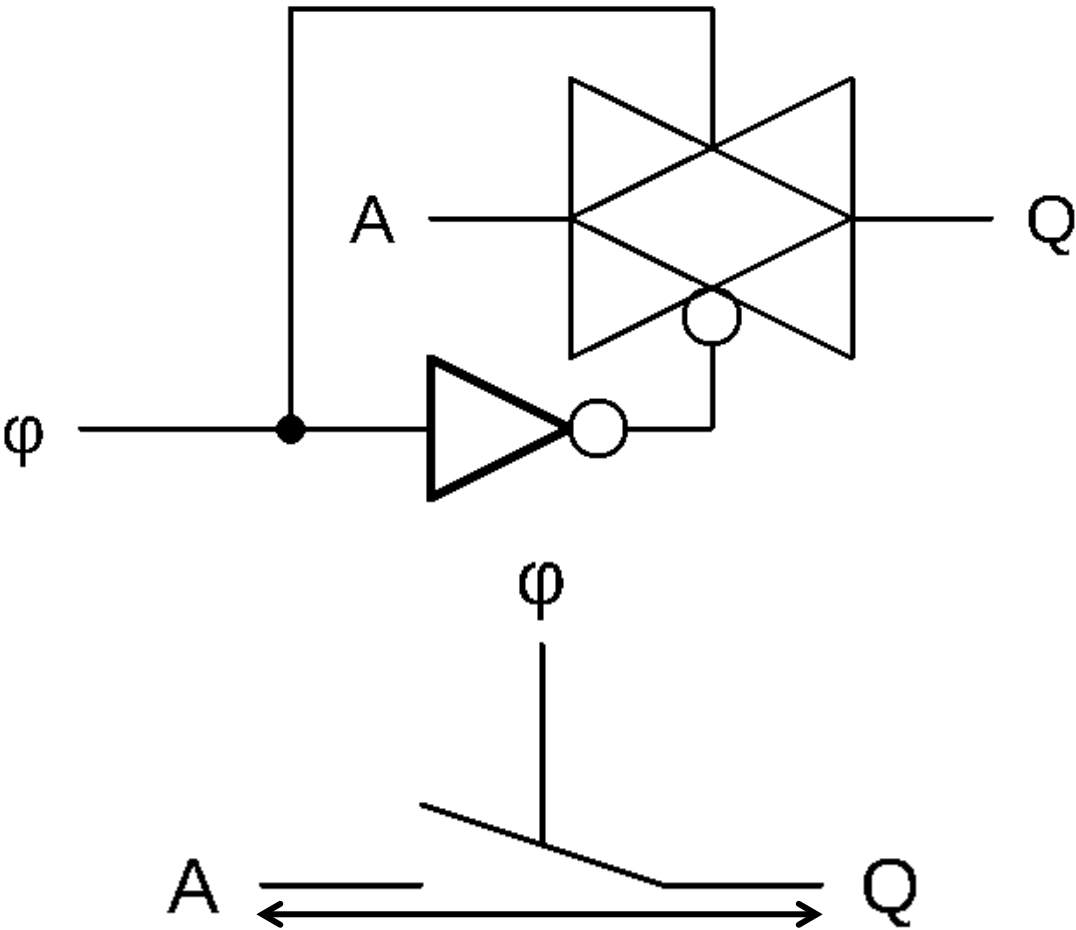


φ	A	Q
L	高抵抗 (Hi-Z)	
H	ほぼ導通 (PASS)	

オン抵抗がある

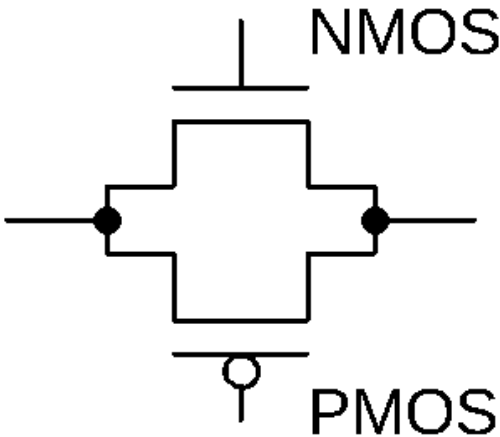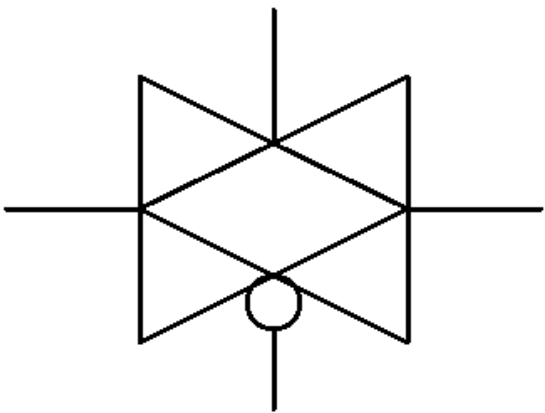


比較

2入力AND (左) と アナログスイッチ (右) の比較

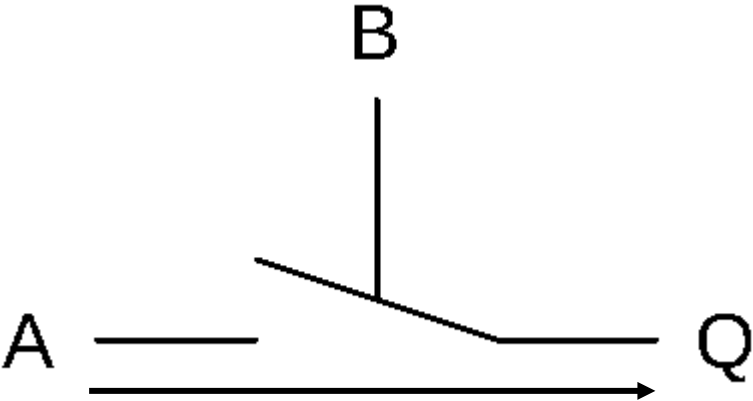

B	A	Q
L	L or H	L
H	L	L
H	H	H


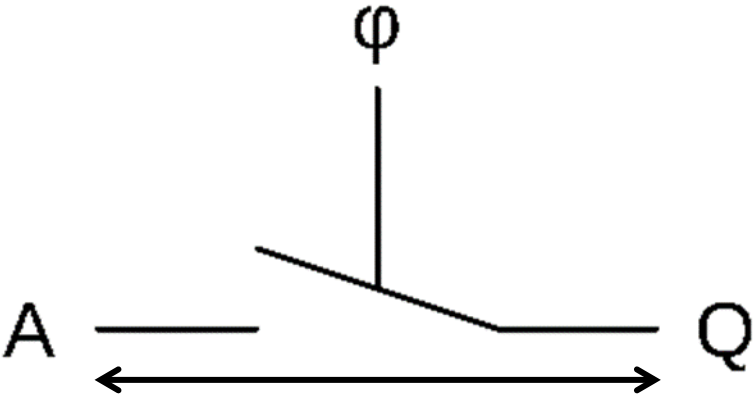


ϕ	A	Q
L		Hi-Z
H		PASS

アナログスイッチでは、 ϕ =Low の時はほぼ回路的に遮断された状態（高抵抗、Hi-Z）となる
ANDでは、B=Low の時はGNDに接続されている状態(Low)となる

アプリケーション例：2入力XOR

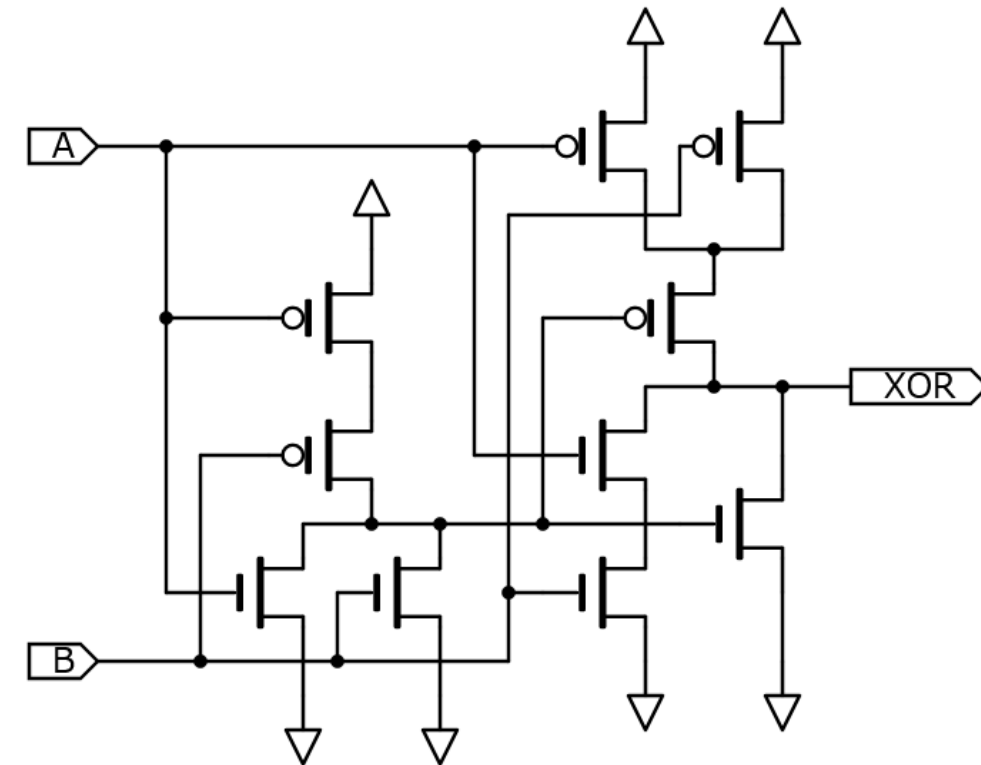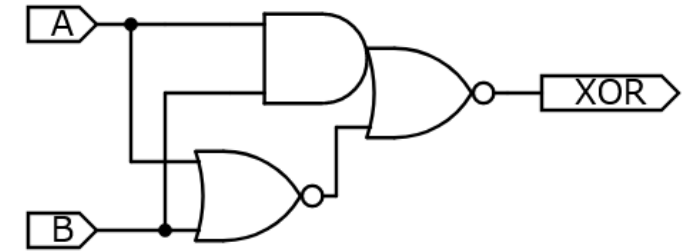□ジック回路は出力のショートが禁止のため、
□ジック回路だけでXORを組むと少々複雑
(NOR (4) + AOI (6) = 10 transistors)



<https://www.pngwing.com/en/free-png-iloox>

アプリケーション例：2入力XOR


アナログスイッチは $\phi = \text{Low}$ でHi-Zとなるため、
取り扱いに注意すれば**出力をショートできる**

双方向という特徴を用いると
トランジスタの数が削減されることがある


意図せずゲート入力をHi-Z (floating)とするのは好ましくないため、
組み合わせる際に気を使う項目が増える。

ロジックの場合は出力が必ずHighかLowとなるように設計する。


https://en.wikipedia.org/wiki/XOR_gate

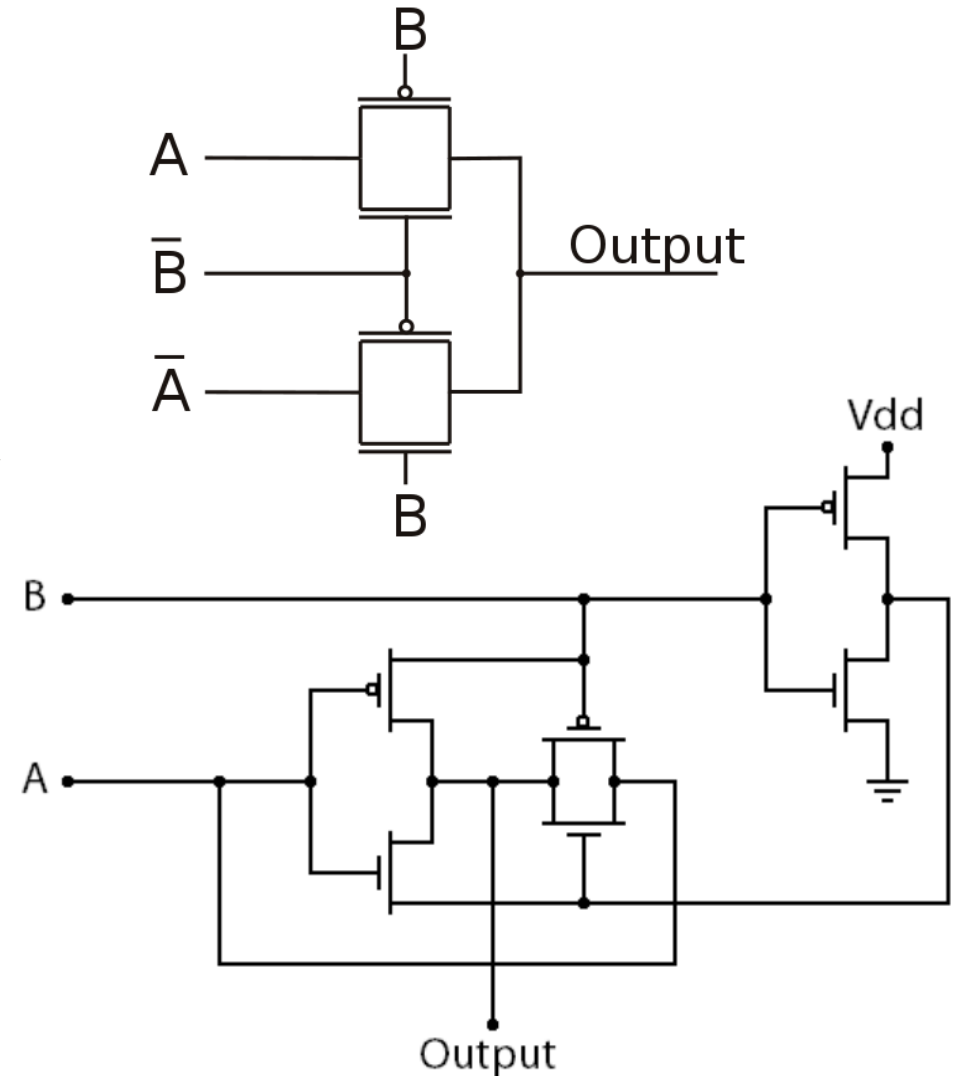

アナログスイッチの簡単なシミュレーション

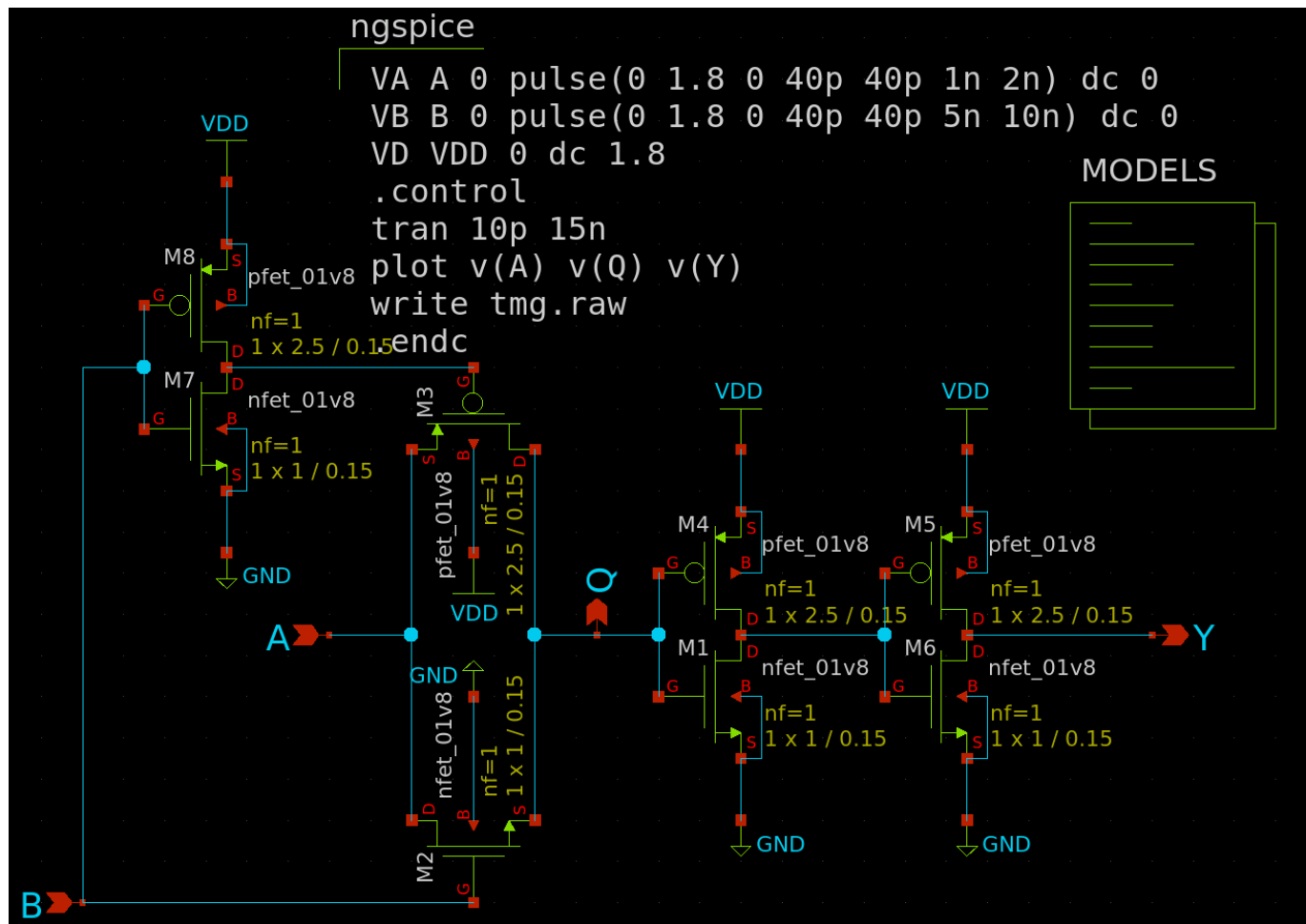

アナログスイッチの簡単なシミュレーション

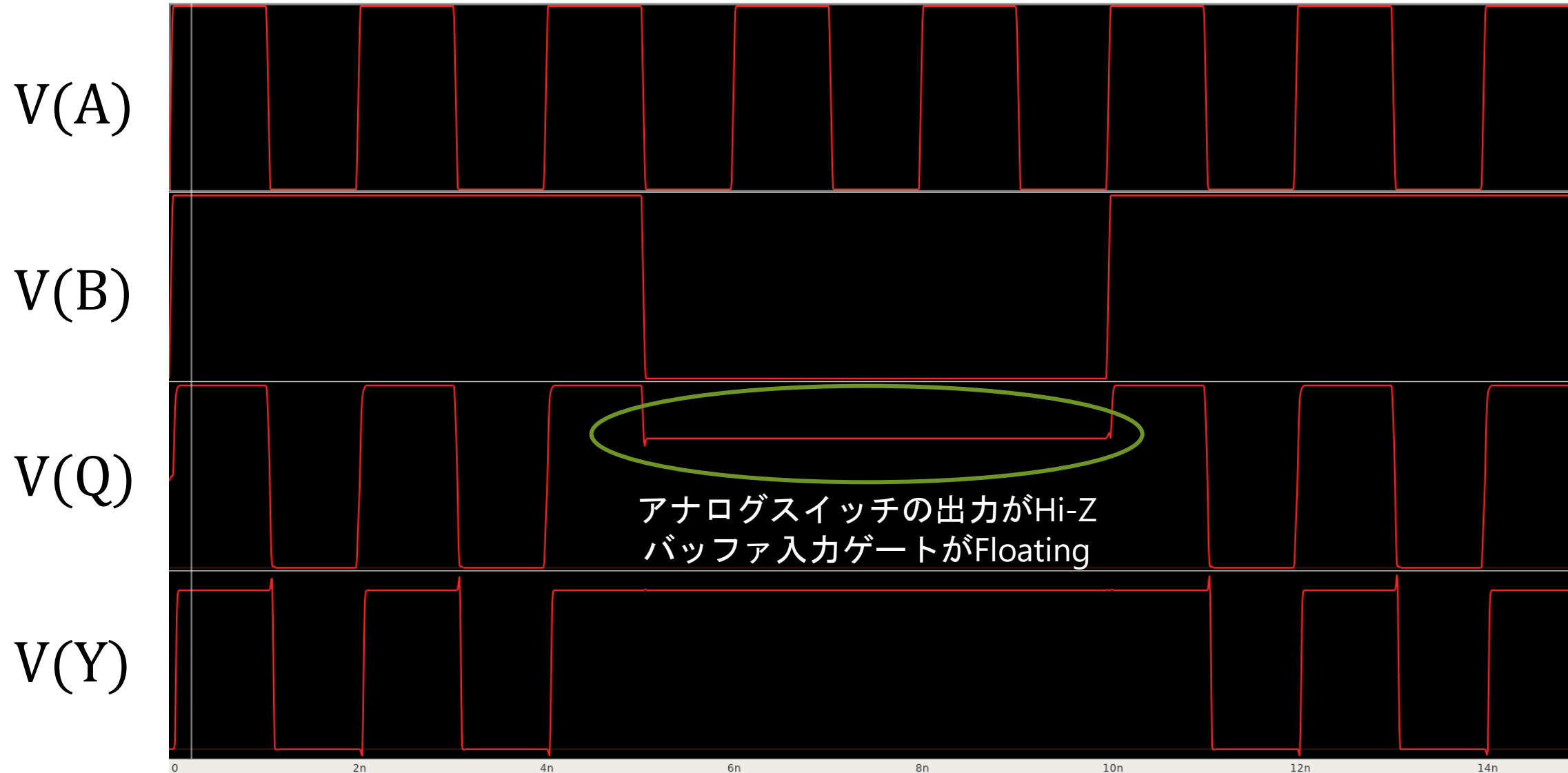


DラッチとDフリップフロップ

フローティングゲートを用いたロジックゲート

NMOSの特性：フローティングゲート

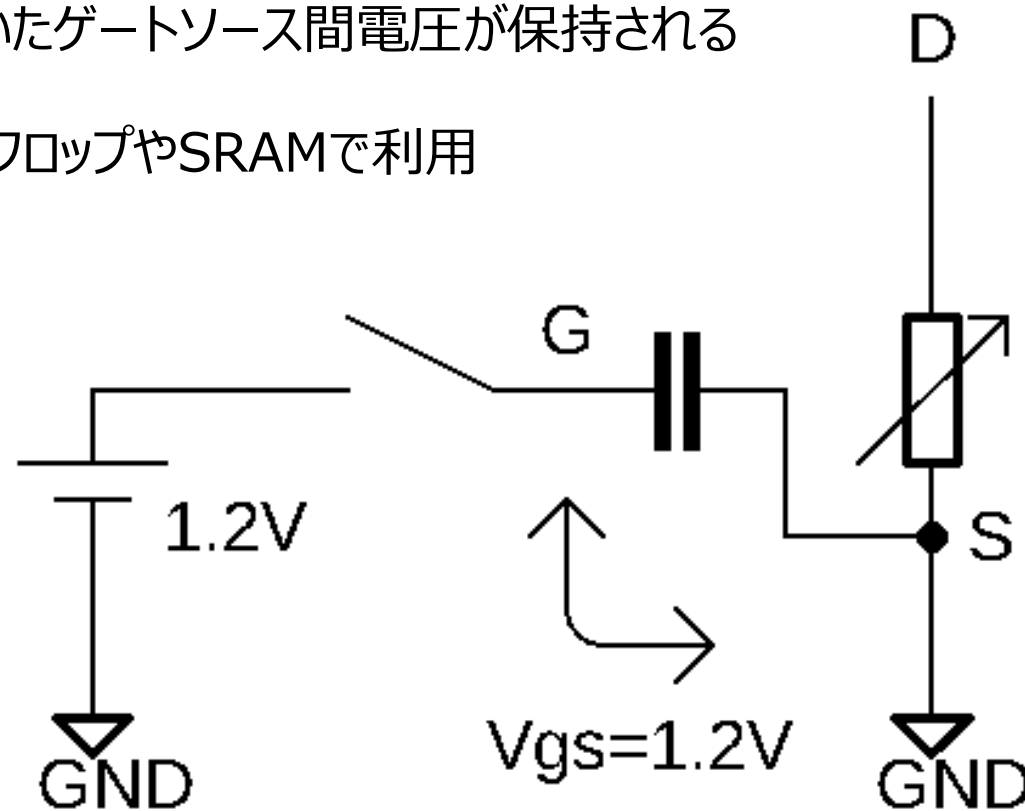- ドレインソース間電流 I_{DS} はゲートソース間の電圧 V_{GS} によって決定するが、**ゲートには寄生容量がある**
- ゲートがフローティング状態になった時は直前に入力されていたゲートソース間電圧が保持される
 - フローティングゲートと呼ばれる状態でDラッチ／DフリップフロップやSRAMで利用




Gated D flip-flop / D latch

EがH→Lとなった時のDの値を保持する

- E=Hの時はDの値がそのままQへ反映される（通過、PASS）
- EはCLKと表記されることもある



E (CLK)	D	Q
L	X	<u>保持</u>
H	L	L
H	H	H

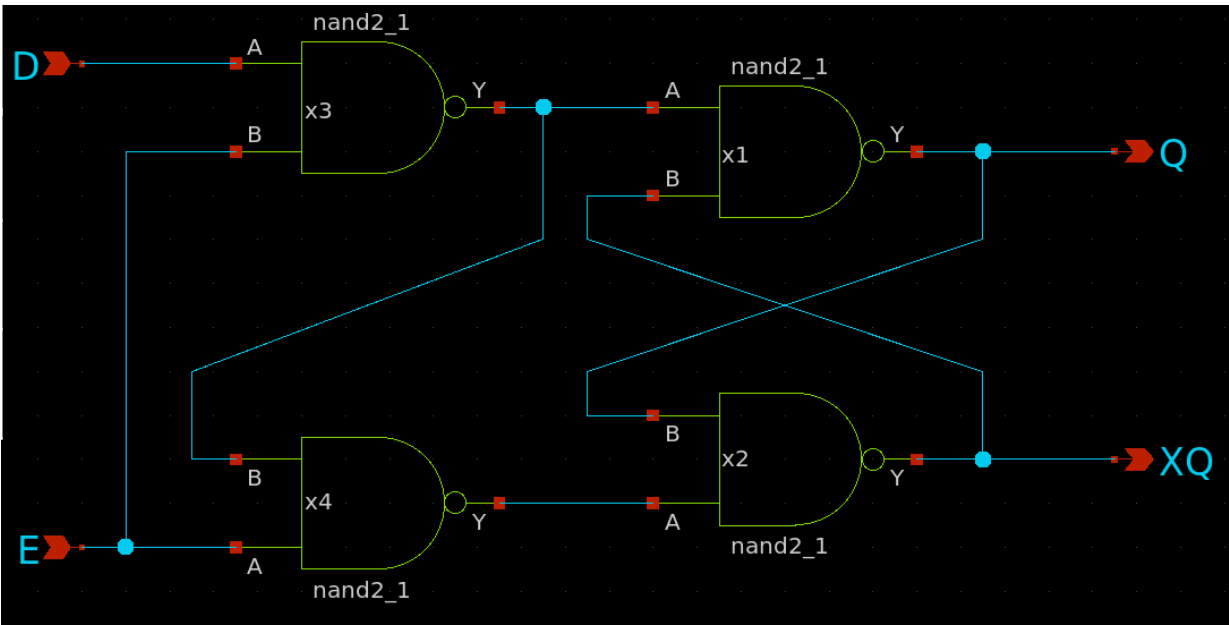

Gated D flip-flop / D latch


トランスマッションゲートを使用した Gated D flip-flop / D latch

Eを反転させるためのインバータが必要

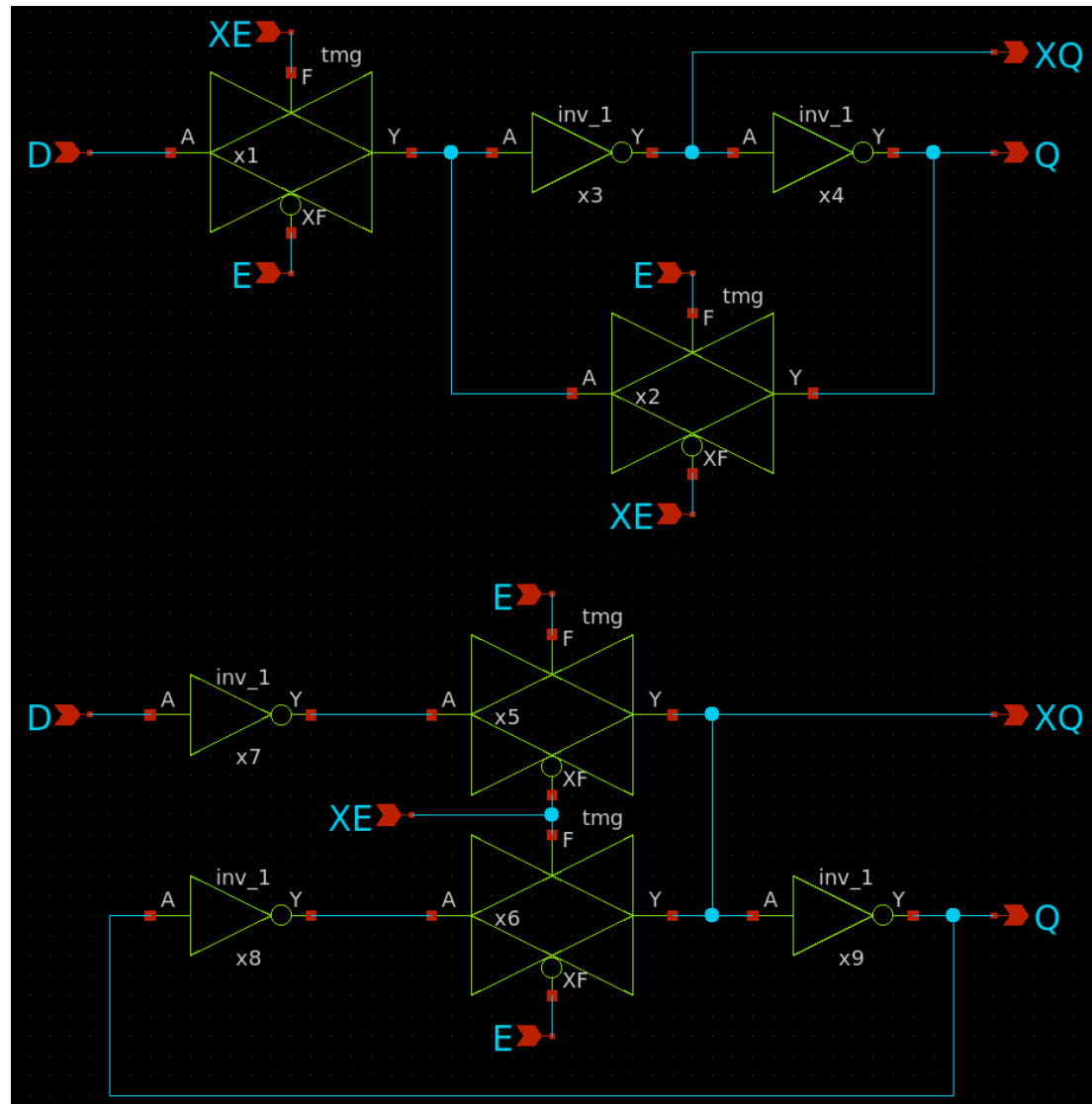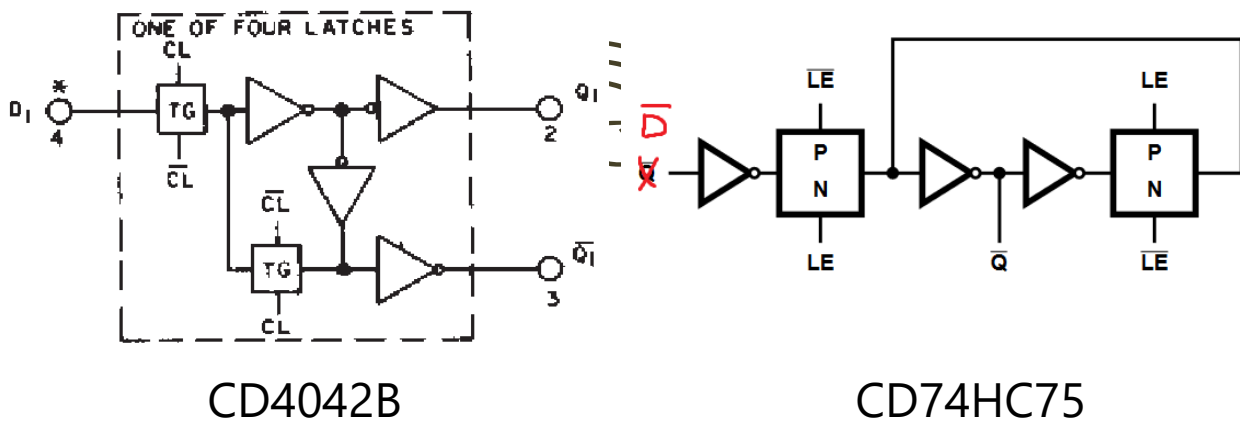


Gated D flip-flop / D latch


TC4042B(左) と TC74HC75(右) でのDラッチ構成例

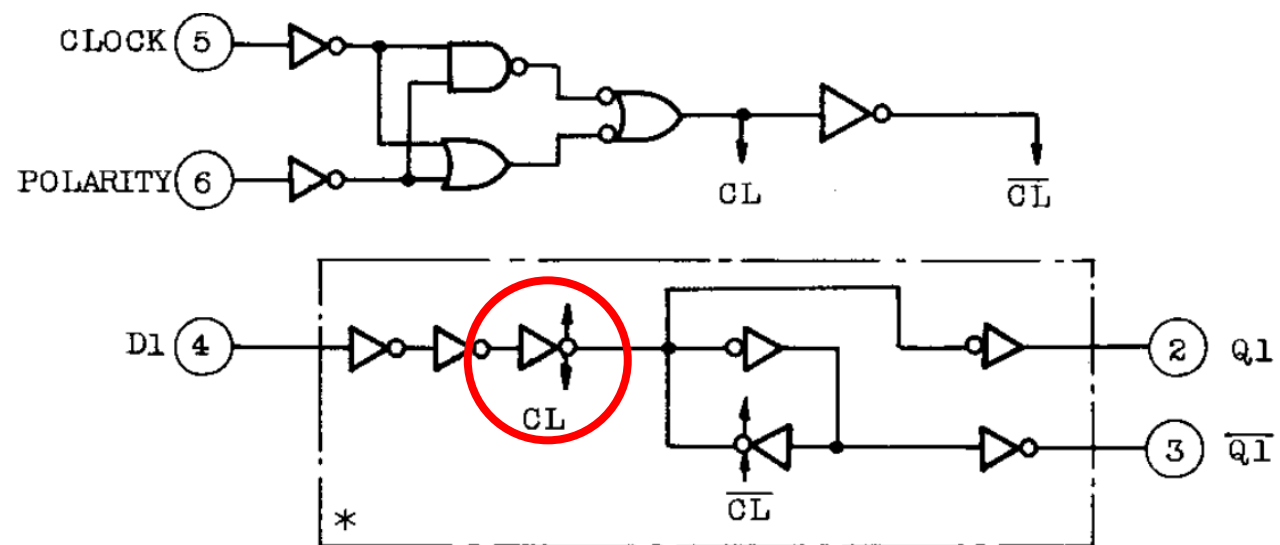


クロックドインバータ

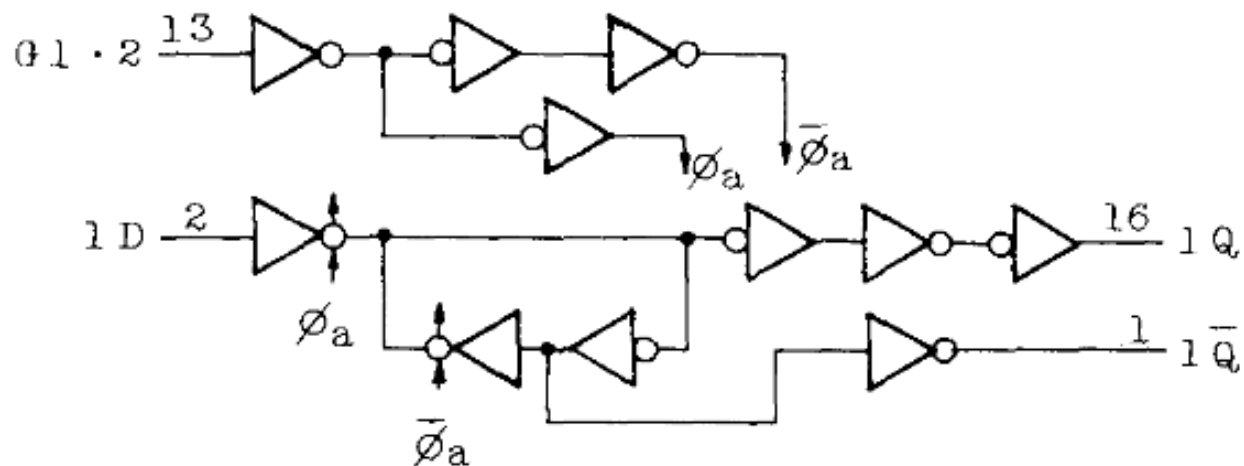

クロックドインバータを用いたDラッチの例

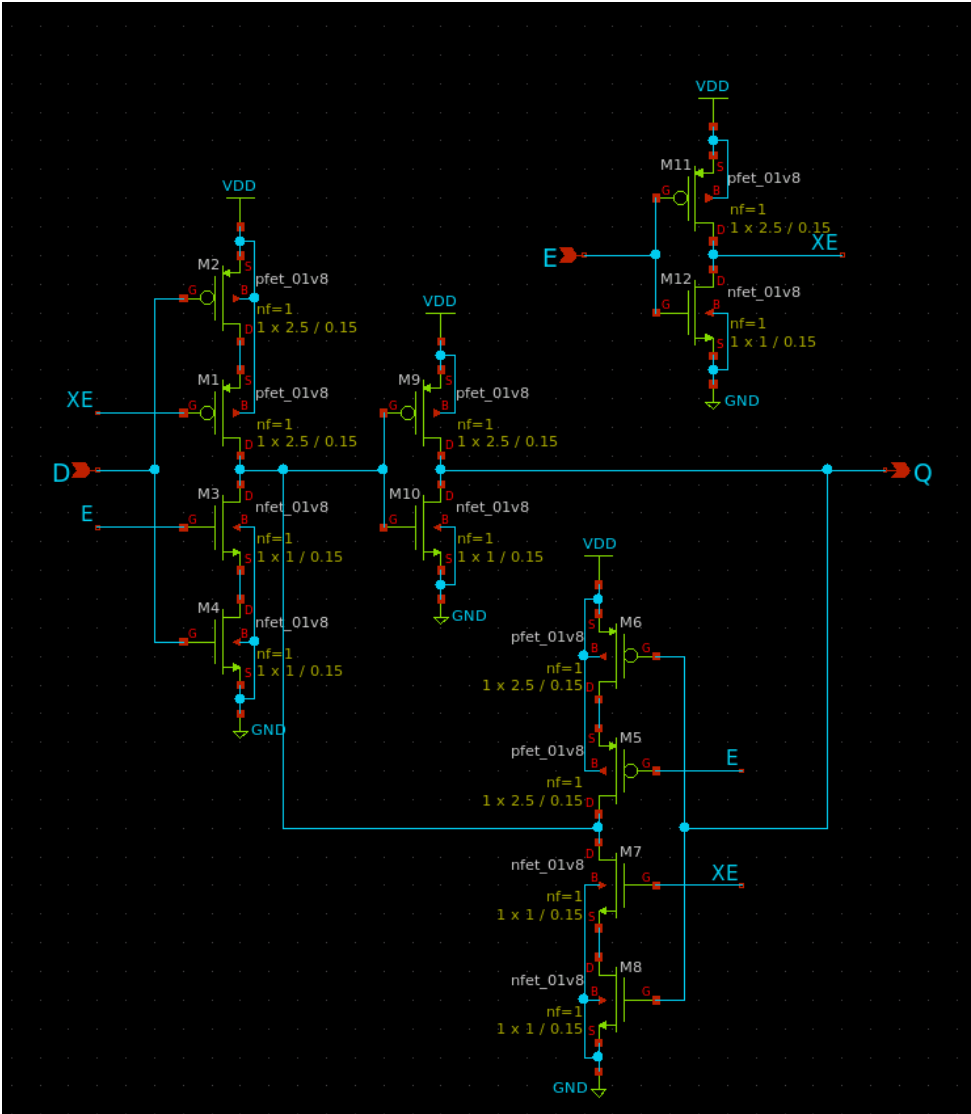

SKY130


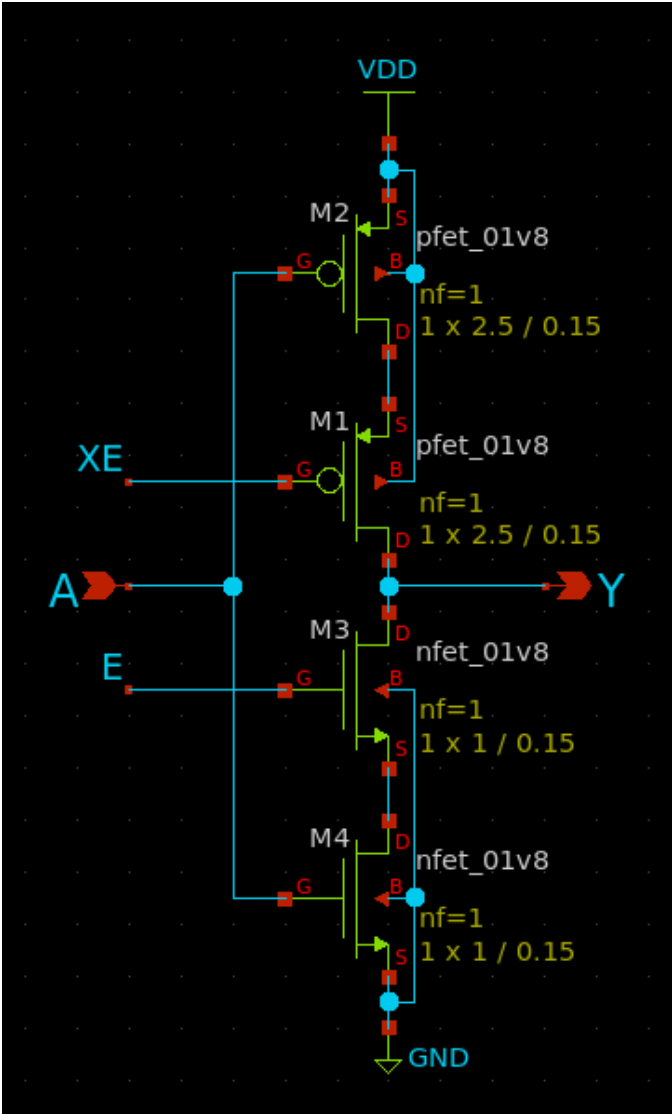


Mizuki Mori


2024/9/21

150

クロックインバータを用いたDラッチの例

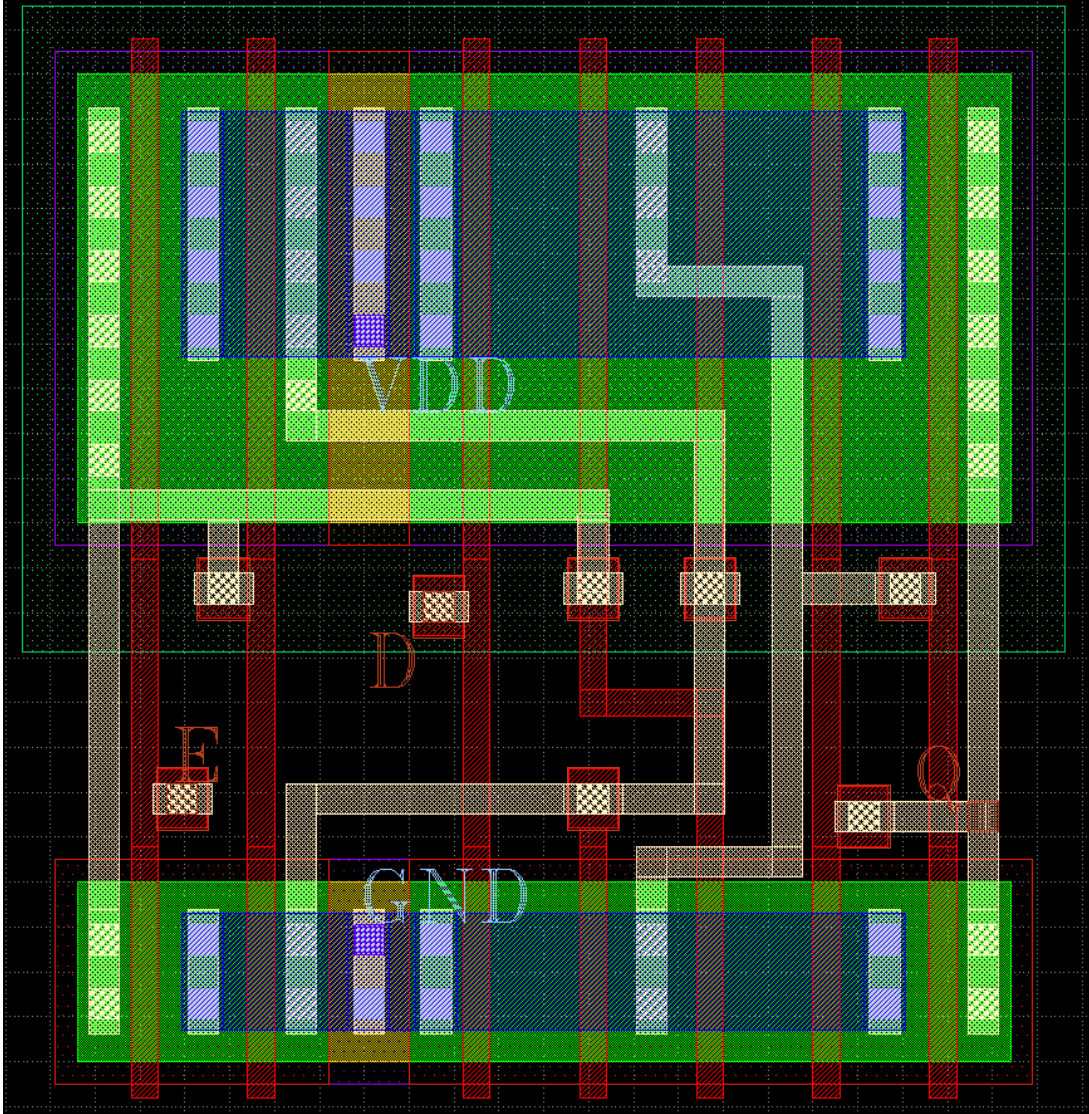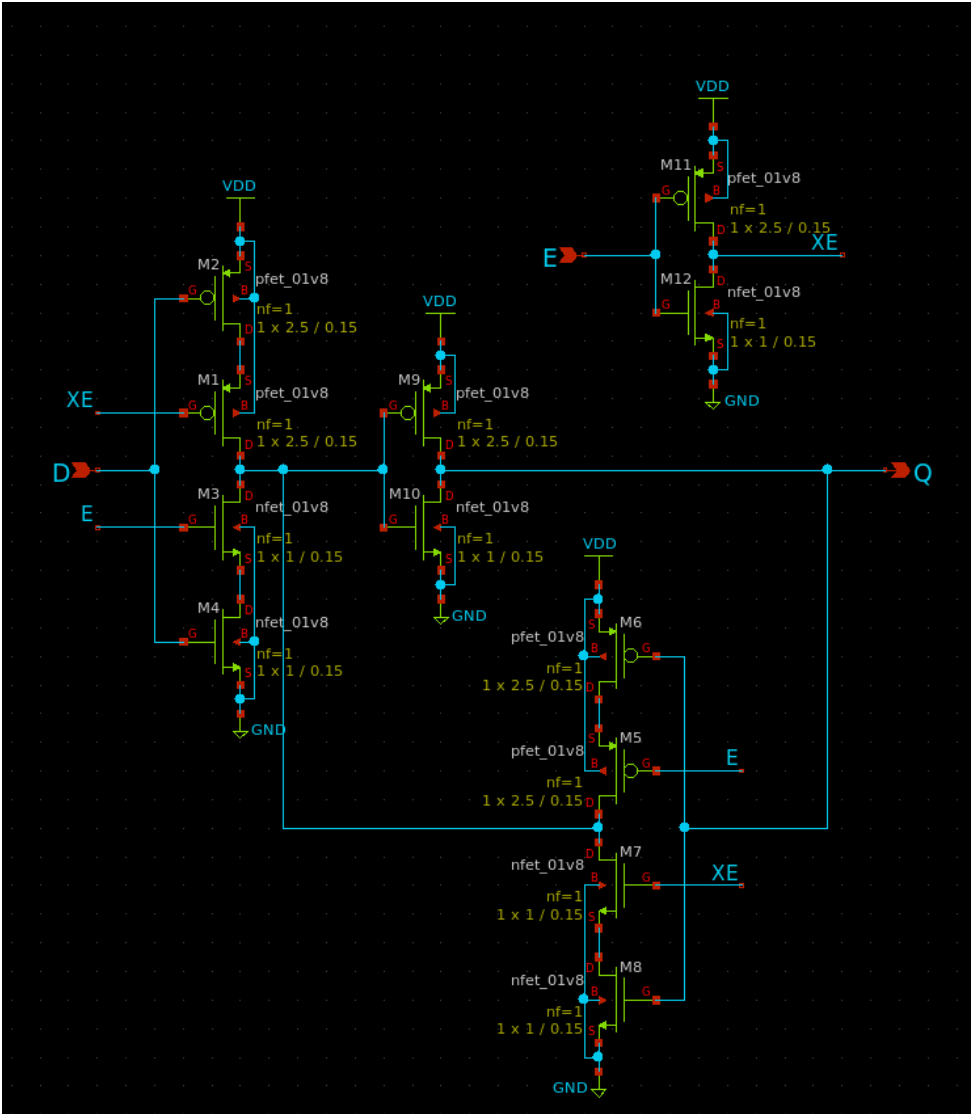

動作確認の波形例

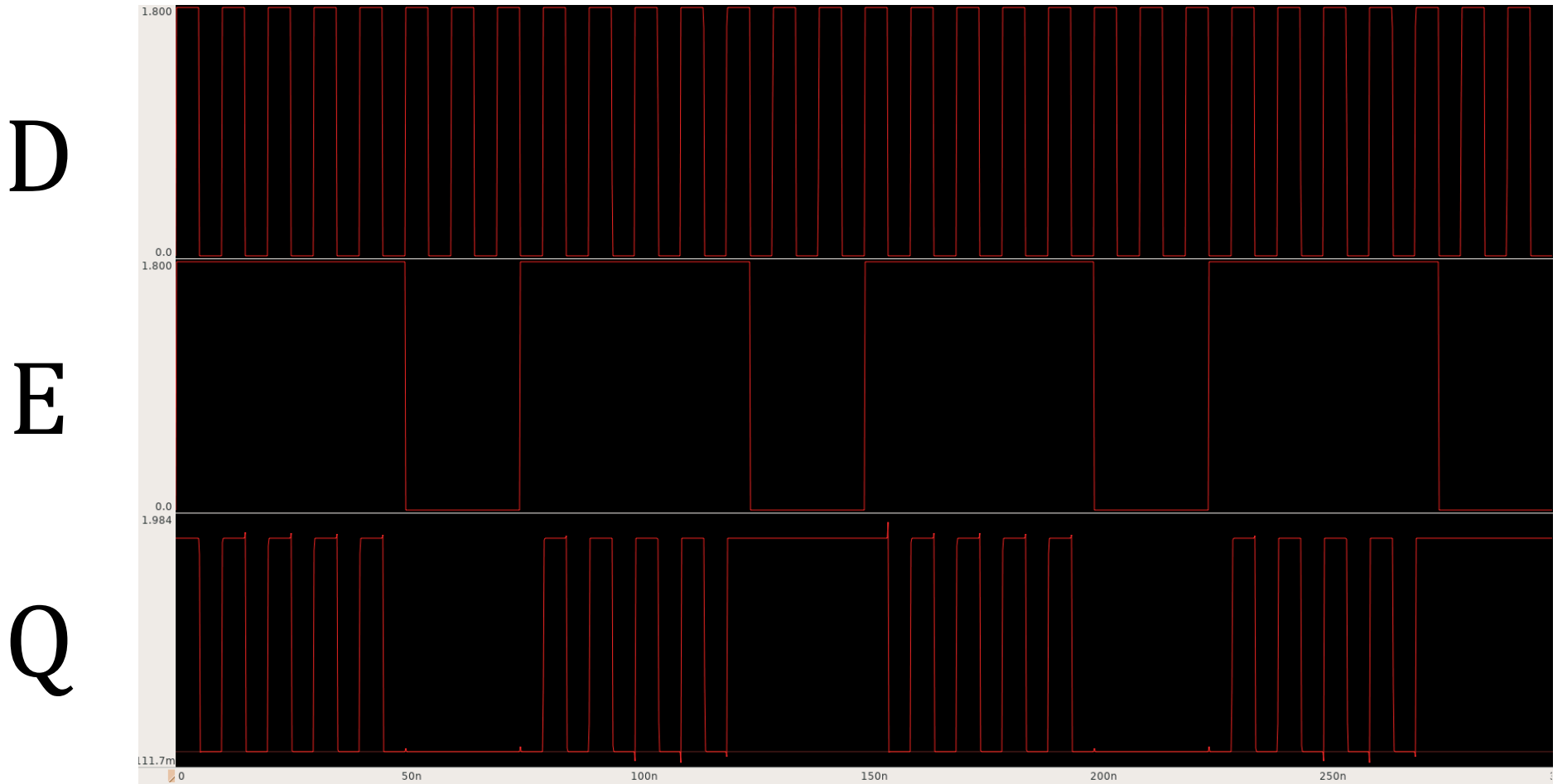


Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop

DラッチではCLK(E)がHの時はパスだった

DフリップフロップではCLKがL→Hとなった時だけ出力Qが変化

CLK	D	Q
L→H	L	L
L→H	H	H
上記以外	X	保持

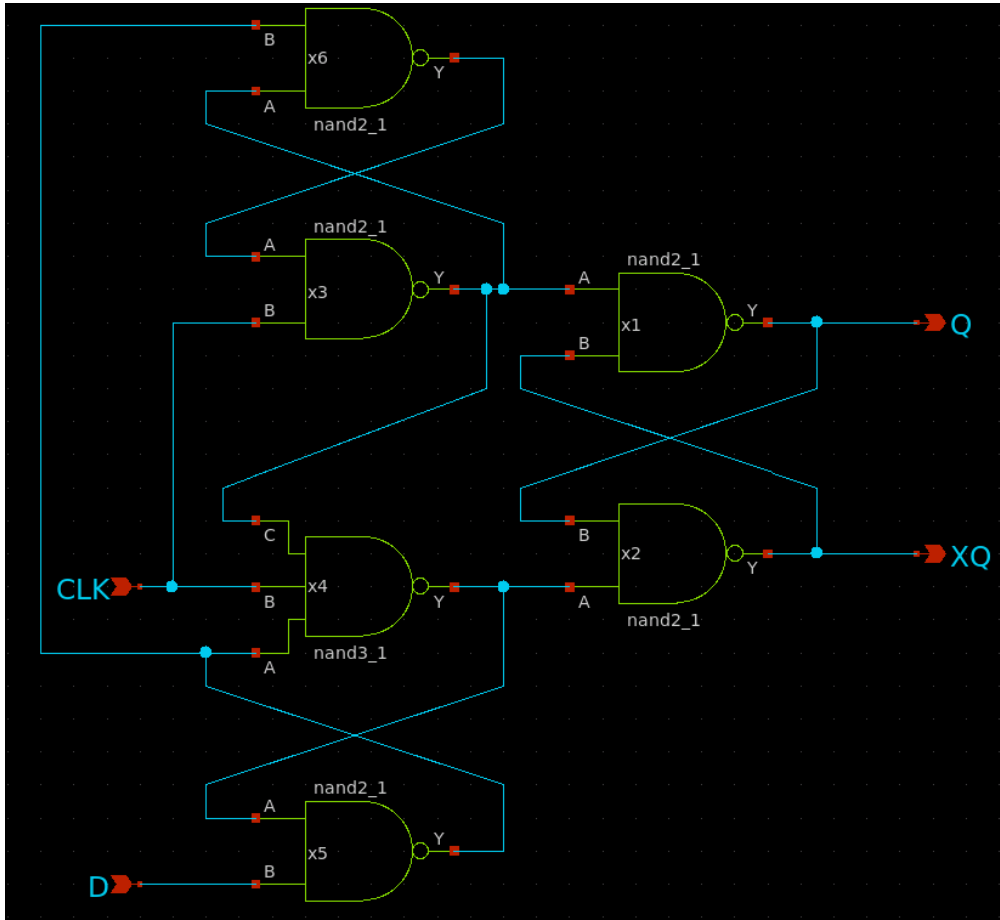


Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop

Dラッチ 2 個でも構成可能

Master-slave edge-triggered D flip-flop と呼ばれる

下図はNegative-edge-triggeredなので、Positive-edge-triggeredとするには
入力Clockを反転させる必要アリ

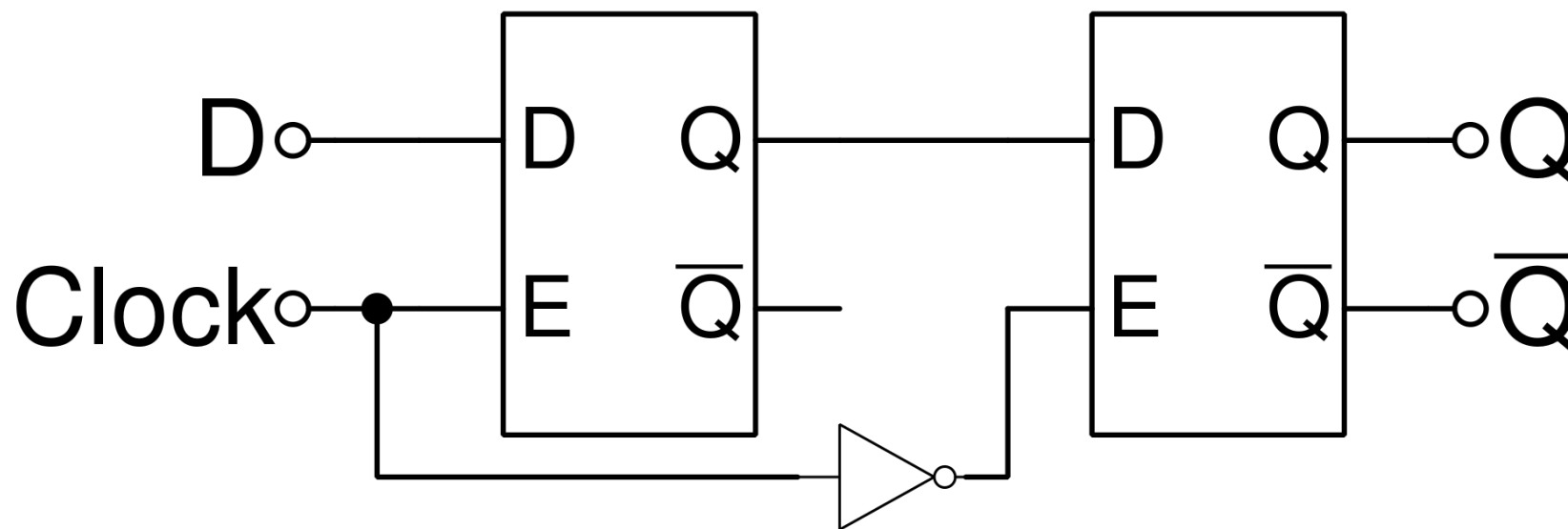ロジックICではDラッチ 2 個を用いてDフリップフロップを構成していることが多い



Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop

CD4013B(左) と CD74HC74(右) でのDフリップフロップ構成例



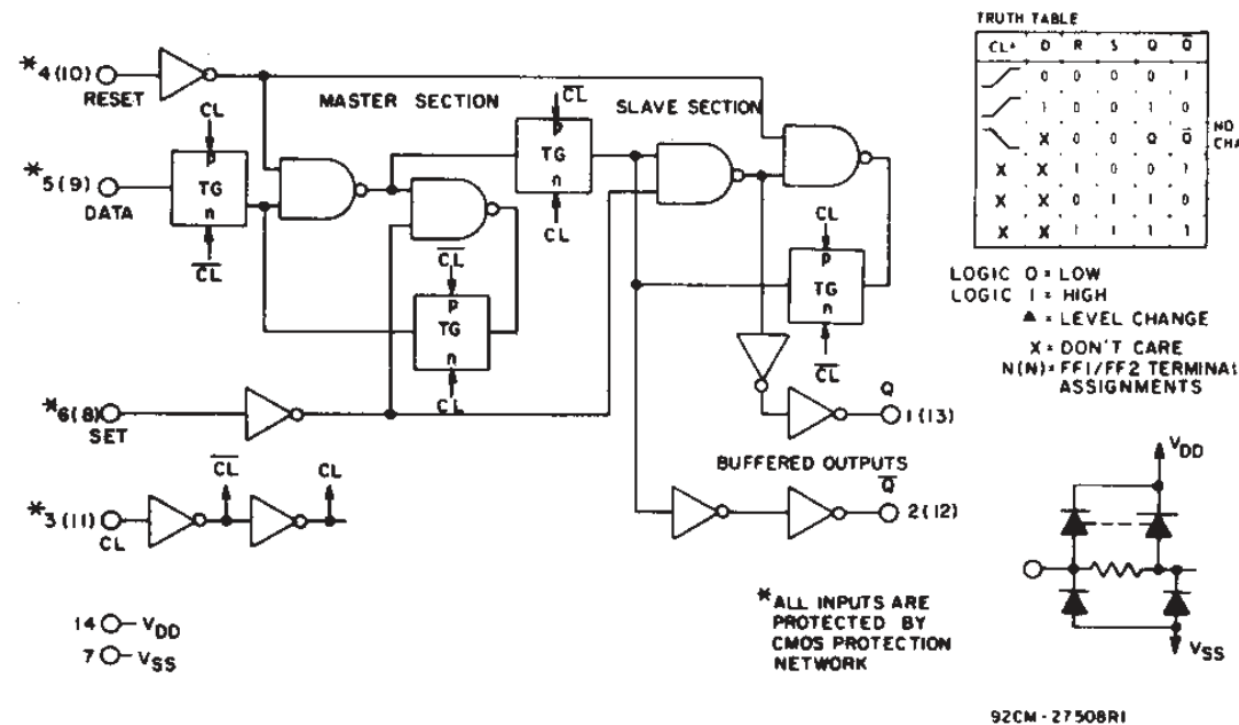
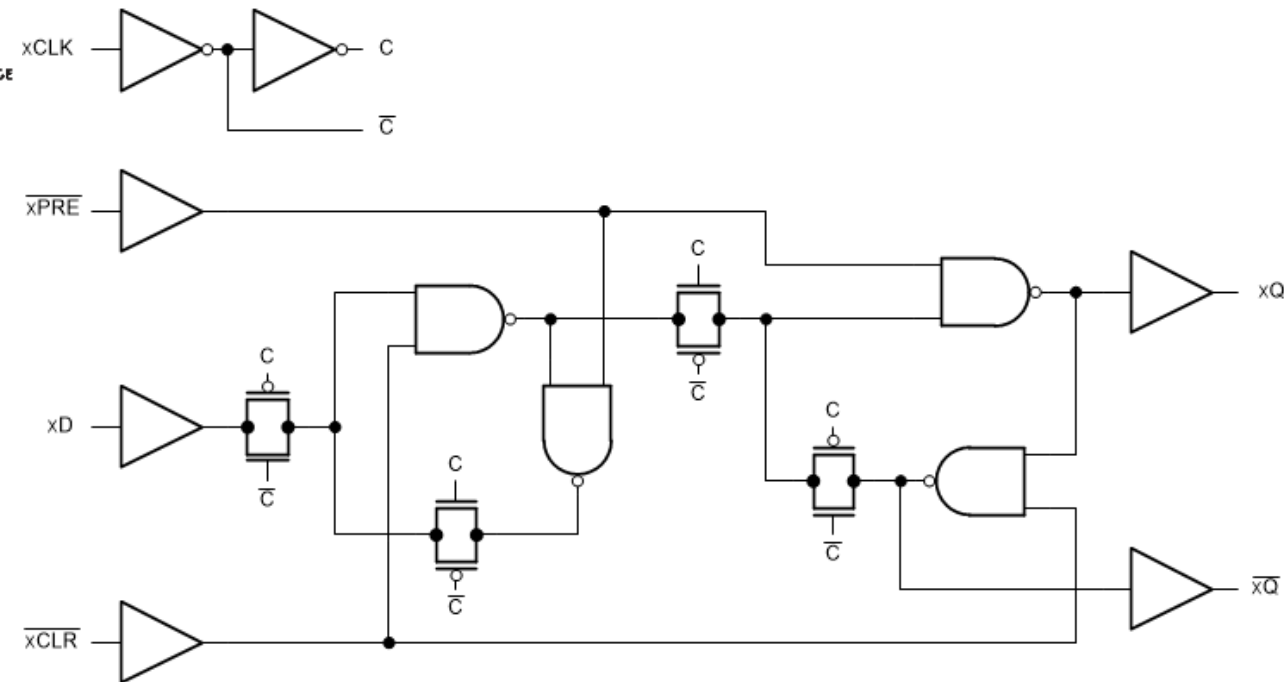


Fig. 7 Logic diagram and truth table for CD4013B (one of two identical flip-flops).

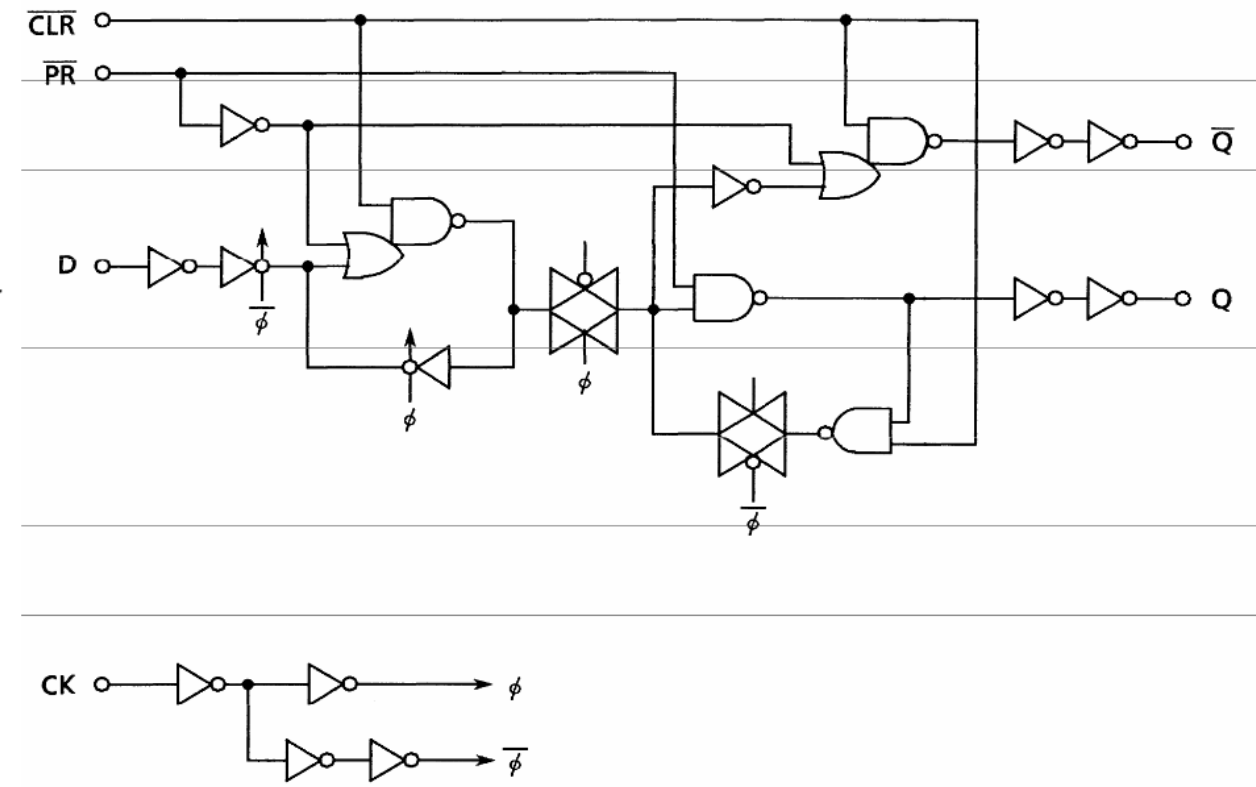


Positive-edge-triggered D flip-flop / D flip-flop


TC4013BP(左) と TC74HC74(右) でのDフリップフロップ構成例

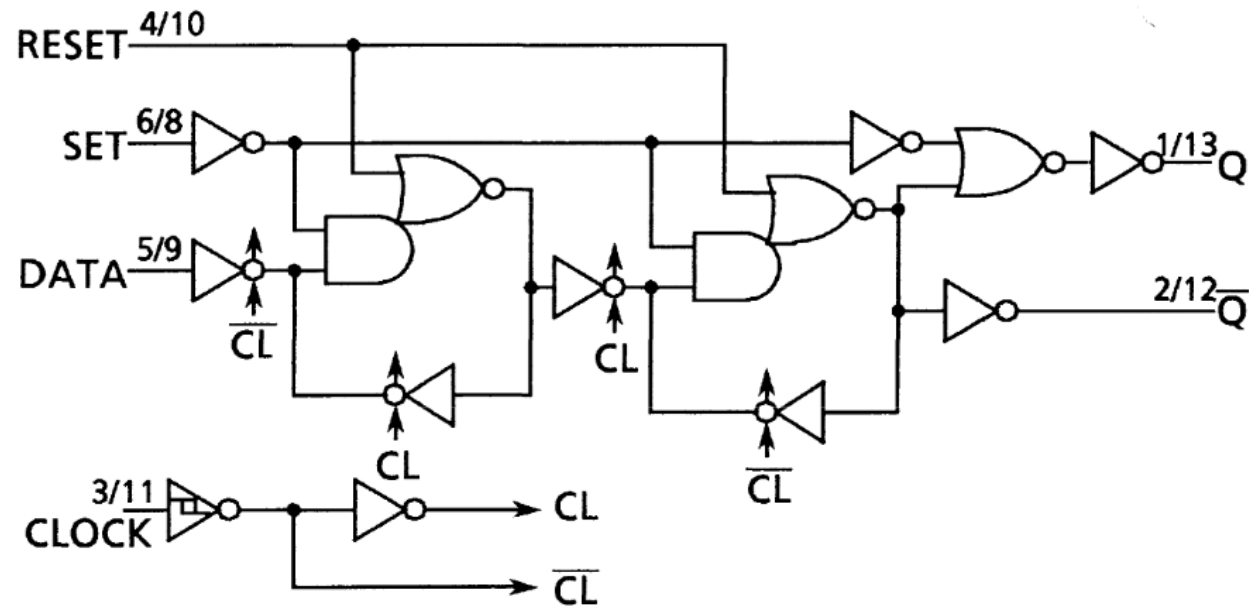

Dラッチを 2 個使用したDフリップフロップ構成例

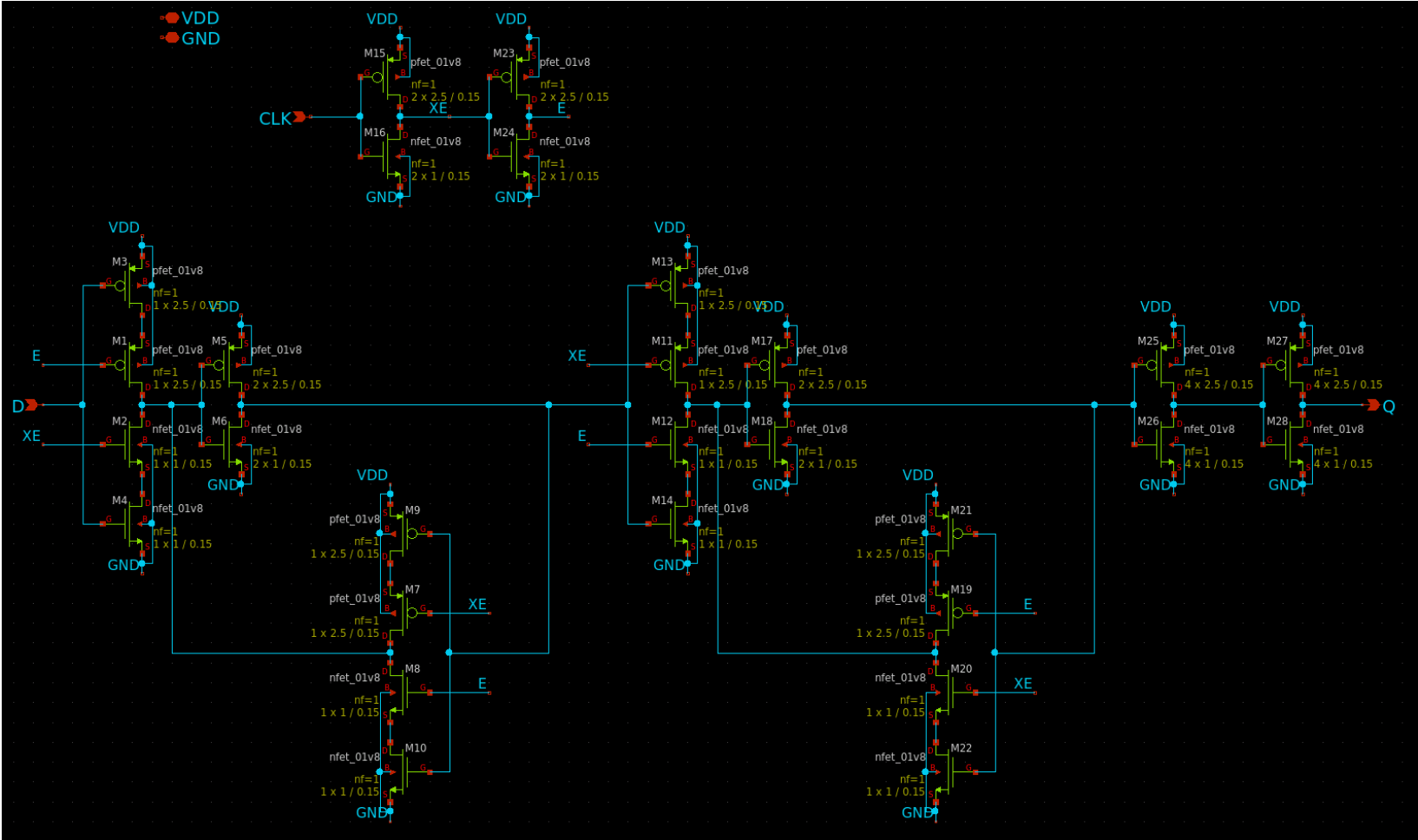

Dラッチを 2 個使用したDフリップフロップ構成例

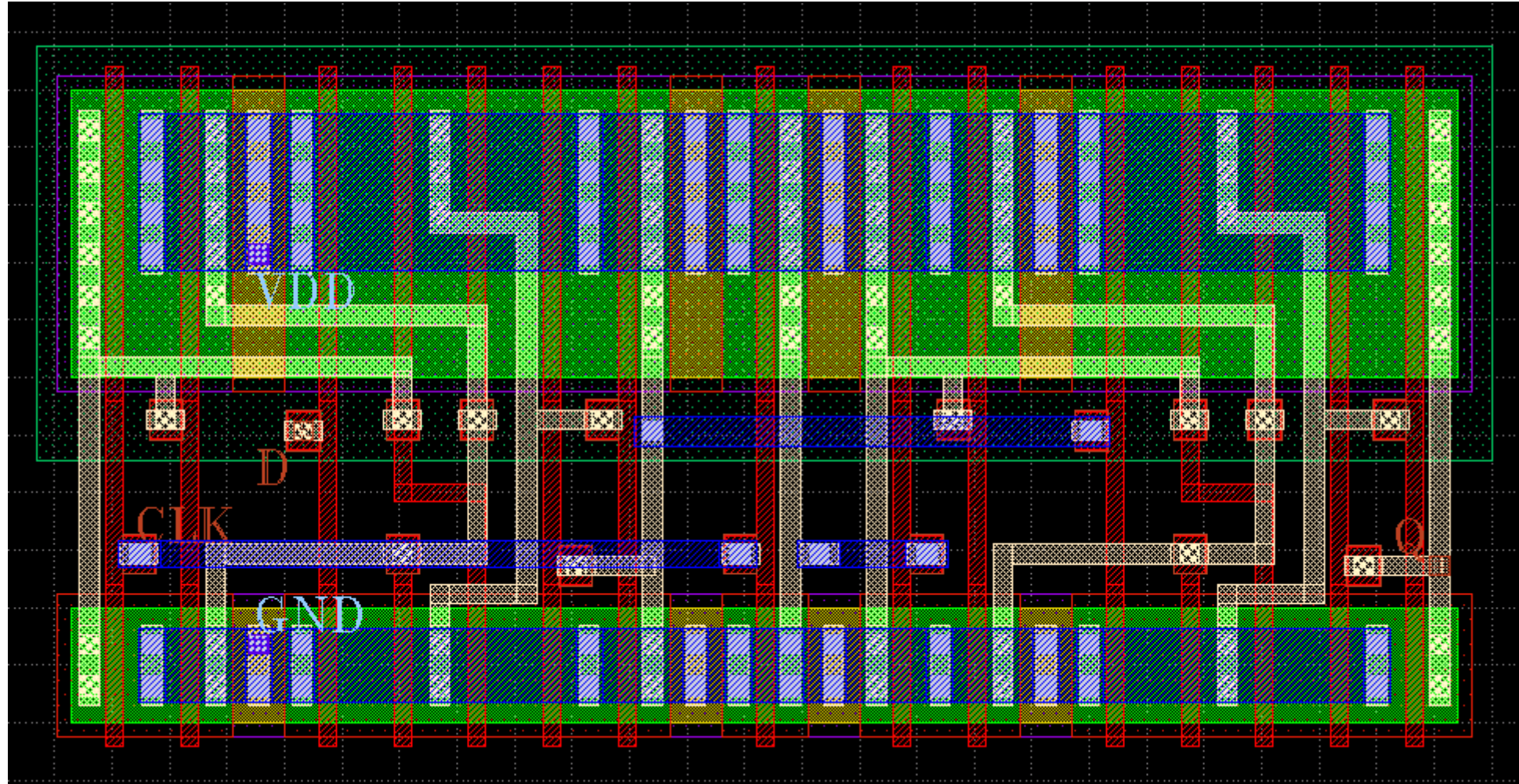


f/2, f/4, f/8 Clock divider 構成例


ngspice

```
VA A 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 10n 20n) dc 0
VD VPWR 0 dc 1.8
.control
tran 40p 300n
plot v(A) v(div2) v(div4) v(div8)
write div8.raw
.endc
```

MODELS

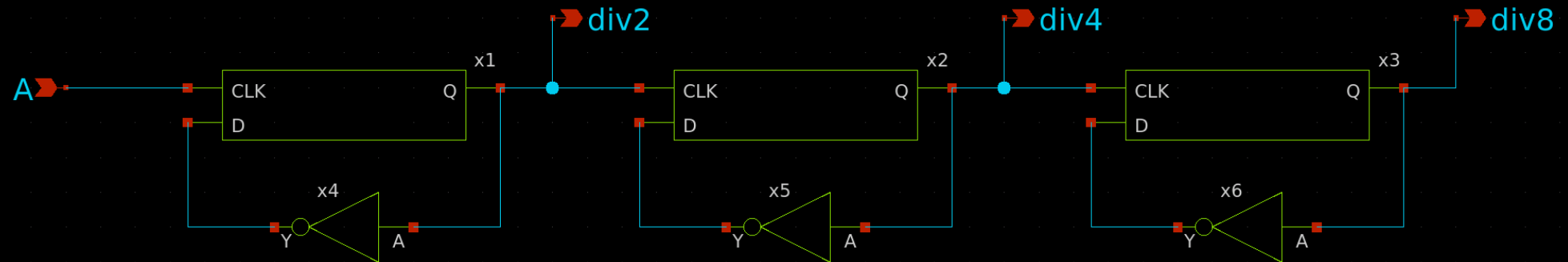

f/2, f/4, f/8 Clock divider 構成例

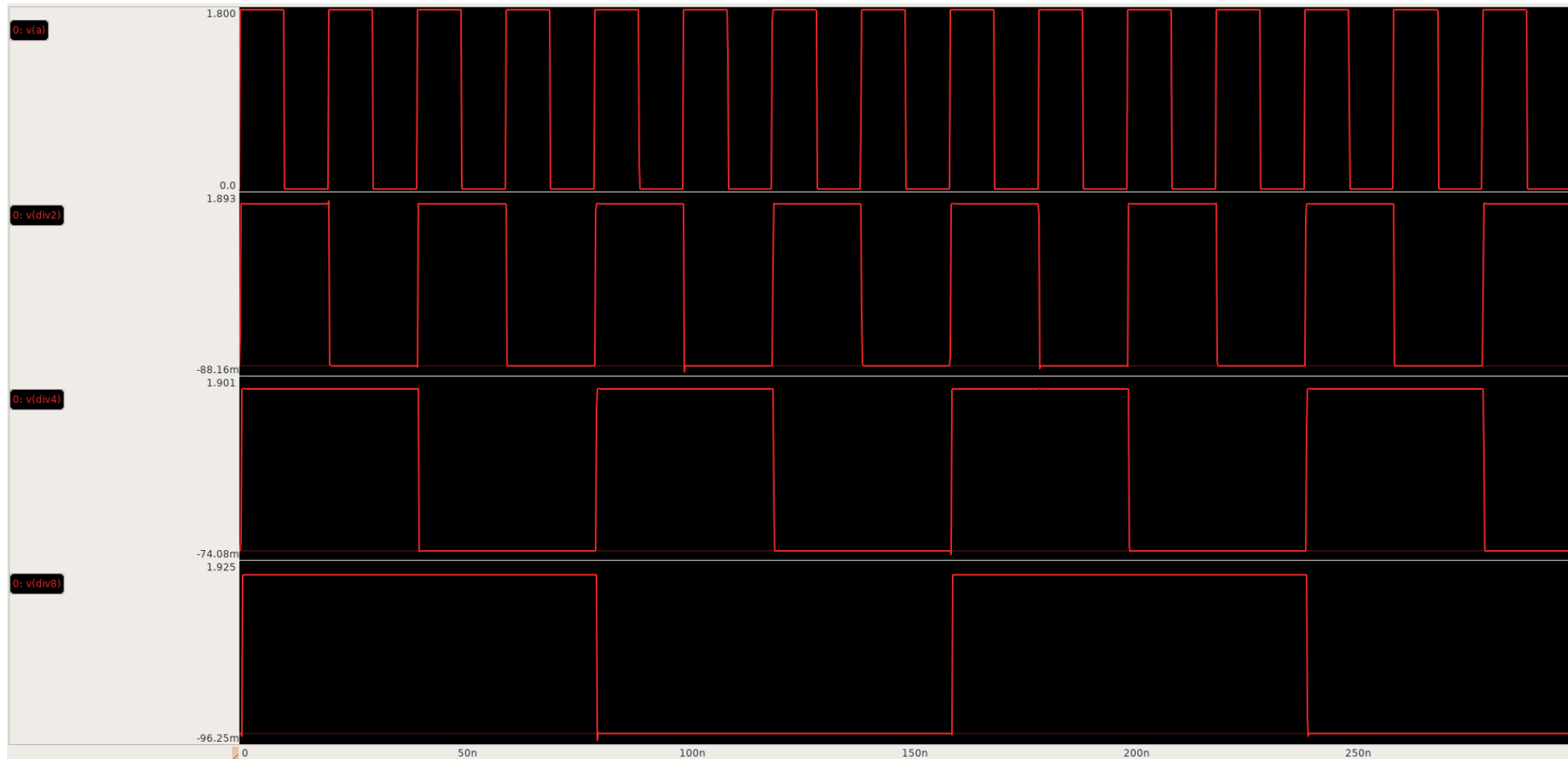


3-bit Shift register 構成例


ngspice

```
VA A 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 20n 80n) dc 0
VC CLK 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 10n 20n) dc 0
VD VPWR 0 dc 1.8
.control
tran 40p 300n
plot v(A) v(B) v(C) v(D)
write shift.raw
.endc
```

MODELS

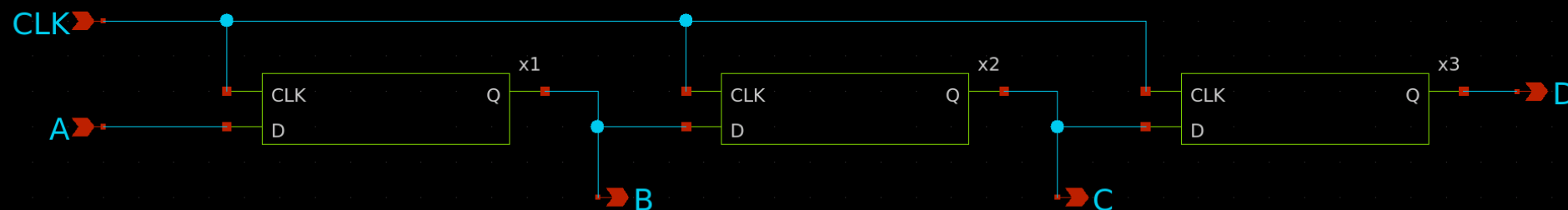

3-bit Shift register 構成例

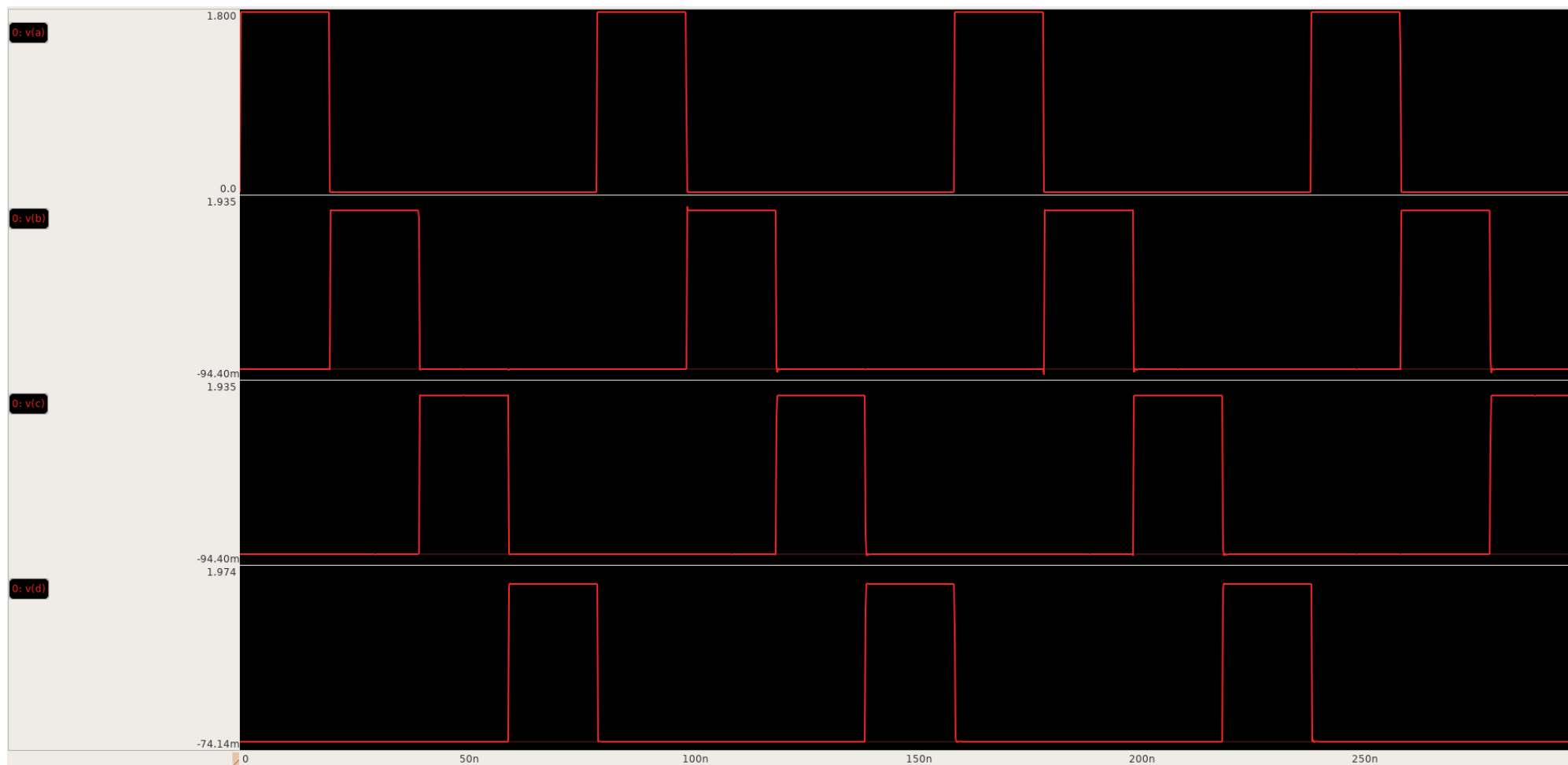


3-bit Johnson ring counter 構成例

ngspice

```
VC CLK 0 pulse(0 1.8 0 40p 40p 10n 20n) dc 0
VD VPWR 0 dc 1.8
.control
tran 40p 300n
plot v(A) v(B) v(C)
write johnson.raw
.endc
```

MODELS

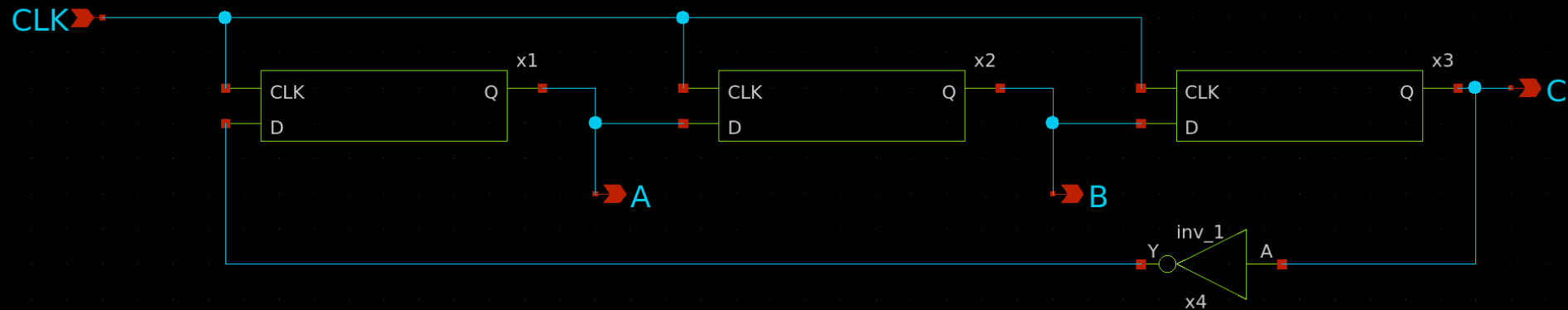

3-bit Johnson ring counter 構成例

